
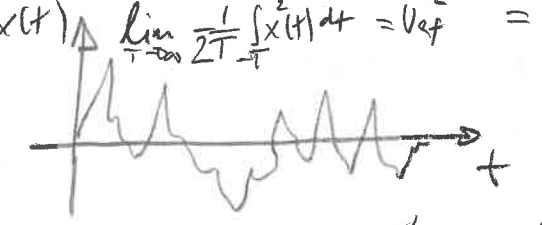


Šum



Je nekohjerentni signal.

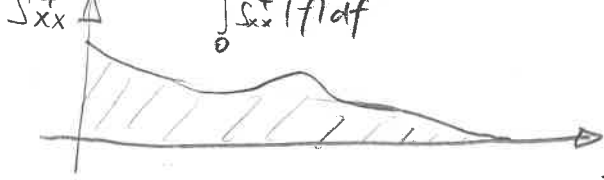

Opisano je + kvadratskim spektrom moći.




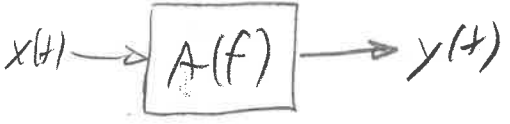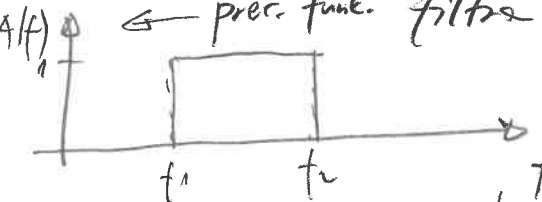Če tak signal pošljemo skozi idealen filter s karakteristiko: f.



dobimo nov šumski signal y(t). Spektar y(t) je

$$S_{yy}^+(f) = S_{xx}^+(f) \cdot |A(f)|^2$$

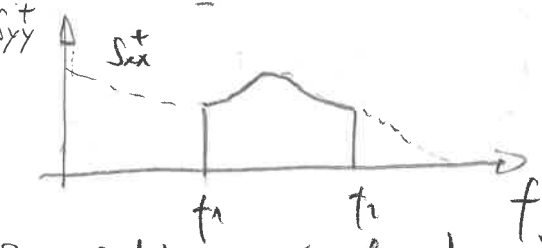

Spektar se prohlubuje s kvadratom obsega.

Je efektivna vrednost y(t) velja

$$Y_{RMS}^2 = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |y(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} S_{yy}^+(f) df = \int_{f_1}^{f_2} S_{xx}^+(f) df$$

Vrste šuma

Termični šum (Johnson-Nyquistov šum)

nekohjerentno gibanje valcov nabojev v prevodniku - vir šuma uporabi v vezju


$$S_{mmTHI}^+(f) = \frac{4kT}{R} \frac{1}{e^{\frac{hf}{kT}} - 1}$$

- h... Planckova konstanta  $6.626 \cdot 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg/s}$
- k... Boltzmannova konstanta  $1.381 \cdot 10^{-23} \text{ m}^2 \text{ kg/s}^2 \text{ K}$

Pri temperaturah, pri katerih delujemo, velja je  $\frac{kT}{h} \approx 2.1 \cdot 10^{10} \text{ Hz/K} \cdot T \approx 6.3 \cdot T \text{ Hz}$  za 300K


in lahko se frekvenca do ~ 6 THz uporabimo
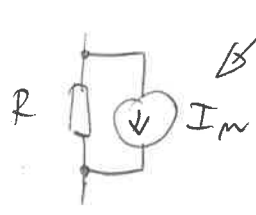
$$S_{mmTHI}^+(f) = \frac{4kT}{R} \text{ [A}^2/\text{Hz]} \text{ gostota močostnege spektra šumnega toka}$$



$$V_m = R I_m$$

$$S_{mmTHI}^+(f) = 4kTR$$

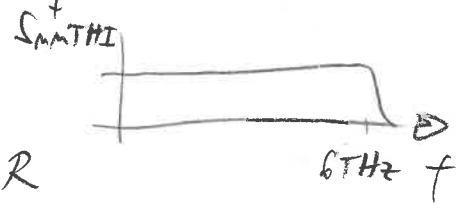



Odriven od temperature.

Šrmeti: 1nm (shot noise)

Pospevi se v polprevodnikih v katerih teče tok. Vzrok je šrmetost naboja (elektroni in vrzeli imajo končno velik naboj).

$$S_{m,SI}^+(f) = 2qI$$

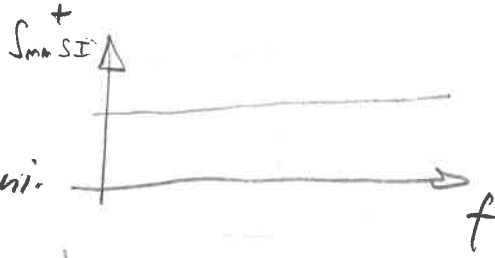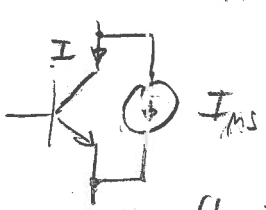$q$ ... naboj elektrona  $1.602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$   
 $I$ ... tok v polprevodniku



Odnos od toka

V prevodnikih (končni) je ni.


1/f šum (flicker noise)

Diode, BJT, optični polprevodniki, ITO/FET, ...

$$S_{m,FI}^+ = \frac{K_f I^{Af}}{f}$$


$K_f, Af$  ... koeficiente

Odnos od toka

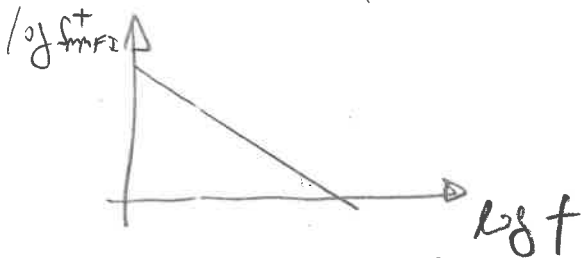

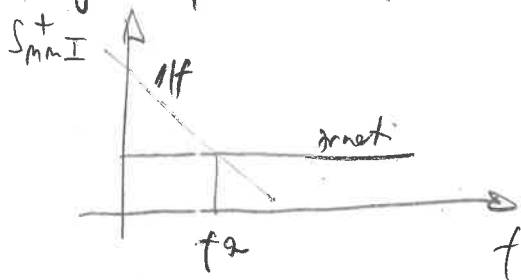Problematica pri nizkih frekvencah, oscilatorji - modulatorje nosilca - feni šum.


Vogalno frekvence, kš šrmeti 1nm prevode ved 1/f šumom.



$$f_2 = \frac{K_f I^{Af-1}}{2q}$$

klide,  $I = 1 \text{ mA}$ ,  $Af = 1$   
 $K_f = 20 \cdot 10^{-18} \text{ A}$

$$f_2 = 62 \text{ Hz}$$


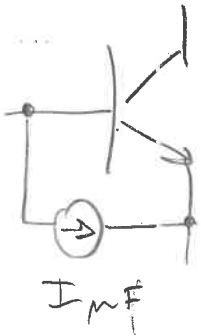


# Rečunanje s Juncion



Jumoni signal  $x(t) = a(t) + b(t)$ , spektri  $S_{xx}^+$ ,  $S_{aa}^+$ ,  $S_{bb}^+$   
 Če sta  $a(t)$  in  $b(t)$  nekorelirane (običajno do Juncion vst. v  
 velikih nekoreliranih), velja

$$S_{xx}^+(f) = S_{aa}^+(f) + S_{bb}^+(f) \quad - \text{skrajšanje se močnostni spektri}$$

## Primer:

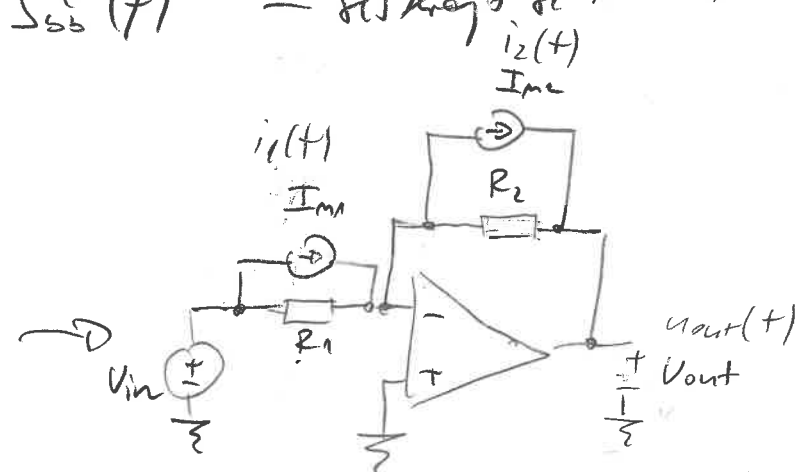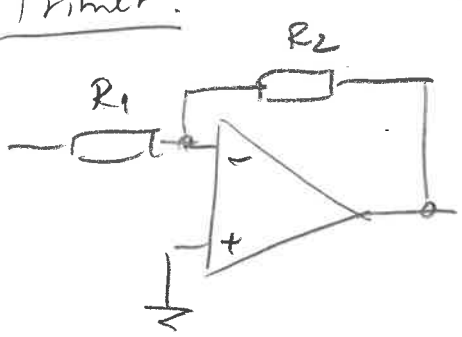

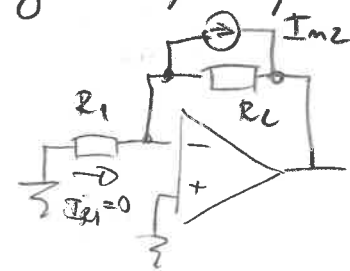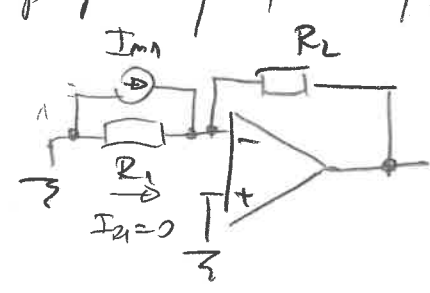superpozicije, Juncion je majhen signal - preverje se kot majhen signal



$$\frac{V_{out1}}{R_2} + I_{m1} = 0 \quad \rightarrow \text{oj. } H(j\omega)$$

$$V_{out1} = -R_2 I_{m1}$$

$$S_{mm}^{+} = \frac{4kT}{R_1}$$

$$S_{mm}^{+} = |R_2|^2 \cdot \frac{4kT}{R_1}$$

$$\frac{V_{out2}}{R_2} - I_{m2} = 0 \quad \rightarrow \text{oj. } H(j\omega)$$

$$V_{out2} = R_2 I_{m2}$$


$$S_{mm}^{+} = \frac{4kT}{R_2}$$

$$S_{mm}^{+} = |R_2|^2 \cdot \frac{4kT}{R_2}$$

$$S_{mm}^{+} = S_{mm}^{+} + S_{mm}^{+} = 4kTR_2^2 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = 4kTR_2 \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

300k,  $R_1 = 100k \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$
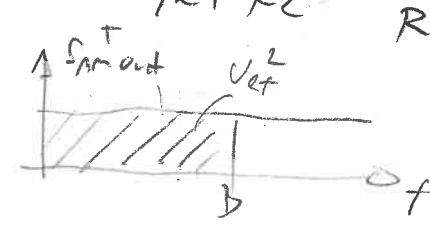
$$S_{mm}^{+} = 0,18 \cdot 10^{-12} \text{ V}^2/\text{Hz}$$





Instrument s pasovno širino 1kHz bi pokazal ef. vrednost


$$V_{ef} = (S_{mm}^{+} \cdot B)^{1/2} = 13,5 \mu\text{V}$$

$$B = 100k\text{Hz} \rightarrow 135 \mu\text{V}$$

Sum operacijskega stega v elektriki

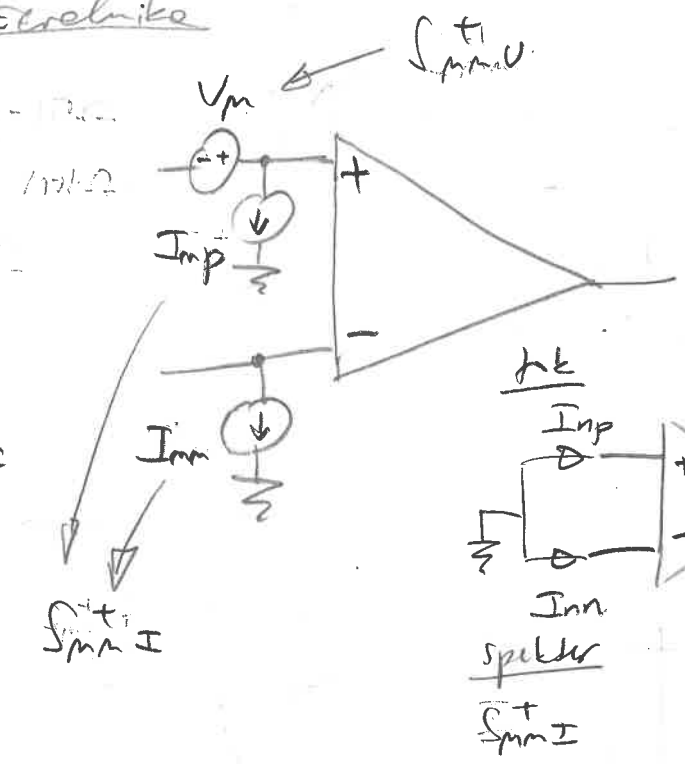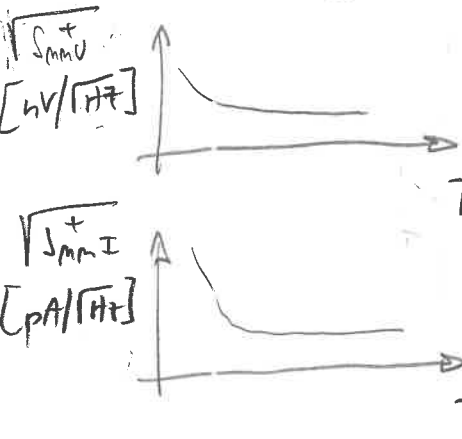

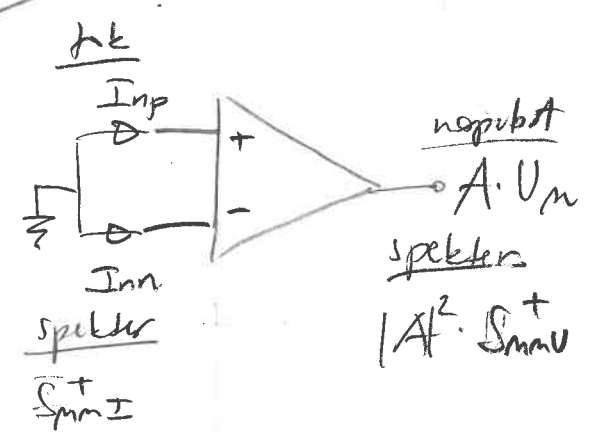1705, JFT op. oj:  
 $I_{mp} = I_{mn} = 0$



Primer:



$\sqrt{S_{mv+}} = 100 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$

$\sqrt{S_{mi+}} = 0.03 \text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$

$S_{mv+} = 10 \cdot 10^{-15} \text{ V}^2/\text{Hz}$

$S_{mi+} = 9 \cdot 10^{-28} \text{ A}^2/\text{Hz}$

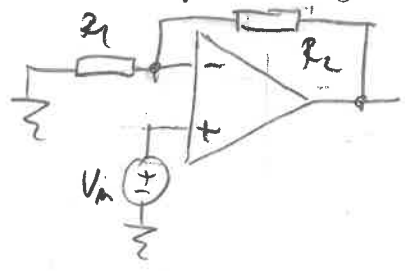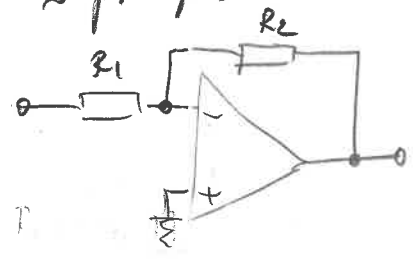~ predpostavimo konstantne spektralne gostote moči




$V_m$  se prevaja kot  $V_{offs}$

$V_{outV_m} = (1 + \frac{R_f}{R_i}) V_m$

11 -> oj.

$V_{outI_{mi+}} = R_f I_{mi+}$

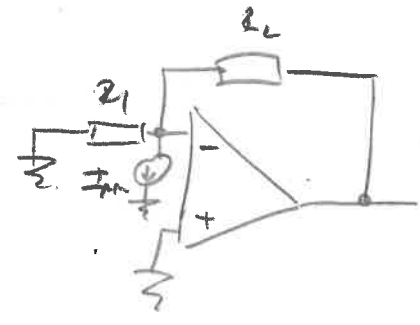

$V_{outI_{mi-}} = R_f I_{mi-}$

Primeri op. oj. k  $S_{mv+}$ :

$S_{mv+outV_m} = (1 + \frac{R_f}{R_i})^2 S_{mv+} = 1.2 \cdot 10 \cdot 10^{-15} \text{ V}^2/\text{Hz}$

$S_{mv+outI_{mi+}} = R_f^2 S_{mi+} = 9 \cdot 1000 \cdot 10^{-28} \text{ V}^2/\text{Hz}$

$S_{mv+outI_{mi-}} = S_{mv+outV_m} + S_{mv+outI_{mi+}} = 1.2 \cdot 10 \cdot 10^{-15} \text{ V}^2/\text{Hz}$

7 instrumentom  $B = 1 \text{ kHz}$  bi numerični

$V_{eff} = \sqrt{(S_{mv+outV_m} + S_{mv+outI_{mi+}}) \cdot B} = 37.3 \mu\text{V}$