


**Pisni izpit 31.8.2016**

Ime in priimek: \_\_\_\_\_  
 Vpisna številka: \_\_\_\_\_



**Naloga 1**

Določite prevajalno funkcijo za napetostno ojačenje  $A_u = \frac{u_2}{u_1}$  in skicirajte Bode-jev diagram za amplitudo (v decibelih). Predpostavite, da je operacijski ojačevalnik idealen.

$$R = R_K = 5\text{k}\Omega, C = 20\text{nF}$$

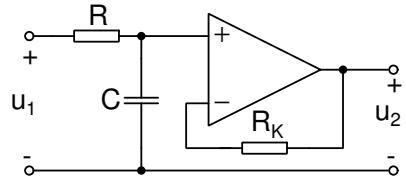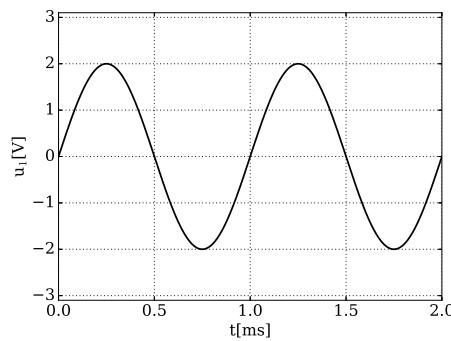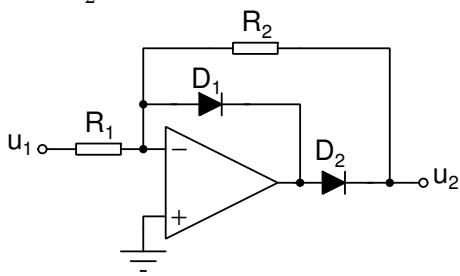**Naloga 2**

Za dano vzbujanje  $u_1$  določite časovni potek izhodne napetosti  $u_2$ .




$$R_1 = 10\text{k}\Omega, R_2 = 20\text{k}\Omega$$

**Naloga 3**

Napetosti nasičenja operacijskega ojačevalnika sta  $U_A = -U_B = 10\text{V}$ . Določite vrednost kondenzatorja  $C$ , da bo frekvanca nihanja enaka  $f = 1\text{kHz}$ .


$$R_F = 20\text{k}\Omega, R_1 = 10\text{k}\Omega, R_2 = 10\text{k}\Omega$$

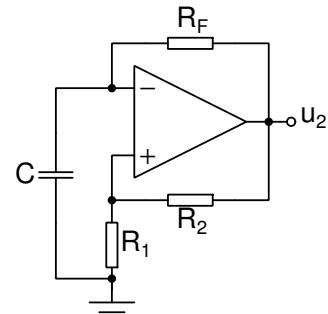**Naloga 4**

Prerišite shemo ojačevalnika in vanjo vrišite elemente za kompenzacijo vhodnih napajalnih tokov operacijskega ojačevalnika (določite tudi vrednosti). Za kompenzirano vezje določite vpliv vhodnega ničelnega toka  $I_{off}$  in vhodne ničelne napetosti  $U_{off}$  na izhodno napetost ( $\Delta u_{2,U_{off}}$ ,  $\Delta u_{2,I_{off}}$ )

$$R_1 = 10\text{k}\Omega, R_2 = 50\text{k}\Omega$$

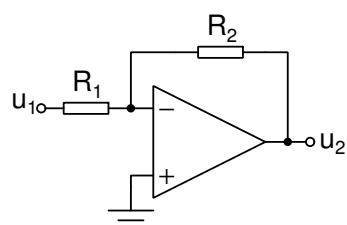
$$U_{off} = 5\text{mV}, I_{off} = 10\text{nA}$$


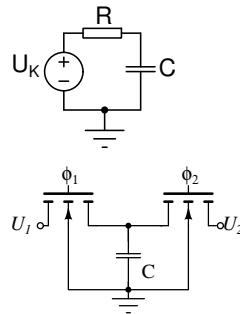
## Nekaj osnovnih enačb

Polnjenje kondenzatorja z enosmernim virom  $U_K$ :

$$u_c(t) = U_K + (u_c(t_0) - U_K)e^{-\frac{t-t_0}{RC}}$$



S-C filtri:

$$R_{eq} = \frac{1}{f_c \cdot C}$$

Rejekcijski faktor  $F_R$  (CMRR):  $CMRR[dB] = F_R = 20 \cdot \log(\left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|)$

Termični šum:

$$\text{gostota močnostnega spektra šumnega toka: } S_{nn,THI}^+ = \frac{4kT}{R} \left[ \frac{A^2}{Hz} \right]$$

$$\text{gostota močnostnega spektra šumne napetosti: } S_{nn,THU}^+ = 4kTR \left[ \frac{V^2}{Hz} \right]$$

Zrnati šum (shot noise):  $S_{nn,SI}^+ = 2qI \left[ \frac{A^2}{Hz} \right]$

1/f šum (flicker noise):  $S_{nn,FI}^+ = \frac{K_f A_f}{f} \left[ \frac{A^2}{Hz} \right]$

Šum na izhodu vezja:


$$x(t) \rightarrow [A(f)] \rightarrow y(t)$$

$$S_{xx}^+(f) \longrightarrow S_{yy}^+(f) = S_{xx}^+(f) \cdot |A(f)|^2$$

LC oscilatorji:

$$\text{Colpitts: } \omega_0 = \sqrt{\frac{C_1 C_2}{(C_1 + C_2)L}}, \frac{R_F}{R_1} = \frac{C_2}{C_1}$$
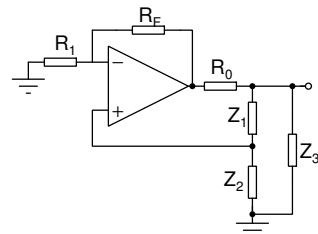
$$\text{Hartley: } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{C(L_1 + L_2)}}, \frac{R_F}{R_1} = \frac{L_1}{L_2}$$



Oscilator s faznim zasukom:

$$\text{Z vmesnimi sledilniki: } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{3}RC}, |A| = 8$$

$$\text{Brez vmesnih sledilnikov: } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6}RC}, |A| = 29$$

Konstante:

$$\text{Planck: } h = 6.626 \cdot 10^{-34} \frac{m^2 kg}{s}$$

$$\text{Boltzman: } k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{m^2 kg}{s^2 K}$$

$$\text{Naboj elektrona: } q = 1.602 \cdot 10^{-19} C$$