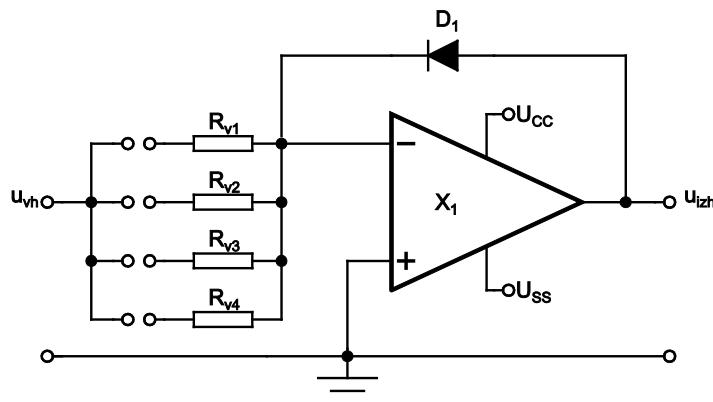


Laboratorijske vaje – Vaja 8

Vezje z logaritemsko prenosno funkcijo

$$U_{CC} = -U_{SS} = 15V, R_{v1} = 4.7k\Omega, R_{v2} = 10k\Omega, R_{v3} = 47k\Omega, R_{v4} = 100k\Omega$$

Model operacijskega ojačevalnika (LM348T) in diode (D1N4148) se nahajajo v datoteki models.inc .

- a) Izmerite in skicirajte enosmerne prenosne karakteristike vezja pri različnih vrednostih vhodnih uporov R_v ($4.7k\Omega$, $10k\Omega$, $47k\Omega$ in $100k\Omega$). Uporabite logaritemsko skalo za abscisno os. Pazite na polariteto vhodnega signala.
- b) S pomočjo simulatorja izrišite na enem grafu enosmerne prenosne karakteristike pri različnih vrednostih vhodnih uporov R_v . Za logaritemsko skalo s podanim številom točk na dekado lahko pri DC analizi uporabite naslednjo sintakso:

dc ime_vira vstart vstop dec st_tock

- c) Za primer $R_v = R_{v2} = 100k\Omega$ izračunajte prenosno karakteristiko in primerjajte rezultate z izmerjenimi vrednostmi in simulacijo. Upoštevajte, da za diodo velja:

$$\begin{aligned} i_D &= I_S(e^{\lambda u_D} - 1) \\ I_S &= 1.76 \text{ nA} \\ \lambda &= 21.72 \frac{1}{V} \end{aligned}$$

