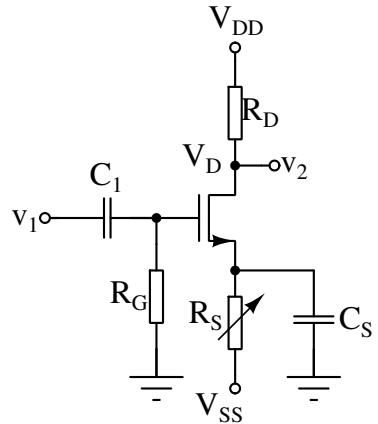


### Vaja 3: Kaskodni ojačevalnik


Izmerite in narišite frekvenčni potek amplitude napetostnega ojačenje za:

- ojačevalnik v orientaciji s skupnim izvorom
- kaskodni ojačevalnik

Vezje a



Vezje b

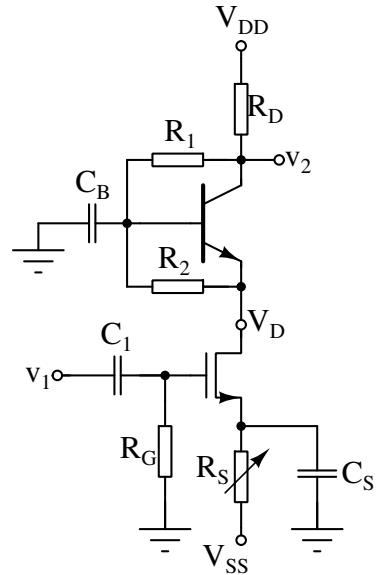

$$V_{DD} = 5V, V_{SS} = -5V, R_D = 15k\Omega, R_G = 100k\Omega, R_1 = 56k\Omega, R_2 = 15k\Omega, C_1 = 47\mu F, C_2 = 47\mu F, C_S = 47\mu F, C_B = 47\mu F$$

#### Vezje a (ojačevalnik v orientaciji s skupnim izvorom)

Stikali na ploščici nastavite v položaj A in s pomočjo potenciometra nastavite delovni tok NMOS tranzistorja na 0.2mA. Izmerite enosmerni potencial ponora tranzistorja  $V_D$ . Nato v vezje priključite signalni vir  $v_1$  in izmerite frekvenčni potek napetostnega ojačenja  $A_v = \frac{v_2}{v_1}$  za frekvence  $f > 20Hz$ . Določite srednje-frekvenčno ojačenje in zgornjo frekvenčno mejo vezja.


#### Vezje b (kaskodni ojačevalnik)

Stikali na ploščici nastavite v položaj B. S tem je med MOS tranzistor in upor  $R_D$  priključena še bipolarna stopnja v orientaciji s skupno bazo. Takšnemu vezju pravimo hibridni (MOS in BJT) kaskodni (skupni izvor in skupna baza) ojačevalnik. Bipolarni tranzistor je vezan v orientaciji s skupno bazo in ima tokovno ojačenje približno 1. Vezje ima približno enako ojačenje kot v primeru a, razlika je le v tem, da je namesto upora  $R_D$  vezje obremenjeno z  $R_D||R_1$ . Zato je ojačenje nekoliko manjše kot pri vezju a. Se pa zaradi majhne vhodne impedančije orientacije s skupno bazo (vhodna upornost v emitorsko sponko) precej zmanjša vpliv Miller-jeve preslikave  $C_{gs}$  MOS tranzistorja na vhod. Zato je tudi zgornja frekvenčna meja tega vezja višja, kot pri vezju a.

S priključitvijo bipolarne stopnje se zmanjša  $V_{DSQ}$ , s tem pa se spremeni tudi delovna točka MOS tranzistorja. Zato je potrebno za isto delovno točko povečati  $V_{DD}$  na takšno vrednost, da doseže potencial ponora isto vrednost, kot v primeru a.

**Rezultati**

f [ ]							
$v_{1,a}$ [ ]							
$v_{2,a}$ [ ]							
$A_{v,a}$							
$A_{v,a}$ [dB]							
f [ ]							
$v_{1,b}$ [ ]							
$v_{2,b}$ [ ]							
$A_{v,b}$							
$A_{v,b}$ [dB]							

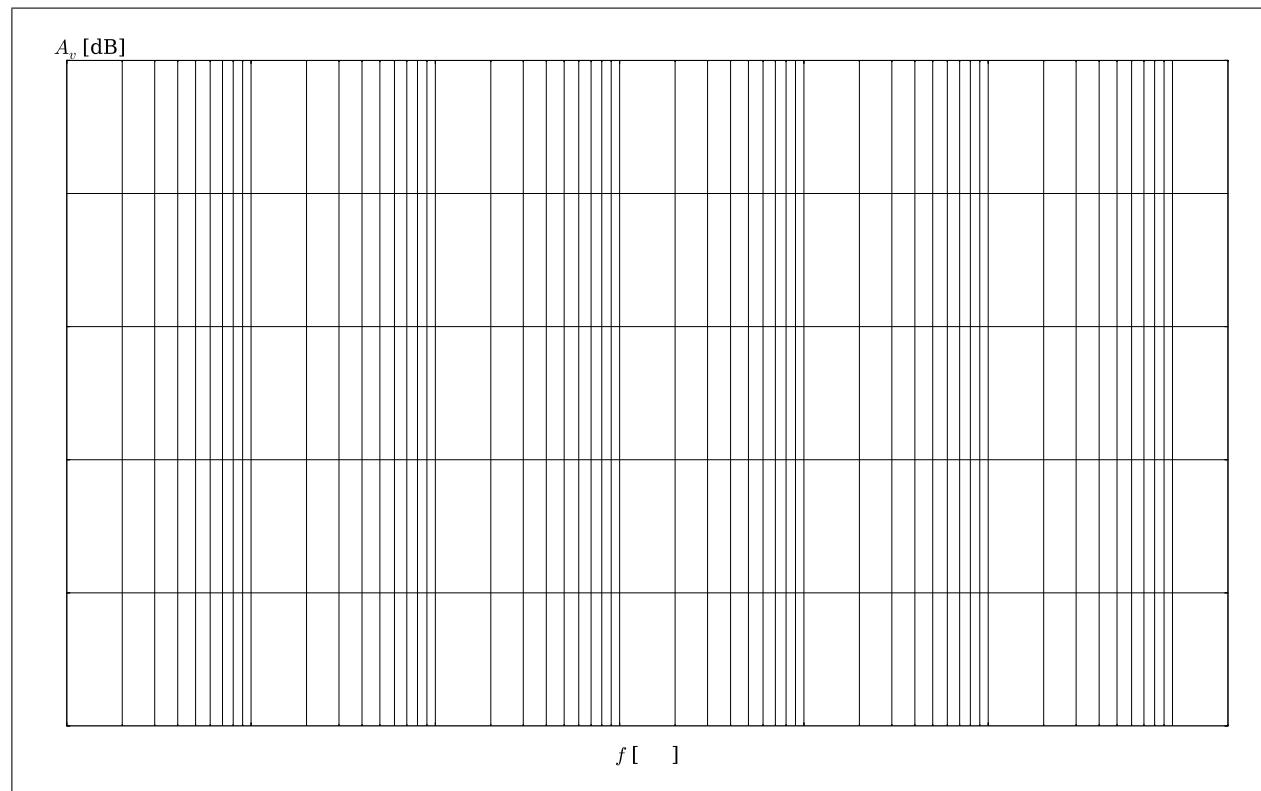

$$A_{v,a}(5kHz) = \underline{\hspace{10mm}}$$

$$A_{v,b}(5kHz) = \underline{\hspace{10mm}}$$

$$f_{H,a} = \underline{\hspace{10mm}}$$

$$f_{H,b} = \underline{\hspace{10mm}}$$