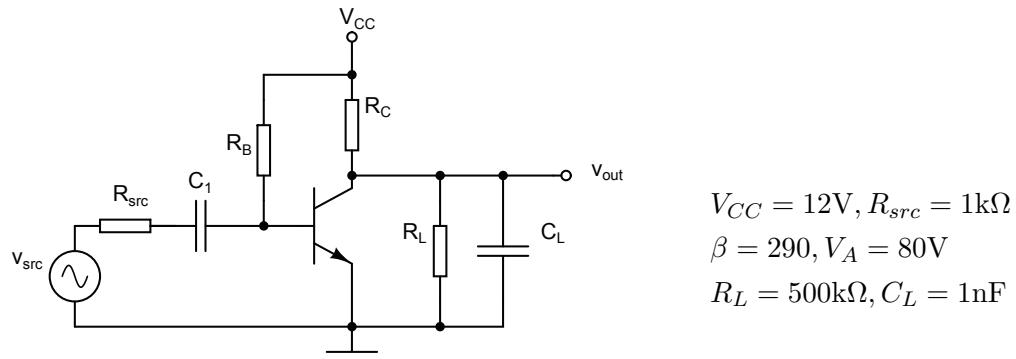


Vaja 6: skupni emitor, frekvenčna karakteristika

Pri simulaciji uporabite model BC238B tranzistorja, ki se nahaja v datoteki models.inc.

Naloga 1

Določite elemente vezja, da bo v delovni točki $I_{CQ} = 2mA$, $V_{CEQ} = 5V$. Spodnja frekvenčna meja naj bo pri $f_L = 20Hz$.

$$R_B = \underline{\hspace{10mm}}$$

$$R_C = \underline{\hspace{10mm}}$$

$$C_1 = \underline{\hspace{10mm}}$$

Naloga 2

Preverite delovno točko tranzistorja s simulatorjem.

$$I_{CQ} = \underline{\hspace{10em}}$$

$$V_{CEQ} = \underline{\hspace{10em}}$$

Naloga 3

Izračunajte napetostno ojačenje pri srednjih frekvencah in zgornjo frekvenčno mejo (zanemarite vpliv parazitnih kapacitivnosti tranzistorja).

$$A_V = \underline{\hspace{10em}}$$

$$f_H = \underline{\hspace{10em}}$$

Naloga 4

Izrišite frekvenčni potek amplitude (v decibelih) in faze (v stopinah) napetostnega ojačenja.

Naloga 5

Določite srednje-frekvenčno ojačenje ter spodnjo in zgornjo frekvenčno mejo, če je $C_L = 0.1\text{pF}, 10\text{pF}, 1\text{nF}$ in za primer, ko C_L odstranite iz vezja.

C_L	$A_{V,SF}$	f_L	f_H
0.1pF			
10pF			
1nF			
brez			