

Pisni Izpit 10.9.2014

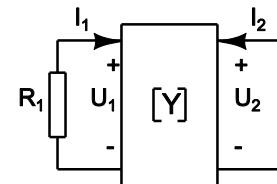
Ime in priimek: _____
 Vpisna številka: _____

Naloga 1

Določite hibridne h parametre in izhodno impedanco dvo-vhodnega vezja.


Podani so admitančni parametri vezja in $R_s = 1\text{k}\Omega$.

$$\begin{aligned}y_{11} &= 0.25 \text{ mS} & y_{12} &= 0.10 \text{nS} \\y_{21} &= 50 \text{mS} & y_{22} &= 20 \mu\text{S}\end{aligned}$$

**Naloga 2**

Določite vrednosti elementov, da bo v delovni točki $I_D = 2\text{mA}$, $U_{DS} = 5\text{V}$. Velja naj še $R_1||R_2 = 50\text{k}\Omega$. Določite napetostno ojačanje $\frac{u_2}{u_1}$ za srednje frekvence.

$$U_{DD} = 10\text{V}, K = 4 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, U_T = 1\text{V}, \lambda = 0.05\text{V}^{-1}, R_L = 5\text{k}\Omega, R_{src} = 100\Omega$$

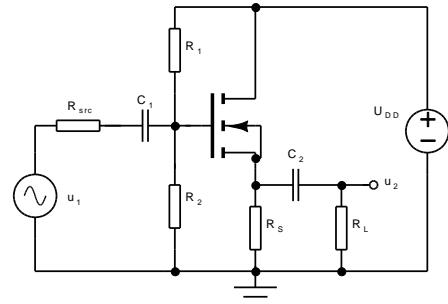
**Naloga 3**

Določite napetostno ojačanje $\frac{u_2}{u_1}$. Predpostavite, da so kondenzatorji dovolj veliki, da predstavljajo kratek stik za srednje frekvence.

Admitančni parametri tranzistorja za orientacijo s skupnim emitorjem so:

$$\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.22 \text{ mS} & 0 \\ 73 \text{ mS} & 15 \mu\text{S} \end{bmatrix}$$

$$R_1 = 10.5 \text{k}\Omega, R_2 = 4.4 \text{k}\Omega, R_c = 1 \text{k}\Omega, R_L = 1 \text{k}\Omega, R_E = 1 \text{k}\Omega, R_{src} = 100 \Omega$$

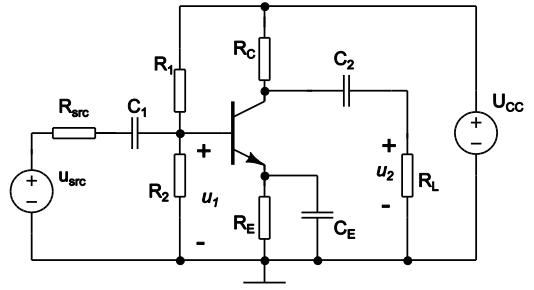**Naloga 4**

Za vezje iz naloge 3 določite spodnjo frekvenčno mejo, če velja $C_1, C_E \rightarrow \infty, C_2 = 50\mu\text{F}$.