
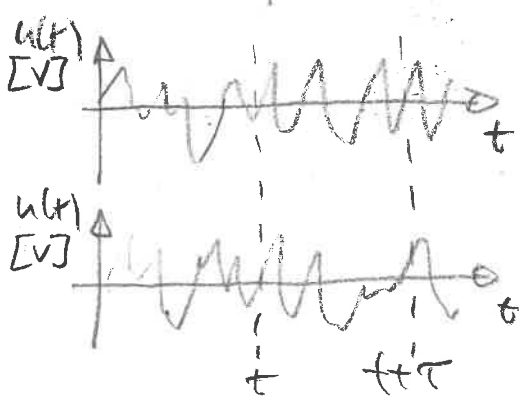


Karakterizacija Tuma

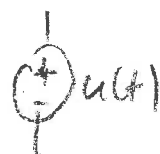

Sumni vir



1. realizacija



2. realizacija

Autokorelacijske funkcije

$$C_{uu}(t, \tau) = E[u(t) \cdot u(t + \tau)]$$

↓
povprečje preko vseh realizacij

t...čas
τ...vremnik

Stacionaren signal ... lastnosti niso odvisne od časa (t)

$$C_{uu}(t, \tau) = C_{uu}(\tau) = E[u(t) \cdot u(t + \tau)]$$

povprečje ni odvisno od časa t, samo vremnika τ

Ergodičen signal: povprečje preko vzorcev (realizacij)
= časovno povprečje preko časa $(-\infty < t < \infty)$


$$C_{uu}(\tau) = E[u(t)u(t + \tau)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T u(t) \cdot u(t + \tau) dt$$

Lastnosti $C_{uu}(\tau)$

1) $C_{uu}(0) \geq |C_{uu}(\tau)|$ maksimum pri $\tau = 0$, $C_{uu}(0) \geq 0$

2) $C_{uu}(\tau) = C_{uu}(-\tau)$ soda funkcija

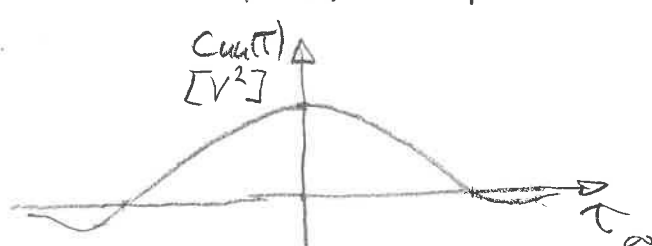3) $C_{uu}(0) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T u^2(t) dt = R_{TIS}(u(t))^2$ efektivna vrednost ne kvadrat



$f(f)$
[V²/Hz]
Spekter gostote moči



Fourierova transform $F(C_{uu}(\tau)) = \int_{-\infty}^{\infty} C_{uu}(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau = F(f) \in \mathbb{R}$

$F(-f) = F(f)$... soda funkcija

(ker je $C_{uu}(\tau)$ soda funkcija)

ker je $C_{uu}(\tau)$ soda in realna

$$F(\omega) = \mathcal{F}(f(t))$$

$$f(t) \in \mathbb{R} \rightarrow F(\omega) = F(-\omega)^*$$

$$f(t) = f(-t) \rightarrow F(\omega) = F(-\omega)$$

$$f(t) = f(-t) \in \mathbb{R} \rightarrow F(\omega) = F(-\omega) \in \mathbb{R}$$

Ker je $c_{uu}(\tau)$ avto Korelacijska funkcija, je $F(c_{uu}(\tau)) = F(f) \geq 0$

Parsevalov teorem

$$c_{uu}(0) = R_{\Pi S}(u(t))^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T u^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} F(f) df$$

Ewstonski spektralni gostota moči

$$S_{uu}(f) = 2F(f) = 2 \int_{-\infty}^{\infty} c_{uu}(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \in \mathbb{R}$$

definirano samo za $f \geq 0$

Lastnosti $S_{uu}(f)$

$$1) S_{uu}(f) \geq 0$$


2) Parsevalov teorem

$$\int_0^{\infty} S_{uu}(f) df = c_{uu}(0) = R_{\Pi S}(u(t))^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T u^2(t) dt$$

$\stackrel{b}{\sim}$ moč signala = kvadrat ef. vrednosti

$S_{uu}(f)$
[V²/Hz]

$R_{\Pi S}(u(t))^2 \sim$ moč signala

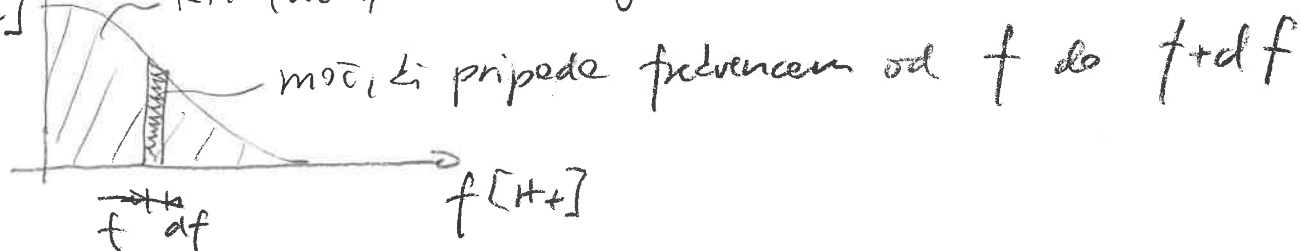

$$C_{uu}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T u(t) u(t+\tau) dt = u(t) * u(-\tau)$$

$\downarrow$
 $V(\omega)$

$\downarrow$
 $V(\omega)^*$

$$F(C_{uu}(\tau)) = V(\omega) V(\omega)^* = |V(\omega)|^2 \geq 0$$

$$C_{uu}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(f) e^{j\omega\tau} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} F(f) e^{j2\pi f\tau} \underbrace{\frac{d\omega}{2\pi}}_{df}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} F(f) e^{j2\pi f\tau} df \quad \text{invertni Fourier}$$

vstavi $\tau=0 \rightarrow$ Parsevalov teorem


Vrste šuma v vezjih

Termični šum
Johnson - Nyquist šum


nelinearno gibanje nelinear rezboje

$$S_{ii}(f) = \frac{4hf}{R(e^{\frac{hf}{kT}} - 1)} \approx \frac{4kT}{R} \quad f \ll f_T \text{ Hz}$$

pri 300K

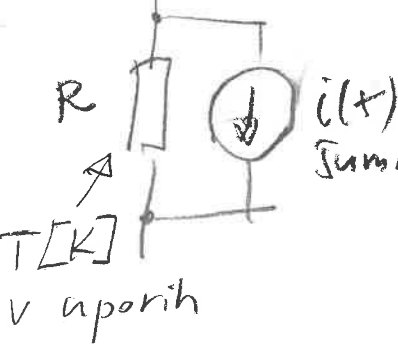


$S_{ii}(f)$
Sumni vir $[A^2/Hz]$

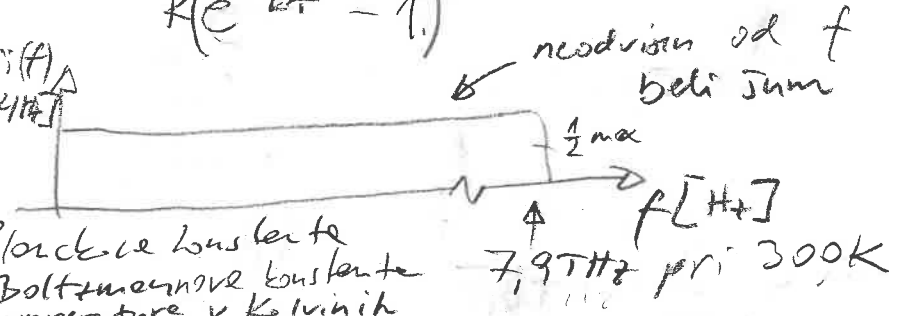

h ... Planckova konstanta
 k ... Boltzmannova konstanta
 T ... temperatura v Kelvinih


Žrneti šum ... nelinear rezboje grede črt oviro (P-N spoj)

Shot noise

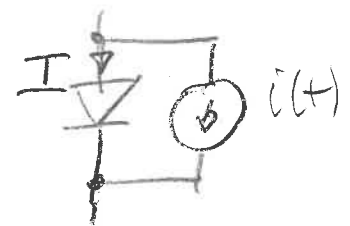


$$S_{ii}(f) = 2qI$$

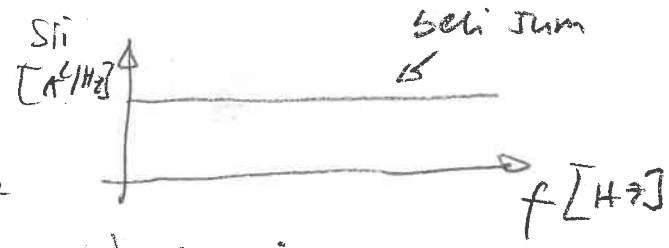q ... nabij elektrona
v prevodnikih (kovinski) je ni




1/f šum
flicker noise

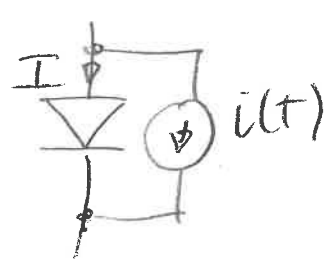

$$S_{ii}(f) = \frac{K_f I^{A_f}}{f}$$

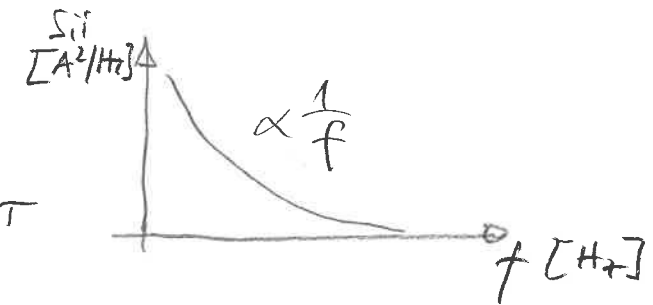
diode, Bip-it, MOSFET
ogljeno plestni upori



$1/f$ šum = žrneti šum


$$2qI = \frac{K_f I^{A_f}}{f_x} \rightarrow f_x = \frac{K_f I^{A_f-1}}{2q}$$

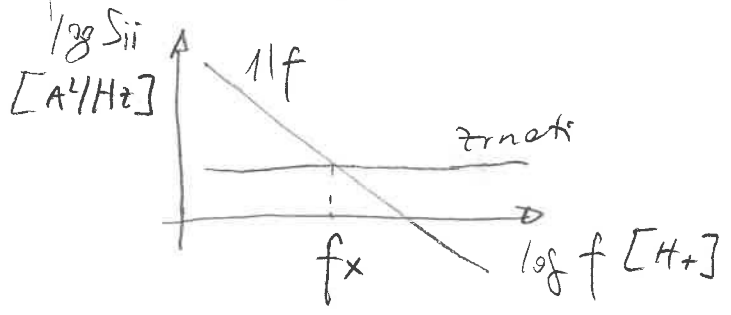$I = 1mA$ $A_f \approx 1$
 $K_f = 20 \cdot 10^{-18} A$
 $f_x = 62 Hz$



Summi modeli elementor (to mole mjnede)


V_{per}

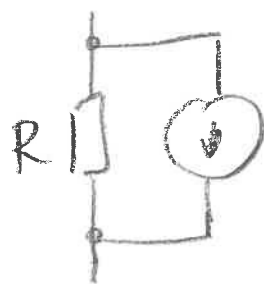

terminals sum

$$I_n = \frac{4ET}{R}$$

Die de


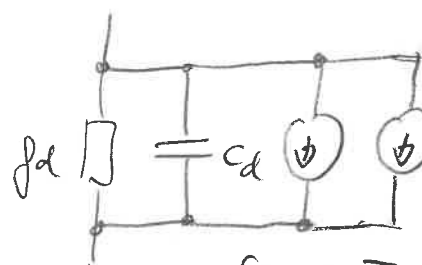


Alf Tunn



$$S_{ii} = \frac{K_f \bar{I}_A^T}{f}$$

$$I_{II} = 2 \rho I$$


Bipolarni transistor

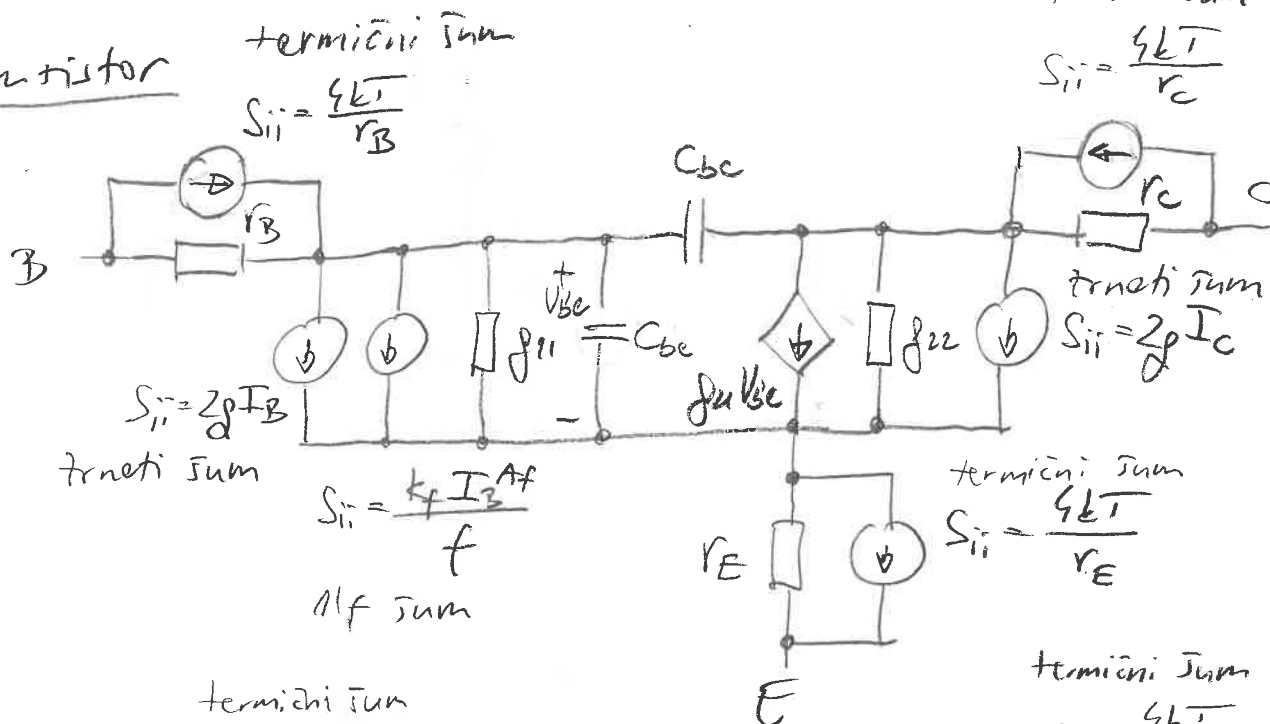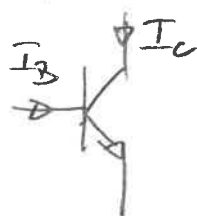




Mosfet

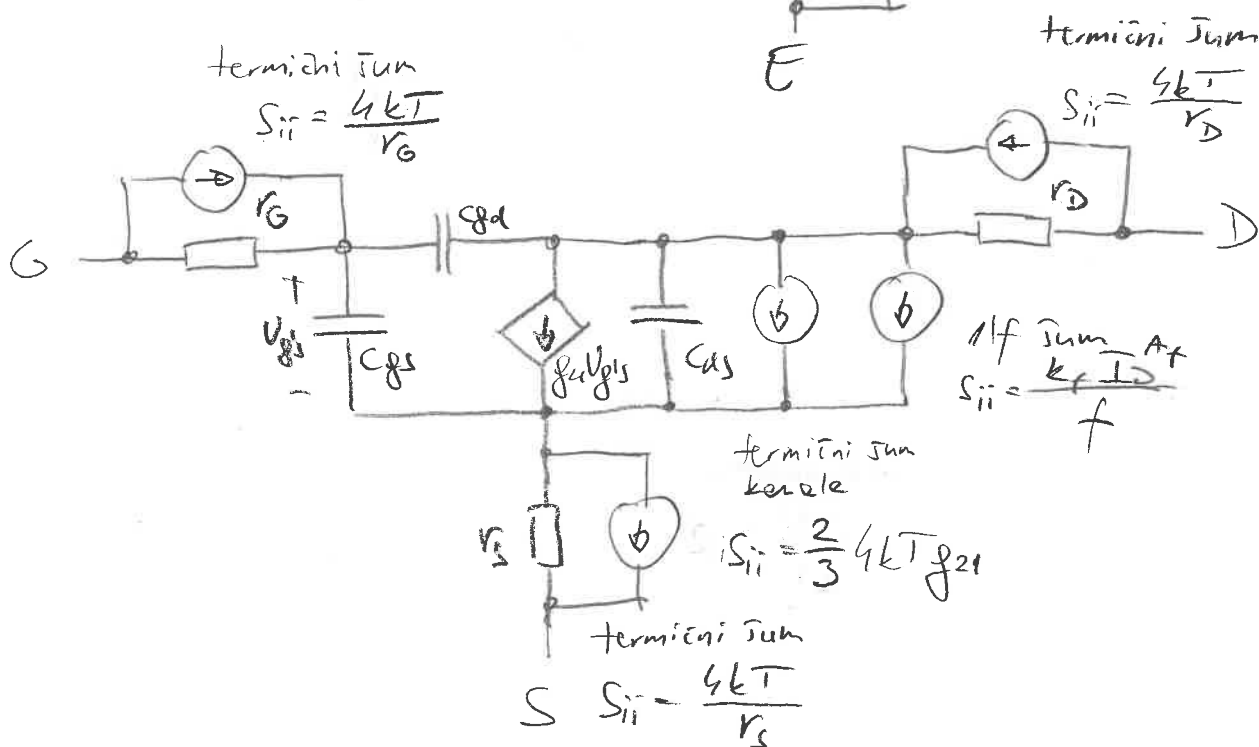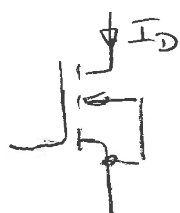

JFET

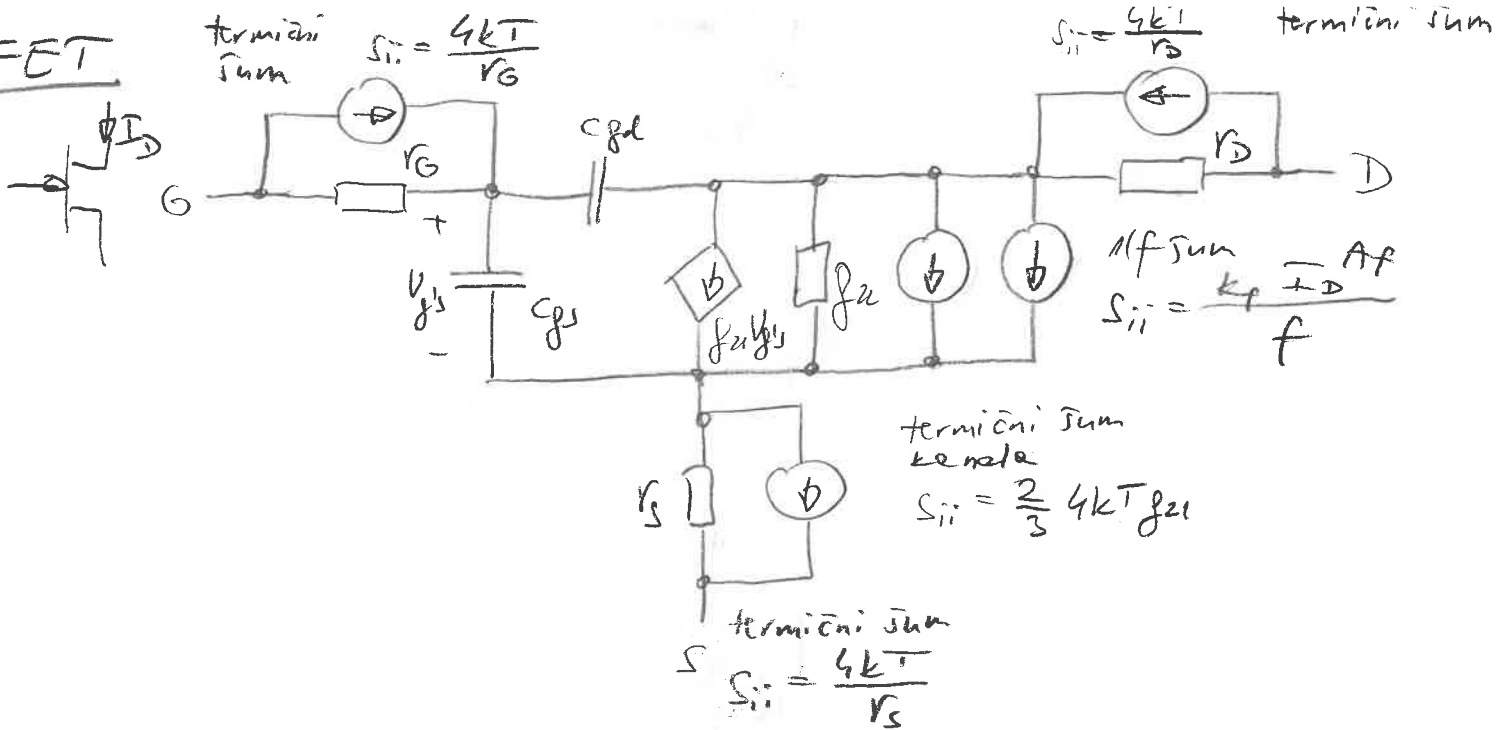


Operacijski ojačevalnik

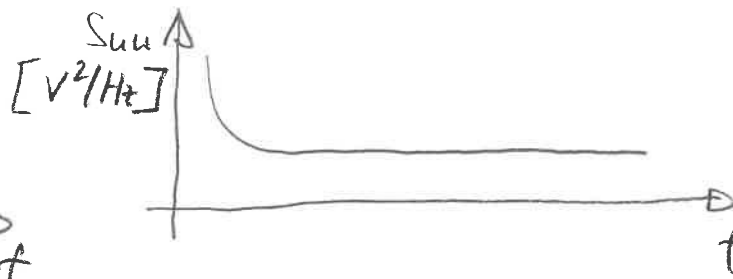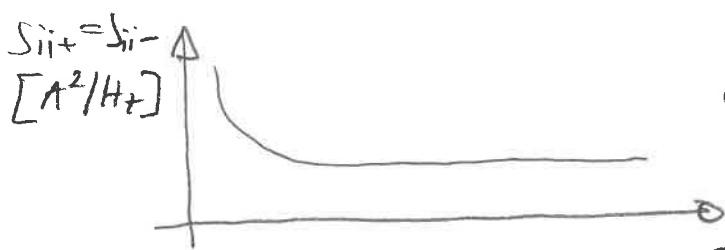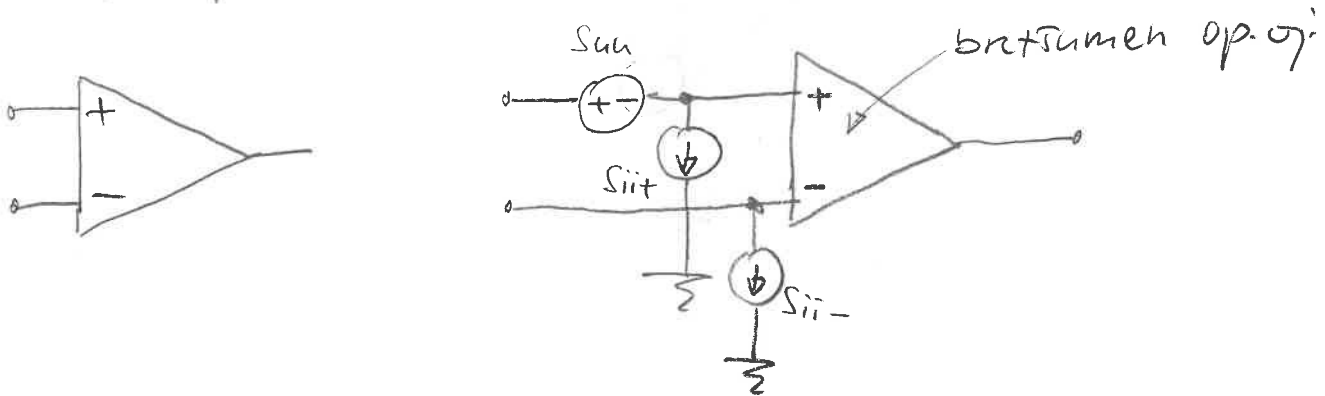

Vcanh je spekter padan kot $\sqrt{S_{ii}}$ or $\sqrt{S_{Sun}}$ ($A/\sqrt{Hz}$ or $V/\sqrt{Hz}$)

Prerazpustni sumni linearne vezje

deterministični (sinusni) signali

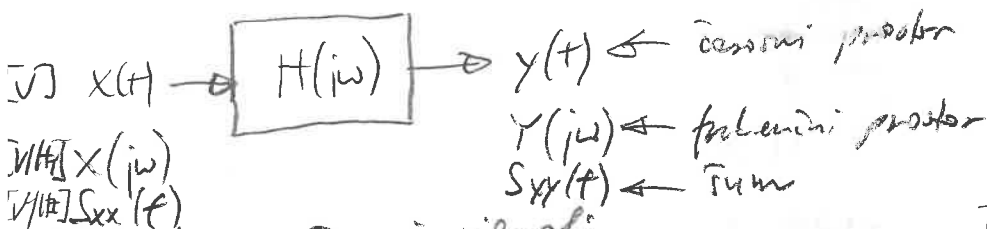

$$Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega)$$

$$S_{yy}(f) = |H(j\omega)|^2 S_{xx}(f)$$

sumni signali

Nekorrelirani sumni signali

če sta $x(t)$ in $y(t)$ nekorelirane, potem

$$x(t) + y(t) = z(t)$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{sum} & \text{sum} & \text{sum} \end{matrix}$$


$$S_{xx}(f) \quad S_{yy}(f) \quad S_{zz}(f)$$

$$S_{zz}(f) = S_{xx}(f) + S_{yy}(f)$$

$$x(t) \rightarrow \alpha x(t) \dots S_{xx}(f) \rightarrow \alpha^2 S_{xx}(f)$$

Različni sumni viri notraj enega elementa ter sumni viri dveh elementov so vsi med seboj nekorelirani.




Izhodni sum

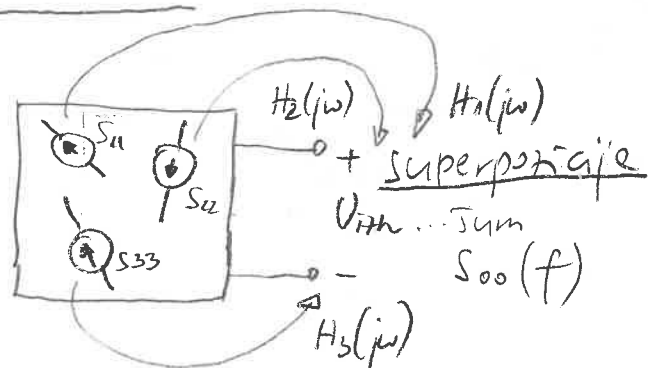

$$S_{00}(f) = |H_1(j2\pi f)|^2 S_{11}(f) + |H_2(j2\pi f)|^2 S_{22}(f) + |H_3(j2\pi f)|^2 S_{33}(f)$$

Ekvivalentni vhodni sum

$$V_2 = H(j\omega) V_1$$

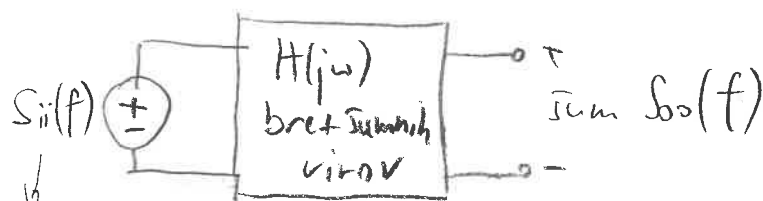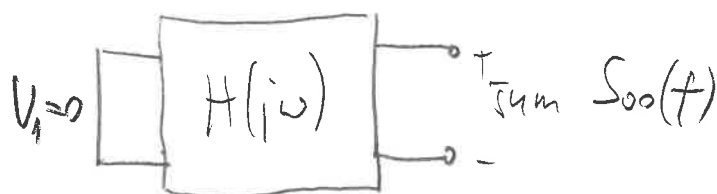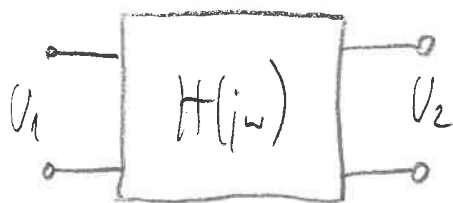





ekvivalenten vhodni sum

$$S_{ii}(f) = \frac{S_{00}(f)}{|H(j2\pi f)|^2}$$

Primer:

$T = 300K, V_0 = 6V$

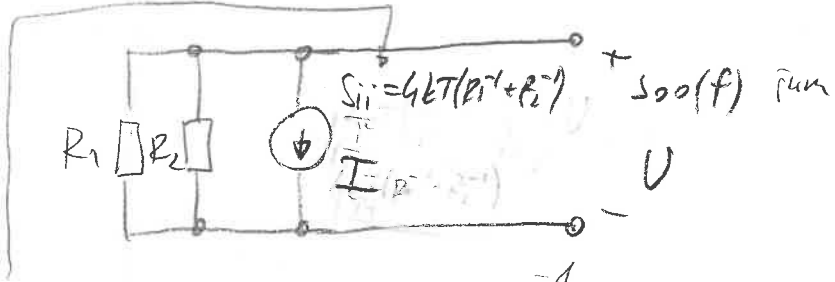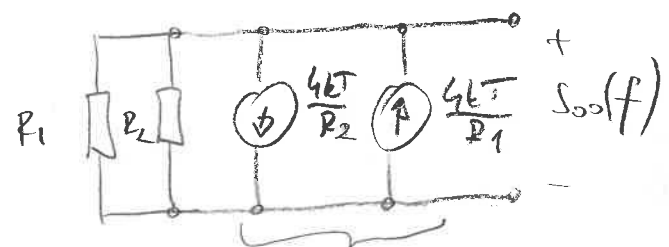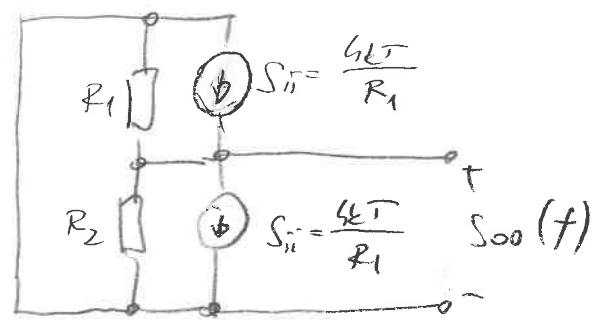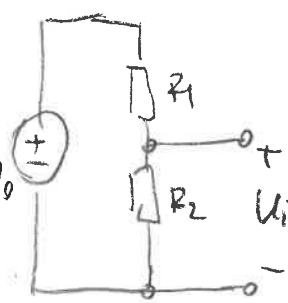With Term
Sum Term
external signal (sum)
 $B = 1kHz$ (instrument)
 $R_1 = 10k$
 $R_2 = 20k$



$X(t) + Y(t) \xrightarrow{S_{11} + S_{22}} X(t) - Y(t) \rightarrow S_{XX}(f) + S_{YY}(f)$ $H(j\omega) = \frac{V}{I} = -\frac{1}{R_1^{-1} + R_2^{-1}}$


$S_{00}(f) = |H(j\omega)|^2 (4kT(R_1^{-1} + R_2^{-1})) = \frac{1}{(R_1^{-1} + R_2^{-1})^2} \cdot 4kT(R_1^{-1} + R_2^{-1}) = \frac{4kT}{R_1^{-1} + R_2^{-1}}$

$S_{00}(f) = 1,10 \cdot 10^{-17} V^2/Hz$


$V_{eff, sum} = \sqrt{S_{00}(f) \cdot B} = 0,33 \mu V$

$V_{eff, signal} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_0 = \frac{4V}{12}$

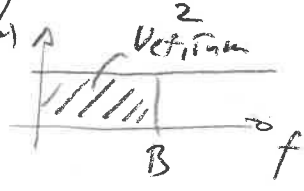$\frac{S}{N} = \frac{V_{eff, signal}^2}{V_{eff, sum}^2} = \frac{4}{12 \cdot 0,33 \cdot 10^{-6}} = 8,6 \cdot 10^6 (139 dB)$



$C = 1\mu F$ ne izhod

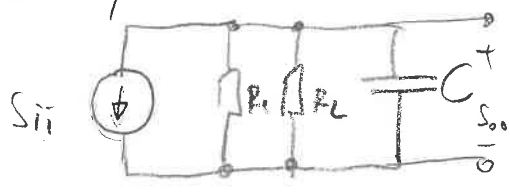

$H(j\omega) = -\frac{1}{R_1^{-1} + R_2^{-1} + j\omega C}$ $|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{(R_1^{-1} + R_2^{-1})^2 + (\omega C)^2}$

$S_{00}(f) = \frac{1}{(R_1^{-1} + R_2^{-1})^2 + (\omega C)^2} \cdot 4kT(R_1^{-1} + R_2^{-1}) = \frac{4kTG}{G^2 + \omega^2 C^2}$

$V_{eff, sum}^2 = \int_0^\infty S_{00}(f) df = 4kTG \int_0^\infty \frac{df}{G^2 + (2\pi fC)^2} = 4kTG \cdot \frac{\arctan\left(\frac{2\pi fC}{G}\right)}{2CG\pi} \Big|_0^\infty$

$= \frac{2kT}{C\pi} \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \frac{kT}{C} = 4,14 \cdot 10^{-15} V^2$


$V_{eff} = 64nV$ pri $C = \infty$

pri $C = 1pF$ ($10^6 \times$ manjši C)

$\frac{S}{N} = \frac{4V}{12 \cdot 64nV} = 44 \cdot 10^6 (113 dB)$


$\frac{S}{N} = 93 dB$

Primer:

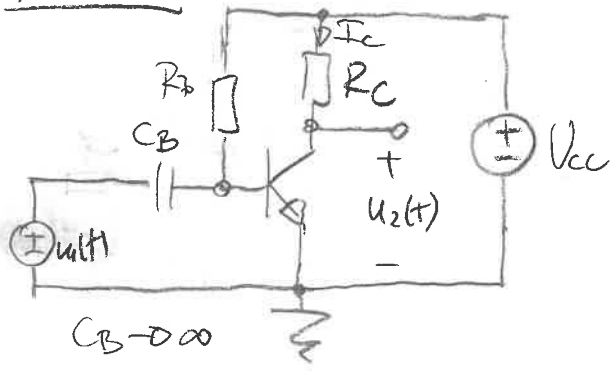

$I_C = 1 \text{ mA}$
 $R_B = 1 \text{ k}\Omega$
 $R_C = 5 \text{ k}\Omega$
 $g_m = 40 \text{ mS}$
 $g_{re} = 10 \mu\text{S}$
 $g_{\pi} = 0,2 \text{ mS}$
 $T = 300 \text{ K}$

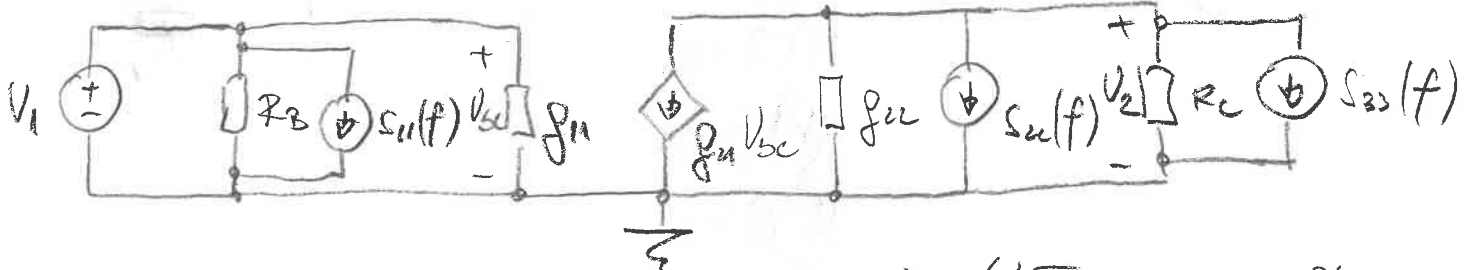Termični šum R_C, R_B
 šumni šum tranzistorja
 vhodni šum $(u_2(T))$?
 ekvivalentni vhodni šum?
 srednje frekvence




$S_{u1}(f) = \frac{4kT}{R_B} = 1,66 \cdot 10^{-26} \text{ A}^2/\text{Hz}$

$S_{z3}(f) = \frac{4kT}{R_C} = 3,31 \cdot 10^{-24} \text{ A}^2/\text{Hz}$

$S_{u2}(f) = 2qI_C = 3,20 \cdot 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz}$


beli šum (frekvenčno neodvisen)

izklopimo signalni vir ($u_1 = 0$)

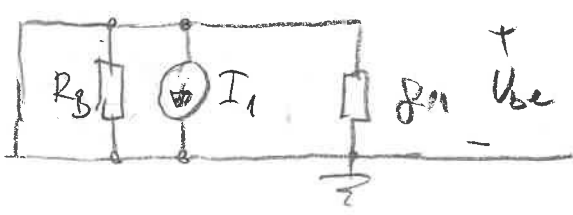


$V_{be} = 0$ (točk vire I_1 in kratko sklene)

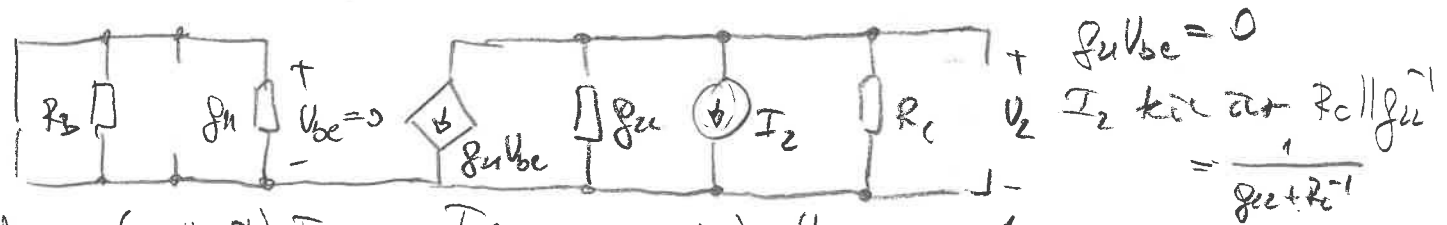$V_2 = 0 \Rightarrow H_1(j\omega) = \frac{V_2}{I_1} = 0 \text{ [V/A]}$



$V_2 = -(R_C || g_{re}^{-1}) I_2 = -\frac{I_2}{g_{re} + R_C^{-1}}$

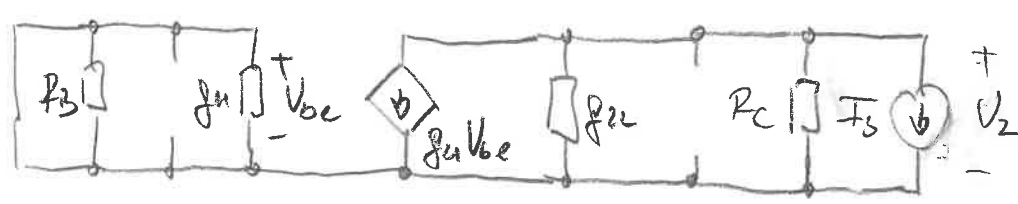$H_2(j\omega) = \frac{V_2}{I_2} = -\frac{1}{g_{re} + R_C^{-1}} \text{ [V/A]}$



$H_3(j\omega) = \frac{V_2}{I_3} = H_2(j\omega) = -\frac{1}{g_{re} + R_C^{-1}}$

vhodni šum: $S_{u0}(f) = |H_1(j\omega)|^2 S_{u1} + |H_2(j\omega)|^2 S_{u2} + |H_3(j\omega)|^2 S_{z3}$

$$= \frac{1}{(g_{re} + R_C^{-1})^2} \left(2qI_C + \frac{4kT}{R_C} \right) = 7,34 \cdot 10^{-15} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

$\text{V}^2/\text{A}^2 \quad \text{A}^2/\text{Hz} \quad \text{A}^2/\text{Hz}$

Če izhod posmerimo + voltmetrom, ki meri ef. vrednost in ime pasovno širino $B=1\text{ kHz}$, dobimo

$$V_{\text{ef}} = \sqrt{S_{\text{out}}(f)^2 \cdot B} = 2,71 \mu\text{V}$$

S $100\times$ večjo pasovno širino dobimo $10\times$ več: $V_{\text{ef}} = 27,1 \mu\text{V}$

Prevečanje funkcije od shode proti izhodu

$$H(j\omega) = \frac{V_2}{U_1} = - \frac{g_m}{g_{m2} + \frac{1}{R_c}} = -190,5$$

Ekvivalentni vhodni šum

$$S_{\text{in}}(f) = \frac{S_{\text{out}}(f)}{|H(j\omega)|^2} = 2,02 \cdot 10^{-19} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

