

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Uvod v programske pakete

SPICE OPUS

Árpád Búrmán

Ljubljana, 2006

Recenzenta: prof.dr. Tadej Tuma, prof.dr. Tomaž Dogša.

Uvod

Učbenik obravnava analizo vezij s programskim paketom SPICE OPUS, ki je zasnovan na enem najuspešnejših programov s tega področja - SPICE3. Namenjen je študentom smeri elektronika, pa tudi ostalim, ki jih tovrstna tematika zanima. Za razumevanje vsebine je potrebno predznanje teorije vezij in osnov uporabe osebnega računalnika. Povod za izdajo učbenika je bila želja študentov, da bi imeli zbrano celotno snov, ki se obravnava na laboratorijskih vajah pri predmetu Računalniško načrtovanje vezij, pregledno zbrano na enem mestu.

Posebej izpostavljen je praktično delo s paketom SPICE OPUS. Izpuščeni so opisi modelov, saj jih zainteresirani bralec zlahka najde v literaturi. Učbenik se začne s kratkim uvodom v okolje SPICE OPUS in zgledom uporabe. Sledita poglavji o opisu vezja in analizah, ki jih paket ponuja. Zadnje poglavje je namenjeno programskemu jeziku NUTMEG, ki služi avtomatizaciji postopka zahtevnejših analiz in se uporablja tudi pri optimizaciji vezij.

Veliko dodatnega materiala je na voljo na spletni strani <http://fides.fe.uni-lj.si/spice>, kjer je dostopna tudi najnovejša inačica paketa. Na strani so posebej izpostavljene razlike med prvotnim programom SPICE3 in paketom SPICE OPUS. Učbenik se nanaša na inačico SPICE OPUSA, ki je bila zgrajena oktobra 2006 in je priložena na CD-ROMu.

Zahvaljujem se vsem, ki so s svojimi pripombami prispevali k prvi izdaji tega učbenika. Za vsa opozorila na napake bom še naprej hvaležen. Za morebitne napake, ki so še ostale, se že vnaprej opravičujem. Vsem bralcem želim veliko uspeha pri delu s programi iz družine SPICE.

Árpád Bűrmen

Kazalo

1	Okolje SPICE OPUS	7
2	Zgled uporabe	9
2.1	Zgled vezja	10
2.2	Nalaganje vezja in analiza delovne točke	11
2.3	Odvisnost delovne točke od napetosti napetostnega vira in grafično okno	11
2.4	Malosignalna analiza in kompleksni grafi	14
2.5	Analiza v časovnem prostoru	17
2.6	Zagonske opcije	19
3	Opis vezja	21
3.1	Zgradba, zapis števil in vzporedna vezava enakih elementov	21
3.2	Krmiljeni in neodvisni viri	22
3.3	Pasivni elementi	27
3.4	Polprevodniški elementi	30
3.5	Prenosna linija	32
3.6	Avtomatska izbira modela (binning)	33
3.7	Podvezja	34
3.8	Vključitev datotek v opis vezja	37
3.9	Temperatura elementov in vezja	37
3.10	Vključitev ukazov v opis vezja	38
3.11	Izbor delovne točke in začetnega stanja	38
3.12	Parametri simulatorja	38
4	Analize	41
4.1	Analiza delovne točke (<code>op</code>)	41
4.2	Analiza enosmerne karakteristike (<code>dc</code>)	42
4.3	Malosignalna enosmerna analiza (<code>tf</code>)	43

4.4	Malosignalna kompleksna analiza (<code>ac</code>)	43
4.5	Iskanje polov in ničel (<code>pz</code>)	44
4.6	Šumna analiza (<code>noise</code>)	45
4.7	Tranzientna analiza (<code>tran</code>)	46
4.8	Algoritmi za izboljšanje konvergencije simulatorja	46
4.9	Parametri simulatorja (<code>.options</code>)	48
5	Jezik NUTMEG	53
5.1	Zagon, substitucija in izpis v datoteko	53
5.2	Osnovni ukazi	54
5.3	Skupine vektorjev	57
5.4	Vektorji	59
5.5	Izrazi	61
5.6	Krmilne strukture	65
5.7	Spremenljivke	66
5.8	Vezja	68
5.9	Analize in obdelava rezultatov	72
Literatura		81
Stvarno kazalo		83

1

Okolje SPICE OPUS

Eden najbolj uspešnih brezplačnih programov za analizo vezij je program SPICE. Veliko komercialnih simulatorjev temelji na prvotni izvorni kodi simulatorjev SPICE2 [1] in SPICE3 [2], ki sta bila razvita v ZDA na univerzi v Berkeleyu. Za simulacijo vezij z diskretnimi komponentami sta zelo popularna PSPICE [4] in IsSpice [3]. HSPICE [5] je namenjen predvsem simulaciji integriranih vezij. Obstajajo tudi simulatorji, ki so napisani na novo, kot na primer Spectre [6].

Okolje SPICE OPUS [15] je izpeljanka simulatorja SPICE3. Prva inačica SPICE OPUSA je bila namenjena okolju Microsoft Windows. Razvoja okolja je šel najprej v smeri odstranjevanja hroščev, ki so povzročali, da se je program sesul po večjem številu analiz. Na ta način je simulator postal primeren za optimizacijo vezij, kjer je potrebno izvršiti po več tisoč analiz.

Zaradi precejšnjega interesa uporabnikov se je kmalu pojavila tudi inačica za okolje Linux. Ob tej priložnosti se je začel razvoj novega uporabniškega vmesnika, ki je še vedno v uporabi. Vmesnik temelji na knjižnici Qt. Zaradi uporabe te knjižnice sta obe inačici že na videz zelo podobni. Med inačicama se lahko pojavljajo minimalne razlike v rezultatih zaradi različnega obnašanja sistemskih numeričnih podprogramov pod obema operacijskima sistemoma.

SPICE OPUS ne ponuja programa za shematski vnos vezij, saj je le teh dovolj na razpolago na svetovnem spletu. Boljše med tovrstnimi programi se da z minimalno količino truda prilagoditi tako, da lahko izvozijo vezje v obliki, ki jo razume SPICE OPUS. Namen paketa SPICE OPUS je predvsem ponuditi zanesljiv in zmogljiv simulator vezij tako za študente, kot tudi za profesionalne uporabnike.


Simulatorju vezje opišemo s takoimenovano vhodno datoteko, ki jo lahko napišemo s katerimkoli urejevalnikom besedil ali pa ustvarimo s programom za shematski vnos vezij. Okolje je namenjeno interaktivnemu delu. To pomeni, da vse funkcije programa nadzorujemo z ukazi, ki jih tipkamo v ukazno okno. Jezik, v katerem vnašamo ukaze se imenuje NUTMEG.

Po zagonu programa vhodno datoteko z ustreznim ukazom naložimo. Z ukazi nato zaganjamо analize ter obdelujemo in pregledujemo rezultate. Okolje ponuja tudi možnost izrisovanja grafov. Možno je spremenjati parametre elementov vezja. Na spremenjenem vezju lahko ponovimo analize in tako ugotovimo vpliv spremembe parametrov na obnašanje vezja. Zbirka ukazov (program) je lahko zapisana tudi v vhodni datoteki (ukazni blok `.control`). Tak program se izvrši vsakič, ko naložimo vezje.

2

Zgled uporabe

Program zaženemo s klikom na ustrezeno ikono v meniju Start (sistem Windows) ozziroma z ukazom `spiceopus` (sistem Linux). Po zagonu programa se znajdemo v ukaznem oknu (SpiceOpus Command Window, slika 2.1), kjer tipkamo ukaze na katere nato dobivamo odgovore od okolja SPICE OPUS. V oknu lahko poljubno besedilo označimo z miško. Besedilo skopiramo na odložišče s kombinacijo tipk **CTRL+C** ali s klikom na izbiro **Edit/Copy** v glavnem meniju. Besedilo z odložišča prenesemo v ukazno vrstico s pritiskom **CTRL+V** ozziroma izbiro **Edit/Paste**. Izbiro **Edit>Select All (CTRL+A)** nam označi celotno besedilo v ukaznem oknu. Ker se v ukaznem oknu lahko nabere veliko vsebine, ki nas več ne zanima, se le te lahko znebimo izbiro **Edit/Clear Terminal History (CTRL+T)**. Vsebino ukaznega okna natisnemo z izbiro **File/Print (CTRL+P)**.

 

Slika 2.1: Ukazno okno SPICE OPUS


Pri tipkanju ukazov v ukaznem oknu lahko uporabimo kurzorski tipki \leftarrow in \rightarrow za premikanje po natipkanem ukazu. Funkcijo brisanja znaka pred in za kurzorjem imata tipki **Backspace** in **Delete**. Če želimo zbrisati celoten natipkan ukaz, pritisnemo tipko **Esc**. Ukazno okno si zapomni celotno zgodovino vtipkanih ukazov, med katerimi lahko izbiramo s kurzorskima tipkama \uparrow in \downarrow . Tipki **Page Up** in **Page Down** nam omogočata premikanje navzgor in navzdol po vsebini ukaznega okna.

SPICE OPUS nam ponuja možnost beleženja vsebine ukaznega okna. Le to vklopimo tako, da program zaženemo z opcijo `-o imeDatoteke`. Zapisovanje v datoteko začasno ustavimo, ozziroma spet poženemo, z izbiro

Edit/Logging.

Med delom se lahko odpre veliko število grafičnih oken. Le ta najhitreje zapremo z izbiro **Window/Close All Plot Windows**.

2.1 Zgled vezja

 

Slika 2.2: Preprosto vezje

Na sliki 2.2 je preprost tranzistorski ojačevalnik. Opišemo ga s tekstovno datoteko, katere format je precej podoben pri vseh simulatorjih iz družine SPICE.

```
Moje prvo vezje
v1 (1 0) dc=5
r1 (1 2) r=1k
c1 (2 0) c=1n
q1 (2 3 0) 2n2222
rin (3 4) r=1k
vin (4 0) dc=0.68 acmag=1 pulse=(0.66 0.76 5u 1n)
* Tu se začnejo modeli
.model 2n2222 npn
+ is=19f bf=150 vaf=100 ikf=0.18 ise=50p
+ ne=2.5 br=7.5 var=6.4 ikr=12m isc=8.7p
+ nc=1.2 rb=50 re=0.4 rc=0.3 cje=26p tf=0.5n
+ cjc=11p tr=7n xtb=1.5 kf=0.032f af=1
.end
```

Prva vrstica opisa je ime vezja (Moje prvo vezje). Sledijo opisi elementov, pri čemer je vsak element podan v svoji vrstici. Tako na primer vrstica r1... podaja upor z imenom r1, ki je med vozliščema 1 in 2, njegova upornost pa znaša $1\text{k}\Omega$. Vozlišče 0 je rezervirano za maso. Njegov potencial je vedno 0V. Vse vrstice, ki se začnejo z zvezdico, so komentarji. Dodatna razlaga je potrebna za napetostni vir vin. Parameter pulse pove, da je to pulzni vir, katerega vrednost se spremeni iz 0.66V v 0.76V ob času $5\mu\text{s}$ s prehodom, ki traja 1ns. Parameter ac se uporablja v malosignalni analizi in pomeni, da bo pri tej analizi vir predstavljen s kompleksorjem amplitude 1V in faze 0° .

Poseben pomen ima vrstica .model..., kjer je podan opis tranzistorja 2n2222. Kot prvo opazimo, da je opis modela razdeljen na več vrstic. Če želimo kako vrstico pripojiti k prejšnji, jo začnemo z znakom +. V opisu je podano ime modela (2n2222), tip modela (npn) in parametri modela (na primer parameter bf, ki pomeni

tokovno ojačenje tranzistorja. Model je abstrakten opis tranzistorja, konkreten tranzistor pa je podan v vrstici $q1 \dots$ iz katere izvemo, da je $q1$ bipolaren tranzistor, ki uporablja parametre modela $2n2222$, in je priklopljen med vozlišča 2 (kolektor), 3 (baza) in 0 (emitor). V opisu vezja bi lahko imeli več tranzistorjev (na primer $q1$ in $q2$), ki bi vsi uporabljali model $2n2222$.

2.2 Nalaganje vezja in analiza delovne točke

Opis vezja na sliki 2.2 shranimo v datoteko `primer1`. Zaženemo okolje SPICE OPUS in vtipkamo source `primer1`. Na ukaz dobimo odgovor

```
SpiceOpus (c) 2 ->
```

To pomeni, da se je vezje naložilo in da SPICE čaka na naš naslednji ukaz.

Izračunajmo sedaj enosmerno delovno točko našega vezja. Vtipkamo `op` in dobimo

```
SpiceOpus (c) 2 -> op
```

Analize je konec v delčku sekunde, saj je naše vezje zelo preprosto. Vrednosti neodvisnih virov pri tej analizi določa parameter `dc`. Tako ima vir `v1` vrednost 5V, vir `vin` pa 0.68V. Poglejmo si sedaj napetost vozlišča 2. V ta namen uporabimo ukaz `print`.

```
SpiceOpus (c) 3 -> print v(2)
v(2) = 3.663130e+000
```

Oglejmo si še tokovno porabo vezja tako, da odčitamo tok, ki teče skozi `v1`.

```
SpiceOpus (c) 4 -> print i(v1)
i(v1) = -1.33687e-003
```

Dobimo negativno vrednost za tok, ker SPICE računa, da je pozitiven tisti tok, ki teče v + sponko napetostnega vira. Omeniti velja še, da toka skozi upor `r2` ne moremo izpisati z ukazom `print i(r2)`. SPICE namreč (če tega ne povemo drugače) izračuna samo vozliščne napetosti in tokove skozi neodvisne napetostne vire. Če želimo pomeriti še kak drug tok, je najbolj splošen način, da dodamo v vejo, katere tok želimo meriti, neodvisen napetostni vir oblike

```
vmerim (voz11 voz12) dc=0
```

Njegov tok dobimo z ukazom `print i(vmerim)`. Tak vir nima vpliva na vezje, povroči pa, da SPICE izračuna njegov tok. Ničelni napetostni vir se torej obnaša kot idealen ampermeter. Opozoriti velja, da ima lahko samo en element vezja ime `vmerim`. Za vajo na ta način izmerite tok, ki teče iz emitorja $q1$. Ime notranjega vozlišča, ki nastane zaradi vrivanja ničelnega napetostnega vira, si lahko kar izmislite (recimo 30).

2.3 Odvisnost delovne točke od napetosti napetostnega vira in grafično okno

Zanima nas, kako se spreminja delovna točka vezja, če se spreminja enosmerna napetost vira `vin` v območju od 0V do 1.4V s korakom 0.01V. V ta namen vtipkajmo

```
SpiceOpus (c) 5 -> dc vin 0 1.4 0.01V
```

Analize je spet hitro konec. Na videz se ni nič zgodilo. Pa si poglejmo, kaj smo dobili. Natipkajmo

```
SpiceOpus (c) 6 -> display
Here are the vectors currently active:
```

```
Title: Preprosto vezje
Name: dc1 (DC transfer characteristic)
Date: Fri Jul 16 10:53:49 2004
```

```
V(1) : voltage, real, 140 long
V(2) : voltage, real, 140 long
V(3) : voltage, real, 140 long
V(4) : voltage, real, 140 long
q1#base : voltage, real, 140 long
q1#collector : voltage, real, 140 long
q1#emitter : voltage, real, 140 long
sweep : voltage, real, 140 long [default scale]
v1#branch : current, real, 140 long
vin#branch : current, real, 140 long
```

Vidimo, da se je izračunala skupina rezultatov (vektorjev) z imenom dc1. Vektorji v tej skupini so realni in vsebujejo vsak po 140 vrednosti. Vektor sweep hrani skalo (vrednosti vira, za katere je bila analizirana delovna točka). To je privzeti vektor v tej skupini, kar razpoznamo po napisu default scale. Vektorji v(....) hranijo vozliščne napetosti za vse vrednosti vira vin iz vektorja sweep. Vektorji vime#branch hranijo tokove, ki tečejo v pozitivne sponke napetostnih virov. Do teh vektorjev lahko pridemo tudi s sintaksom i(...). Vektorji q1#base, q1#collector in q1#emitter predstavljajo vozliščne napetosti internih vozlišč tranzistorja q1. Ta vozlišča za nas nimajo kakega večjega pomena.

Tabelirajmo vrednosti vektorja v(2).

```
SpiceOpus (c) 7 -> print v(2)
Preprosto vezje
DC transfer characteristic Fri Jul 16 10:53:49 2004
-----
Index      sweep          v(2)
-----
0  0.000000e+000  5.000000e+000
1  1.000000e-002  5.000000e+000
2  2.000000e-002  5.000000e+000
3  3.000000e-002  5.000000e+000
4  4.000000e-002  5.000000e+000
5  5.000000e-002  5.000000e+000
6  6.000000e-002  5.000000e+000
7  7.000000e-002  5.000000e+000
8  8.000000e-002  5.000000e+000
9  9.000000e-002  5.000000e+000
...

```


V tabeli se izpišejo tudi pripadajoče vrednosti indeksa in privzetega vektorja.

Narišimo sedaj odvisnost izhodne napetosti v vozlišču 2 od vrednosti vira vin.

```
SpiceOpus (c) 8 -> plot v(2)
```


2.3. ODVISNOST DELOVNE TOČKE OD NAPETOSTI NAPETOSTNEGA VIRA IN GRAFIČNO OKNO 13

Pojavi se grafično okno (slika 2.3, levo) s krivuljo odvisnosti napetosti $v(2)$ od privzetega vektorja sweep (sweep hrani enosmerne vrednosti vira v_{in}). Spodnja vrstica grafičnega okna prikazuje koordinate kurzorja. Ime kurzorja najbliže krivulje dobimo tako, da ji premaknemo kurzor in pritisneto preslednico (**Space**). Ime krivulje se pojavi na levem koncu spodnje vrstice okna (slika 2.3, desno). Od kurzorja do krivulje poteka zelena črta. Ko premaknemo kurzor, črta izgine in z njo tudi ime krivulje.

 

Slika 2.3: Levo: grafično okno SPICE OPUS. Desno: izpis imena krivulje.

Če kliknemo z desno tipko na površino grafa, dobimo meni (slika 2.4). Meni vsebuje naslednje opcije:

 

Slika 2.4: Meni, ki ga dobimo z desnim klikom na grafično okno.

ID Nearest Curve (Space) izpiše ime krivulje, ki je najbližja kurzorju.

File/Print (CTRL+P) natisne graf.

File/Close (ALT+F4) zapre okno z grafom.

File/Close All Plots zapre vsa okna z grafi.

Edit/Copy (CTRL+C) kopira označeno besedilo na odložišče. Besedilo lahko označimo v merilnem oknu.

Edit/Freeze Messages (CTRL+F) zamrzne/odmrzne merilno okno, da lahko v njem označimo besedilo in ga skopiramo.

Edit/Clear Marker (Esc) izbriše referenčno točko (marker), ki jo dobimo z levim klikom na graf.

View/Box Zoom (Z) vklopi način v katerem lahko označimo del grafa, ki ga želimo povečati. To naredimo tako, da gremo v en vogal območja, pritisnemo in držimo levo tipko miške in se pomaknemo v diagonalno nasproten vogal. Ko levo tipko spustimo, se označeno območje poveča.

View/Center Zoom In (+) poveča območje grafa okoli kurzorja.

View/Center Zoom Out (-) pomanjša območje grafa v okolici kurzorja.

View/Autoscale (CTRL+A) samodejno določi območje grafa tako, da so v celoti vidne vse krivulje.

View/Aspect Ratio 1:1 (CTRL+R) vklopi/izklopi način prikazovanja, v katerem je razmerje med enotami na obeh koordinatnih oseh 1:1. Če opcijo vklopimo, so krogi res krogi in ne elipse.

View>Show Info Frame (CTRL+H) vklopi/izklopi merilno okno v spodnji polovici grafičnega okna.

View/Automatic Identification (CTRL+I) vklopi/izklopi samodejno identifikacijo krivulj. Če je ta opcija vklopljena, se po krajšem času mirovanja kurzorja samodejno izvrši opcija **ID Nearest Curve**. Ker zna biti postopek pri večjem številu krivulj z veliko točkami zamuden je včasih priporočljivo to opcijo izklopiti.

Graph/Curve Representation vsebuje opcije za nastavitev načina risanja krivulj **Points** (izrišejo se samo točke), **Line** (izrišejo se črte med točkami) in **Comb** (izrišejo se črte od x-osi do točk krivulj) ter opcije za nastavitev debeline črt oziroma velikosti točk (ta je lahko 0, 1, 2 ali 3).

Graph/Grid/X Log Scale (for x-y grid) vklopi/izklopi logaritemsko skalo na x-osi v x-y načinu prikazovanja.

Graph/Grid/Y Log Scale (for x-y grid) vklopi/izklopi logaritemsko skalo na y-osi v x-y načinu prikazovanja.

Graph/Grid/x-y Grid vklopi x-y način prikazovanja s pravokotno mrežo črt.

Graph/Grid/Polar Grid vklopi način prikazovanja s polarno mrežo.

Graph/Grid/Smith Z Grid vklopi način prikazovanja s Smithovo impedančno mrežo.

Graph/Grid/Smith Y Grid vklopi način prikazovanja s Smithovo admitančno mrežo.


Ostale opcije se nanašajo na prikazovanje kompleksnih vektorjev.

Vklopimo sedaj merilno okno s pritiskom na **CTRL+H** ali v meniju (slika 2.4). Povečajmo strmo padajoči del grafa (slika 2.5, levo). To naredimo s pritiskom na **CTRL+Z**, kar povzroči, da se kurzor spremeni (pojavlji se krožec, ki nas poziva, da označimo območje, ki ga želimo povečati). Pomaknimo se v en vogal območja, pritisnemo in držimo levo tipko miške, se pomaknemo v diagonalno nasproten vogal območja in sputimo tipko miške. Ko spustimo tipko, se označeno območje poveča in zavzame celotno površino grafa.

Referenčno točko (marker) izberemo s klikom na krivuljo (slika 2.5, desno). Na označenem mestu se pojavi kvadrat od katerega se vleče črta do kurzorja. Referenčno točko izbrišemo s pritiskom na **Esc**. V merilnem oknu se prikazujejo koordinate referenčne točke (marker x, y), kurzorja (cursor x, y), razdalja med referenčno točko in kurzorjem (delta, dx, dy) in strmina črte, ki povezuje referenčno točko s kurzorjem (slope, dy/dx, dx/dy). Če sedaj črto, ki povezuje referenčno točko in kurzor postavimo vzporedno s tangento na krivuljo v referenčni točki, dobimo pod oznako dy/dx strmino, ki predstavlja napetostno ojačenje ojačevalnika na sliki 2.2.

2.4 Malosignalna analiza in kompleksni grafi

Pri malosignalni analizi se določi najprej delovna točka vezja na enak način, kot pri op analizi. Nato se vezje linearizira. V lineariziranem vezju imamo tudi reaktance (kapacitivnosti in induktivnosti). Analiza poteka v frekvenčnem prostoru (kapacitivnosti in induktivnosti se modelirajo z admitancami velikosti $i\omega C$ in $1/(i\omega L)$, $\omega = 2\pi f$). Neodvisne vire predstavljajo kompleksorji $a\text{cmag} \cdot e^{j\cdot\pi\cdot a\text{cphase}/180}$. Ker parameter $a\text{cmag}$ ni podan za vir v1, se uporabi privzeta vrednost 0, ki pomeni, da bo pri analizi v frekvenčnem prostoru vir predstavljal kratek

 

Slika 2.5: Levo: izbira območja, ki ga bomo povečali. Desno: merilno okno.

stik. Vir vin ima vrednost parametra *acmag* enako 1, za fazo pa se uporabi vrednost 0, ker parameter *acphase* ni podan. Ta vir predstavlja vzbujanje pri analizi v frekvenčnem prostoru. Recimo, da nas zanima obnašanje vezja v frekvenčnem območju od 100Hz do 1GHz. Naredili bomo malosignalno (ac) analizo, ki bo to območje preletela logaritemsko in na vsako dekado izračunala odziv vezja v 10 točkah.

```
SpiceOpus (c) 9 -> ac dec 10 100 1G
```

Po končani analizi si poglejmo rezultate.

```
SpiceOpus (c) 10 -> display
Here are the vectors currently active:
```

```
Title: Preprosto vezje
Name: ac1 (AC Analysis)
Date: Fri Jul 16 09:13:28 2004
```

```
V(1) : voltage, complex, 71 long
V(2) : voltage, complex, 71 long
V(3) : voltage, complex, 71 long
V(4) : voltage, complex, 71 long
frequency : frequency, complex, 71 long, grid = xlog [default scale]
q1#base : voltage, complex, 71 long
q1#collector : voltage, complex, 71 long
q1#emitter : voltage, complex, 71 long
v1#branch : current, complex, 71 long
vin#branch : current, complex, 71 long
```

Vidimo, da so sedaj vektorji kompleksni, privzeti vektor pa se imenuje *frequency* in ima logaritemsko skalo (grid = xlog). Frekvenca je sicer kompleksna, vendar je imaginarni del zmeraj enak 0. Vsaka točka vektorjev predstavlja kompleksor, ki predstavlja odziv vezja pri pripadajoči frekvenci. Izpišimo odziv vezja (kompleksor vozliščne napetosti *v(2)*):

```
SpiceOpus (c) 11 -> print v(2)
```

```
Preprosto vezje
AC Analysis Fri Jul 16 09:13:28 2004
```

```
Index      frequency          v(2)
-----
0  1.000000e+002, 0.000000e+000 -4.720902e+001, 1.214921e-002
1  1.258925e+002, 0.000000e+000 -4.720901e+001, 1.529495e-002
2  1.584893e+002, 0.000000e+000 -4.720901e+001, 1.925520e-002
3  1.995262e+002, 0.000000e+000 -4.720901e+001, 2.424085e-002
4  2.511886e+002, 0.000000e+000 -4.720900e+001, 3.051742e-002
5  3.162278e+002, 0.000000e+000 -4.720899e+001, 3.841915e-002
...

```

Vidimo, da je privzeti vektor kompleksen in da so imaginarni deli frekvenc enaki 0.

Ker je kompleksor napetosti na vhodu ($v(4)$) enak 1 za vse frekvence (določa ga neodvisen napetostni vir v_{in}), je ojačenje od vhoda na vozlišču 4 do izhoda na vozlišču 2 enako kar kompleksorju $v(2)$. V nasprotnem primeru bi morali deliti oba kompleksorja ($v(2) / v(4)$), da bi dobili napetostno ojačenje.

Izpišimo še absolutno vrednost (v decibelih) in fazo napetostnega ojačenja. V ta namen najprej preklopimo kotne enote na stopinje.

```
SpiceOpus (c) 12 -> set units=degrees
SpiceOpus (c) 13 -> print db(v(2)) ph(v(2))
                           Preprosto vezje
                           AC Analysis Fri Jul 16 11:02:55 2004
-----
```

```
Index      frequency          db(v(2))      ph(v(2))
-----
0  1.000000e+002, 0.000000e+000 3.348050e+001 1.799853e+002
1  1.258925e+002, 0.000000e+000 3.348050e+001 1.799814e+002
2  1.584893e+002, 0.000000e+000 3.348050e+001 1.799766e+002
3  1.995262e+002, 0.000000e+000 3.348050e+001 1.799706e+002
4  2.511886e+002, 0.000000e+000 3.348050e+001 1.799630e+002
5  3.162278e+002, 0.000000e+000 3.348050e+001 1.799534e+002
...

```

Narišimo sedaj amplitudno in fazno karakteristiko (slika 2.6).


```
SpiceOpus (c) 14 -> plot db(v(2))
SpiceOpus (c) 15 -> plot ph(v(2))
```

Narišimo še Nyquistov diagram (slika 2.7).


```
SpiceOpus (c) 16 -> plot mode cx v(2)/v(4) polar
```

Tokrat je izrisani vektor kompleksen. Polarno mrežo dobimo tako, da v ukazu `plot` dodamo besedo `polar`. Opcija `mode cx` pove, da se naj vektor tolmači kot kompleksen. Pri tem se realni del nanaša na os x, imaginarni del pa na os y. V meniju, ki ga dobimo z desnim klikom na graf in nato na podmeni **Graph**, je še nekaj opcij, ki jih nismo opisali. Te opcije pridejo prav, kadar rišemo kompleksne vektorje.

Opcije **Real (real)**, **Imaginary (imag)**, **Magnitude (mag)** in **Phase (phase)** izberejo prikazovanje realnega dela, imaginarnega dela, absolutne vrednosti in faze kompleksorja. Z opcijama **Units/Angle: rad** in **Units/Angle: deg** izbiramo enote za prikazovanje faze v načinu **Phase**. Opcije **Units/Magnitude: normal**, **Units/Magnitude: dB (20 log10)** in **Units/Magnitude: dB (10 log10)** izbiramo enote za prikazovanje absolutne vrednosti. Prva prikazuje samo absolutno vrednost, druga decibele ojačenja toka ozziroma napetosti in tretja decibele ojačenja moči.

 

Slika 2.6: Amplitudna karakteristika (v decibelih) in fazna karakteristika (v stopinjah) ojačevalnika.

 

Slika 2.7: Nyquistov diagram ojačevalnika.

Opcije **R (realz)**, **X (imagz)**, **G (realy)** in **B (imagy)** vklopijo prikazovanje normirane rezistance, reaktance, konduktance in susceptance, pri čemer se kompleksne vrednosti podanega vektorja tolmačijo kot odbojnosti.

Opciji **Complex (cx)**, **x-y grid** in **Complex (cx), polar grid** prikazujeta točke na kompleksni ravnini. Prva nariše pravokotno mrežo, druga pa polarno mrežo.

Opciji **Complex (cx), Smith Z grid** in **Complex (cx), Smith Y grid** narišeta Smithovo impedančno in admitančno mrežo. Pri risanju krivulje predstavljlata realni in imaginarni del podanega vektorja koordinati x in y v kompleksni ravnini in hkrati tudi kompleksno odbojnost.

Imena navedena v oklepajih zgoraj omenjenih opcij se uporabljajo pri ukazu `plot` z opcijo `mode`. Tako smo pri risanju Nyquistovega diagrama uporabili opcijo `mode cx`, ki izbere prikazovanje kompleksnih vektorjev z realnim delom na osi x in imaginarnim delom na osi y.

2.5 Analiza v časovnem prostoru

Pri analizi v časovnem prostoru določa časovni potek neodvisnega vira `vin` parameter `pulse`, ki nastavi pulz z začetkom pri $0.68V$ in vrhom pri $0.78V$, ki se začne ob času $5\mu s$ in ima dvižni čas $1ns$. Vir `v1` nima podanega

časovnega poteka, zato je njegova vrednost konstanta (5V). Pred simulacijo v časovnem prostoru se določi delovna točka vezja upoštevajoč vrednosti neodvisnih virov ob času 0. Ta delovna točka služi kot začetno stanje vezja. Naredimo sedaj analizo v časovnem prostoru od 0s do $10\mu s$ s korakom 10ns.

```
SpiceOpus (c) 17 -> tran 10n 10u
```

Poglejmo si, kaj smo dobili.

```
SpiceOpus (c) 18 -> display
Here are the vectors currently active:
```

```
Title: Preprosto vezje
Name: tran1 (Transient Analysis)
Date: Fri Jul 16 11:02:55 2004
```

V(1)	:	voltage, real, 212 long
V(2)	:	voltage, real, 212 long
V(3)	:	voltage, real, 212 long
V(4)	:	voltage, real, 212 long
q1#base	:	voltage, real, 212 long
q1#collector	:	voltage, real, 212 long
q1#emitter	:	voltage, real, 212 long
time	:	time, real, 212 long [default scale]
v1#branch	:	current, real, 212 long
vin#branch	:	current, real, 212 long

Tokrat je privzetemu vektorju ime `time` in hrani časovne točke, ki jim pripadajo izračunane vrednosti v vezju. Izpišimo časovni potek vektorjev `v(4)` in `v(2)`.


```
SpiceOpus (c) 19 -> print v(4) v(2)
                           Preprosto vezje
                           Transient Analysis Fri Jul 16 11:02:55 2004
-----
Index   time          v(4)        v(2)
-----
0      0.000000e+000  6.800000e-001  2.837273e+000
1      2.500000e-009  6.800000e-001  2.837335e+000
2      5.000000e-009  6.800000e-001  2.837335e+000
3      1.500000e-008  6.800000e-001  2.837327e+000
...
103    5.000000e-006  6.800000e-001  2.837113e+000
104    5.000250e-006  7.050000e-001  2.837288e+000
105    5.000500e-006  7.300000e-001  2.837066e+000
106    5.000750e-006  7.550000e-001  2.836595e+000
107    5.001000e-006  7.800000e-001  2.835752e+000
108    5.001250e-006  7.800000e-001  2.834272e+000
109    5.002250e-006  7.800000e-001  2.826255e+000
110    5.006250e-006  7.800000e-001  2.782055e+000
111    5.022250e-006  7.800000e-001  2.603403e+000
112    5.072250e-006  7.800000e-001  2.102254e+000
...
```

Časovni korak ni ravno tak, kot smo ga nastavili. SPICE OPUS ima vgrajene dokaj zapletene algoritme za njegovo spreminjanje. Vidimo tudi, da ko se pojavi hitra sprememba (kot je začetek pulza), se časovni korak prilagodi spremembam in zato zmanjša. Ko je sprememba konec (ob 5001ns) se korak začne spet večati.

Narišimo časovni potek vhodne in izhodne napetosti (slika 2.8).

```
SpiceOpus (c) 20 -> plot v(2) (v(4)-0.66)*10
```

Potek vhodne napetosti smo skalirali tako, da je na grafu viden.

 

Slika 2.8: Časovni potek izhoda (rdeče) in vhoda (zeleno).

2.6 Zagonske opcije

Ob zagonu lahko programu podamo opcije, ki določajo njegovo delovanje. Za opcijami lahko navedem še ime datoteke, ki jo naj SPICE OPUS prebere po končanem zagonu. Sintaksa je torej:

```
spice3 [opcija1 opcija2 ...] ime_datoteke
```

Na voljo so naslednje opcije:

-b

Paketni način delovanja. Po nalaganju datoteke in končanem izvajanju ukazov iz ukaznega bloka program samodejno konča z delom.

-c

Konzolni način delovanja. Pod sistemom Windows se odpre novo konzolno okno. Pod sistemi LINUX se program izvaja v konzoli iz katere je bil zagnan. V tem načinu ni podpore za grafiko (ukaz `plot`, ...).

-g

Okenski način delovanja. Nasprotje opcije **-c**. Ta opcija je privzeta.

-gf velikost

Nastavi velikost znakov v oknu. Učinek ima samo v okenskem načinu.

-o ime

Nastavi ime datoteke v katero se shranjujejo izpisana sporočila. V konzolnem načinu delovanja opcija povzroči, da se sporočila ne izpisujejo na zaslon.

-n

Ne preberi datoteke spinit ob zagonu.

-r *ime*

Nastavi privzeto ime za shranjevanje skupin rezultatov v ukazu write.

-pl *ime*

Nastavi pot do mape lib, kjer se nahaja datoteka spinit.

-pw *ime*

Nastavi pot kamor se SPICE OPUS premakne takoj po končanem zagonu. Opcija je ekvivalent ukaza cd *ime* vtipkanega takoj po zagonu.

3

Opis vezja

3.1 Zgradba, zapis števil in vzporedna vezava enakih elementov

Opis vezja je tekstovna datoteka, katere zgradba je

```
Ime vezja
...
.end
```

Pri opisu vezja SPICE ne loči med velikimi in malimi črkami. Med imenom vezja in besedo `.end` posamezne vrstice opisujejo elemente in njihove modele. Elementi so na primer `100k upor R1`, dioda `D1` tipa `1N4148`, tranzistor `Q1` tipa `2N2222`, itd. Primeri modelov so model tranzistorja `2N2222`, model diode `1N4148`, itd. Medtem ko vsak dodan element poveča vezje, dodani modeli ne spremeniijo vezja samega. V večini primerov (to velja predvsem za polprevodniške elemente) moramo za vsak element vezja (kot na primer tranzistor `Q1`) navesti model, ki ga ta element uporablja. V modelu so definirane vrednosti parametrov, kot je npr. tokovno ojačenje. Več elementov (npr. tranzistorji `Q1`, `Q2` in `Q3`) lahko uporablja en model (npr. `2N2222`). Imena modelov so lahko poljubna zaporedja črk, številk in podčrtajev.

Elemente priključimo med vozlišča. Imena vozlišč so nizi iz črk, cifer in podčrtajev. Če se ime vozlišča začne s cifro, lahko vsebuje samo cifre, če pa se začne s črko ali podčrtajem, lahko vsebuje poljubno zaporedje črk, cifer in podčrtajev. Poseben pomen ima vozlišče `0`, ki predstavlja maso. Potencial tega vozlišča je zmeraj `0V`. V vsakem vezju mora biti definirana masa, kar pomeni, da mora obstajati pot za enosmerne signale od vsakega vozlišča do mase. Tako na primer `100k upor R1` med vozliščema `10` in `20` podamo kot

```
R1 (10 20) r=100k
```

Pogosto se pri opisih vezja pojavijo zelo dolge vrstice. Take vrstice lahko razbijemo na več vrstic s pomočjo znaka `+`.

```
To je zelo
+ dolga vrstica.
```

Na koncu vrstice, ki jo nadaljujemo z znakom `+`, je potrebno pustiti en presledek, ali pa postaviti presledek takoj za znak `+`. Tako bosta besedi `zelo` in `dolga` ločeni. Če tega ne storimo, dobimo sestavljenou besedo `zelodolga`.

V opisu vezja se lahko pojavljajo tudi komentarji. Komentarji obsegajo celotno vrstico, ki se mora začeti z znakom `*`.

Predpona	Faktor	Predpona	Faktor
m	10^{-3}	T	10^{12}
u	10^{-6}	G	10^9
n	10^{-9}	Meg	10^6
p	10^{-12}	k	10^3
f	10^{-15}		

Tabela 3.1: Predpone za enote v SPICE-u.

* To je komentar.

Števila v SPICE-u lahko podajamo v zapisu, ki se vsesplošno uporablja v računalništvu (zapisi 25000, 25000.0, 2.5e4, 250000e-1 vsi predstavljajo vrednost 25000). Poleg tega standardnega zapisa SPICE pozna tudi zapis s SI predponami (npr. 25k). Seznam predpon je v tabeli 3.1.

Številu lahko sledi tudi enota (npr. 1kOhm). Pisanje enot ni priporočljivo, saj lahko vodi v napake. Če na primer napišemo za kapacitivnost 0.1F, si to SPICE razlagajo kot 0.1f oziroma 10^{-16} . SPICE ne loči med velikimi in malimi črkami. Tako 5M ne pomeni $5 \cdot 10^6$, ampak $5 \cdot 10^{-3}$. Če potrebujemo vrednost $5 \cdot 10^6$, pišemo 5Meg. Kjer to ni posebej omenjeno, se podajajo parametri v SI enotah (kg, m, s, A, V, Ω , S, F, H, ...).

Pogosto se zgodi (predvsem pri načrtovanju integriranih vezij), da želimo vezati več enakih elementov vzporedno. Vzemimo na primer tri enake MOS tranzistorje:

```
M10a (10 20 30 0) modn w=10u l=1u
M10b (10 20 30 0) modn w=10u l=1u
M10c (10 20 30 0) modn w=10u l=1u
```

Zgornji opis je potraten tako s stališča opisa vezja, kot tudi trajanja simulacije. Namesto njega lahko uporabimo sledeči zapis

```
M10 (10 20 30 0) modn w=10u l=1u m=3
```

Parameter *m* pove koliko enakih elementov bomo vezali vzporedno. Privzeta vrednost parametra je 1. V nadaljevanju njegovega pomena ne bomo več posebej razlagali.

3.2 Krmiljeni in neodvisni viri

Slika 3.1 prikazuje simbole za tokovne in napetostne vire in pripadajoče oznake vozlišč.


Linearen napetostno krmiljen tokovni vir

```
Gxxx (np nn ncp ncn) gain=k
```

Pri tem je vir priključen med sponki *np* in *nn*, krmili pa ga napetost med sponkama *ncp* in *ncn*. Faktor krmiljenja je podan z vrednostjo *k* z enoto A/V. Naj samo omenimo, da ime, ki ga predstavlja *xxx*, ni nujno dolgo tri črke, ampak je lahko poljubne dolžine.

Primer:

```
G1 (10 20 31 32) gain=1m
Gout (10 0 20 0) gain=10.0
```

 

Slika 3.1: Zgoraj: napetostno krmiljen, tokovno krmiljen, nelinearno krmiljen in neodvisen tokovni vir. Spodaj napetostno krmiljen, tokovno krmiljen, nelinearno krmiljen in neodvisen napetostni vir.

Linearen tokovno krmiljen tokovni vir

Fxxx (np nn Vc) gain=k

Vir je priključen med sponki *np* in *nn*, krmili pa ga tok, ki teče v pozitivno sponko neodvisnega napetostnega vira *Vc*. Faktor krmiljenja je podan z vrednostjo *k* in nima enote.

Primer:

F1 (10 20 Vmeas) gain=1.5

Fd3 (10 0 Vamp) gain=2.0

Linearen napetostno krmiljen napetostni vir

Exxx (np nn ncp ncn) gain=k

Priključen je med sponki *np* in *nn*, krmili pa ga napetost med sponkama *ncp* in *ncn*. Faktor krmiljenja je podan z vrednostjo *k* in nima enote.

Primer:

E1 (10 20 92 93) gain=1.5

Ecmm (10 0 92 0) gain=2.0

Linearen tokovno krmiljen napetostni vir

Hxxx (np nn Vc) gain=k

Vir je priključen med sponki *np* in *nn*, krmili pa ga tok, ki teče v pozitivno sponko neodvisnega napetostnega vira *Vc*. Faktor krmiljenja je podan z vrednostjo *k* z enoto *V/A*.

Primer:

H1 (10 20 92 93) gain=100

Hdif (10 0 92 0) gain=50

Nelinearno krmiljen tokovni/napetostni vir

Bxxx (np nn) I=izraz

Bxxx (np nn) V=izraz

V izrazu lahko nastopajo napetosti vozlišč (npr. $v(nn)$), napetosti med vozlišči (npr. $v(np, nn)$, kar je enako kot $v(np) - v(nn)$) in tokovi v pozitivne sponke neodvisnih napetostnih virov (npr. $i(vc)$). Uporabljammo lahko aritmetične operatorje $+$, $-$, $*$, $/$, $^$ (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, potenciranje), unarni operator negativnega predznaka ($-$) in funkcije abs (absolutna vrednost), $acos$, $asin$, $atan$ (inverzni kosinus, sinus in tangens), $acosh$, $asinh$, $atanh$ (inverzni hiperbolni kosinus, sinus in tangens), cos , sin , tan (kosinus, sinus in tangens), $cosh$, $sinh$, $tanh$ (hiperbolni kosinus, sinus in tangens), $sqrt$ (kvadratni koren), exp (eksponentna funkcija), ln (naravni logaritem), log (desetiški logaritem), sgn (predznak vrednosti; lahko je 0, 1 ali -1), u (enotina stopnica), $uramp$ (enotina strmina; integral enotine stopnice). Uporabljammo lahko tudi števila s plavajočo vejico v vseh načinih zapisa, ki jih dovoljuje SPICE.

Primer:

```
Bvin (10 20) V=sqrt(v(2,3)+v(5,6)^3)+1e2
Binn (10 0) I=v(10)*i(vamp)+0.1m
```

Neodvisen napetostni vir

```
Vxxx (np nn)
+ dc=dc
+ acmag=acmag acphase=acphase
+ transrc=(p1 p2 ...)
+ m=m
```

Neodvisen tokovni vir

```
Ixxx (np nn)
+ dc=dc
+ acmag=acmag acphase=acphase
+ transrc=(p1 p2 ...)
+ m=m
```

Pri tem np in nn podajata priključni vozlišči vira. Parameter dc določa enosmerno vrednost oziroma toka vira, katere privzeta vrednost je 0. Parametra $acmag$ in $acphase$ določata amplitudo in fazo (v stopinjah) kompleksorja $acmag \cdot e^{i\pi \cdot acphase / 180}$, ki se uporablja v malosignalni (ac) in šumni (noise) analizi lineariziranega vezja. Če opustimo parameter $acmag$, je amplituda kompleksorja enaka 0. Tudi parameter $acphase$ lahko opustimo in s tem fazo nastavimo na 0° . Kot parameter $transrc$ lahko navedemo eno od naslednjih vrednosti: $pulse$, sin , exp , pwl ali $sffm$ in tako dobimo enega od petih vgrajenih časovnih potekov napetosti oziroma toka. Na primer sinusni vir z offsetom 1V, amplitudo 2V in frekvenco 1kHz podamo kot


```
V1 (10 20) sin=(1.0 2.0 1k)
```

Če ne podamo parametra dc , se pri enosmerni analizi delovne točke (op in dc) uporabi začetna vrednost (ob času 0) časovnega poteka, ki ga določa parameter $transrc$. V tem primeru dobimo pred simulacijo opozorilo. Če parameter $transrc$ ni podan, ima vir konstantno vrednost v tranzientni analizi, ki jo določa parameter dc . V nasprotnem primeru se uporabi časovni potek določen s parametrom $transrc$. Parameter m pove koliko enakih virov želimo vezati vzporedno. Parameter nima kakega posebnega smisla za napetostne vire, je pa uporaben za tokovne vire.

V nadalnjem bomo z Δ in t_{stop} označili začetni korak in končni čas tranzientne analize. Pri vseh petih časovnih potekih je obvezno podati le prvi dve vrednosti ($p1$ in $p2$). Parameter $transrc$ skupaj s koeficienti $p1, p2, \dots$ podaja enega od naslednjih petih časovnih potekov.

Pulzni potek (pulse)

```
pulse=(v1 v2 td tr tf pw per ph)
```

 


Slika 3.2: Pulzni vir, ki ga dobimo s parametrom $\text{pulse} = (2.0 \ 5.0 \ 1\text{m} \ 1\text{m} \ 2\text{m} \ 3\text{m} \ 10\text{m})$.

Primer časovnega poeka za pulzni vir je na sliki 3.2. Parametra $v1$ in $v2$ določata začetno in končno vrednost stopnice, ki tvori prvo fronto verige enakih impulzov. Veriga se začne ob času td . Dvižni in upadni čas pulza sta podana s parametrom tr in tf . Širina pulza od trenutka, ko signal doseže vrednost $v2$ do začetka updanja nazaj proti $v1$ določa parameter pw . Parameter per določa periodo pulzov. Začetno fazo signala določimo s parametrom ph . Privzete vrednosti parametrov td , tr , tf , pw , per in ph so po vrsti 0, Δ , Δ , t_{stop} , t_{stop} in 0. Tako dobimo enkratno stopnico ob času nič z dvižnim časom Δ , če podamo le prva dva parametra ($v1$ in $v2$). S tremi podanimi parametri se stopnica zamakne za čas td . Širje podani parametri omogočajo, da tej stopnici nastavimo še dvižni čas. Šest parametrov določa enkraten pulz širine pw . Za verigo pulzov moramo podati sedem parametrov. Če podamo še neničelno začetno fazo ph , ima to za vrednosti po času td enak učinek, kot zakasnitev $-per \cdot ph/(2\pi)$. Vrednosti pred časom td so take, da ob času td ni nezveznosti.

Sinusni potek (sin)

$\text{sin} = (v0 \ va \ f \ td \ k \ ph)$

 


Slika 3.3: Sinusni vir, ki ga dobimo s parametrom $\text{sin} = (1.0 \ 2.0 \ 1\text{k} \ 1\text{m} \ 1\text{e}3)$.

Matematično lahko časovni potek tega vira zapišemo kot $v0 + va \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot (t - td) + ph)e^{-k(t-td)}$ za čase večje od td in $v0 + va \cdot \sin(ph)$ za čase manjše od td . Parametra $v0$ in va določata offset in amplitudo vira. Frekvenca vira je podana s parametrom f , zakasnitev začetka sinusnega nihanja in dušenja pa s parametrom td . Parameter k podaja obratno vrednost časovne konstante dušenja vira. Začetno fazo signala določimo s parametrom ph . Privzete vrednosti za f , td , k in ph so $1/\Delta$, 0, 0 in 0. Tako $v0$ in va določata nedušeno sinusno nihanje s periodo, ki je enaka začetnemu koraku tranzientne analize. S tremi parametri lahko določimo tudi frevenco

nedušenega nihanja. Štirje parametri nam omogočajo, da podamo zakasnjen nedušen sinusni vir. Za dušen vir moramo podati pet parametrov. Če želimo vir, katerega amplituda eksponentno raste, podamo negativno vrednost za parameter k . Primer časovnega poeka za sinusni vir je na sliki 3.3.

Eksponentni potek (exp)

$\text{exp} = (v1 \ v2 \ td1 \ t1 \ td2 \ t2)$

 

Slika 3.4: Eksponentni vir, ki ga dobimo s parametrom $\text{exp} = (2.0 \ 5.0 \ 1m \ 1m \ 5m \ 0.5m)$.

Časovni potek tega vira opišemo kot $v1 + u(t-td1)(v2-v1)(1-e^{(td1-t)/t1}) + u(t-td2)(v1-v2)(1-e^{(td2-t)/t2})$. Pri tem je $u(t)$ enotina stopnica. Parametra $v1$ in $v2$ določata prvi in drugi nivo vira. Dvig od prvega k drugemu nivoju se začne ob času $td1$ in poteka s časovno konstanto $t1$. Upad nazaj na prvi nivo se začne ob času $td2$ in poteka s časovno konstanto $t2$. Prizete vrednosti parametrov $td1, t1, td2$ in $t2$ so $0, \Delta, t_{d1} + \Delta$ in Δ . Tako s samo dvema parametromi dobimo konico, z vrhom pri $v1 + (v2 - v1)(1 - e^{-1})$. Vendar pa te vrednosti konica pogosto ne doseže, če ne postavimo strogih omejitev za zgornjo mejo časovnega koraka. Trije oziroma štirje parametri omogočajo, da to konico zakasnimo in spremeniemo njeno strmino. Uporabno možnost dobimo šele, če podamo pet parametrov. Sedaj je začetni del konice popolnoma definiran, vrnitev na prvi nivo pa je še zmeraj zelo hitra (časovna konstanta Δ). Vseh šest parametrov nam omogoča, da določimo tudi časovno konstanto vračanja na prvi nivo. Primer časovnega poteka je na sliki 3.4.

Odsekoma linearen potek (pw1)

$\text{pw1} = (t1 \ v1 \ t2 \ v2 \ \dots)$

Pri odsekoma linearinem poteku (slika 3.5) podajamo časovni potek po točkah. Časovni potek tega vira je linearen med zaporednimi časi $0, t1, t2, \dots$. Veljati mora $0 \leq t1 < t2 < \dots$. Obvezno moramo podati vrednosti $t1$ in $v1$. Ne glede na to, kaj izberemo za $t1$, je vrednost vira pri $t = 0$ enaka $v1$. Torej vir povezuje točke $(0, v1), (t1, v1), (t2, v2), \dots$. Če je zadnji podan čas tn , je vrednost vira za čase $t > tn$ enaka vn .


Fazno moduliran potek (sffm)

$\text{sffm} = (v0 \ va \ f \ m \ fs \ phc \ phs)$

Časovni potek je določen z $v0 + va \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t + phc + m \cdot \sin(2\pi \cdot fs \cdot t + phs))$. Če podamo do tri parametre, se vir obnaša enako, kot sinusni vir s temi parametri. Prizeta vrednost modulacijskega indeksa m je torej 0. Prizeta vrednost frekvencem, s katero moduliramo nosilec f , pa je enaka $1/\Delta$. Smiselno je torej podati bodisi tri ali pa vsaj pet parametrov. Zadnja dva parametra (phc in phs) predstavljata začetno fazo nosilnega in modulacijskega signala. Njuna prizeta vrednost je 0. Primer časovnega poteka za fazno moduliran vir je na sliki 3.6.



 Slika 3.5: Odsekoma linearen vir, ki ga dobimo s parametrom $\text{pwl}=(1\text{m } 0.0 \text{ } 2\text{m } 5.0 \text{ } 5\text{m } 5.0 \text{ } 6\text{m } 1.0 \text{ } 8\text{m } 1.0 \text{ } 9\text{m } 0.0)$.



Slika 3.6: Fazno moduliran vir, ki ga dobimo s parametrom $\text{sffm}=(1.0 \text{ } 2.0 \text{ } 1\text{k } 10 \text{ } 0.1\text{k})$. Nosilec je torej 1kHz sinusni signal, modulacijski signal je 100Hz sinus.

3.3 Pasivni elementi

Simboli za osnovne pasivne elemente v SPICE-u so na sliki 3.7.


Upor

`Rxxx (np nn) r=r tc1=tc1 tc2=tc2 m=m`

SPICE pozna tudi polprevodniški upor, ki ga podamo kot

`Rxxx (np nn) ime_modela w=w l=l r=r tc1=tc1 tc2=tc2 m=m
.model ime_modela R (rsh=rsh tc1=tc1 tc2=tc2 ...)`

w in l predstavlja širino in dolžino upora. Pri tem je rsh plastna upornost, $tc1$ in $tc2$ pa linearni in kvadratni temperaturni koeficient v Ω/K ozziroma Ω/K^2 . Njuna privzeta vrednost je 0. Če kateri od temperaturnih koeficientov ni podan z elementom, se uporabi vrednost iz modela. V stavku `.model` lahko podamo še veliko drugih parametrov, ki jih tukaj ne bomo omenjali. Več različnih uporov lahko uporablja en in isti model, tako da je v večini primerov dovolj že en sam stavek `.model`. Če uporu podamo konkretno upornost (parameter r), bo uporabljena podana vrednost upornosti namesto tiste, ki se izračuna iz plastne upornosti in dimenziij upora po formuli $rsh \cdot l/w$. V tem primeru tudi ni potrebno podajati širine in dolžine upora. Na ta način lahko dobimo temperaturno odvisne

 

Slika 3.7: Pasivni elementi: upor, kondenzator, tuljava, sklop med tuljavami, napetostno krmiljeno stikalo in tokovno krmiljeno stikalo. Elementi, za katere lahko podamo stavek .model imajo pod sabo naveden tip modela.

upore, ki so podani na klasičen način (z upornostjo).

Primer:

```
R1 (10 20) r=1k tc1=0.2m
R2 (50 51) rsemi w=1u l=10u
R3 (55 56) rsemi r=5k
.model rsemi r (rsh=1k tc1=0.1m tc2=5u)
```

Upornosti uporov R1, R2 in R3 so enake 1k, 10k in 5k. Pri tem izkazujejo vsi trije upori temperaturno odvisnost. Pri R1 in R3 jo določata vrednosti parametrov *tc1* in *tc2*, ki sta podani z elementom, za R2 pa je temperaturna odvisnost določena z modelom *rsemi*.

Kondenzator

```
Cxxx (np nn) c=c ic=ic m=m
```

SPICE pozna tudi polprevodniški kondenzator, ki je podan kot

```
Cxxx (np nn) ime_modela w=w l=l c=r ic=ic m=m
.model ime_modela C (cj=cj cjsw=cjsw ...)
```

w in *l* predstavljata širino in dolžino kondenzatorja. Več polprevodniških kondenzatorjev lahko uporablja isti model. Če za polprevodniški kondenzator vrednost kapacitivnosti ni podana s parametrom *c*, se izračuna po formuli $cj \cdot w \cdot l + 2 \cdot cjsw \cdot (w + l)$. Obstajajo tudi drugi parametri modela polprevodniškega kondenzatorja, ki pa jih tu ne bomo omenjali. Parameter *ic* določa začetno vrednost napetosti na kondenzatorju, ki se uporabi, če pri tranzientni analizi podamo opcijo *uic*. Njegova privzeta vrednost je 0.

Primer:

```
C1 (10 20) c=1u ic=5
C2 (50 51) csemi w=1u l=10u m=2
C3 (55 56) csemi c=5p w=1u l=10u
.model csemi c (cj=1)
```

Kapacitivnosti kondenzatorjev C1, C2 in C3, ki jih čuti vezje, so po vrsti 1u, 20p in 5p. Pri C2 je kapacitivnost, ki jo čuti vezje podvojena (po formuli dobimo 10p) zaradi parametra *m*. Pri C3 je uporabljenha kapacitivnost, ki je podana s parametrom *c*, ne glede na to, da smo podali dimenziije kondenzatorja.

Tuljava

$Lxxx (np\ nn) \ l=l \ ic=ic \ m=m$

Vrednost induktivnosti podamo s parametrom l . Parameter ic podaja začetno vrednost toka skozi induktivnost, ki se uporabi, če pri tranzientni analizi podamo opcijo $ui c$. Njegova privzeta vrednost je 0. Vrednosti parametra m , ki so večje od 1, povzročijo sorazmerno zmanjšanje induktivnosti, ki jo čuti vezje.

Primer:

```
L1 (10 20) l=1m
```

Magnetni sklop

$Kxxx (La\ Lb) \ k=k$

Sklop med induktivnostima La in Lb podamo s sklopnim faktorjem k . Pozitivne vrednosti sklopnega faktorja imajo za posledico, da sta piki, ki označujejo polariteto sklopa, pri obeh tuljavah na prvem vozlišču. Negativne vrednosti imajo za učinek, da je pika pri eni tuljavi na prvem, pri drugi pa na drugem vozlišču.

Primer (skoraj idealni transformator 1:1, primarno navitje je med vozliščema 1 in 2, sekundarno pa med 3 in 4):

```
L1 (1 2) l=1m
L2 (3 4) l=1m
K1 (L1 L2) k=0.999
```

Napetostno krmiljeno stikalo

$Sxxx (np\ nn\ ncp\ ncn) \ ime_modela \ m=m$
 $.model \ ime_modela \ SW \ (vt=vt \ vh=vh \ ron=ron \ roff=roff)$

Krmilna napetost je med vozliščema ncp in ncn . Razklenjeno stikalo ima upornost $roff$, sklenjeno pa ron . Stikalo preide iz razklenjenega stanja v sklenjeno stanje pri krmilni napetosti $vt + vh$. Prehod nazaj v razklenjeno stanje se zgodi pri $vt - vh$. Če je vh različen od 0, ima stikalo torej histerezo. Vrednosti ron in $roff$ morata biti večji od 0, ker SPICE ne dovoljuje idealnih stikal. Stikala povzročajo konvergenčne probleme pri simulaciji, še posebej, če sta ron in $roff$ zelo različna.

Primer:

```
S1 (10 20 c1 c2) vcswl
.model vcswl SW (vt=2.5 vh=1.0 ron=1m roff=1Meg)
```


Tokovno krmiljeno stikalo

$Wxxx (np\ nn\ Vc) \ ime_modela \ m=m$
 $.model \ ime_modela \ CSW \ (it=it \ ih=ih \ ron=ron \ roff=roff)$

Krmilni tok teče v pozitivno sponko neodvisnega napetostnega vira Vc . Pomen parametrov it in ih je enak, kot pomen parametrov vt in vh pri napetostno krmiljenem stiku.

Primer:
 
```
W1 (10 20 Vin) ccswl
.model ccswl CSW (it=1m ih=0.5m ron=1m roff=1Meg)
```



Slika 3.8: Polprevodniški elementi: dioda, bipolarni tranzistor, MOS tranzistor, spojni FET (JFET) in MESFET. MOS tranzistor z vgrajenim kanalom ni posebej omenjen, ker ga modeliramo z ustreznou prilagoditvijo pragovne napetosti.

3.4 Polprevodniški elementi

Pri modelih polprevodniških elementov (slika 3.8) bomo omenili samo tiste najpomembnejše. Ostali parametri za navadnega uporabnika, ki modele dobi od proizvajalca, niso zanimivi. Posebej velja omeniti parameter *level*, ki pove varianto modela. Različne variante modela imajo različne enačbe, ki opisujejo obnašanje elementa, in posledično tudi različna imena ostalih parametrov modela.

Dioda

```
Dxxx (np nn) ime_modela area=area m=m
.model ime_modela D (level=level is=is ...)
```

Parameter *is* predstavlja tok nasičenja diode. Več podrobnosti o modelu lahko zainteresirani bralec najde v [11]. Za skaliranje površine diode je na voljo parameter *area*, ki nima enote, njegova privzeta vrednost pa je 1. Za ostale vrednosti se parametri modela, kot je tok nasičenja, skalirajo z *area*. Dioda, katere parameter *area* je enak 2, ima površino dvakrat večjo od tiste, za katero je naveden tok nasičenja v modelu. Parameter *level* izbere nivo modela diode. Za diodo sta tako na voljo modela nivojev 1 in 3.

Primer:

```
D1 (10 20) dmod
.model dmod D (is=1e-12 bv=30)
```

Bipolarni tranzistor

```
Qxxx (c b e) ime_modela area=area m=m
.model ime_modela tip (bf=bf ...)
```

Tip modela je lahko NPN ali PNP. Parameter *bf* predstavlja tokovno ojačenje. Ostale podrobnosti o modelu so na razpolago v [11]. Podobno, kot pri diodi, je tudi tukaj na voljo brezdimenzijski parameter *area* (privzeta vrednost je 1). S tem parametrom se skalirajo med drugim tudi tokovi nasičenja podani v modelu tranzistorja. V določenih primerih (pri simulaciji integriranih vezij) podajamo štiri priključna vozlišča (četrto vozlišče predstavlja substrat).

```
Qxxx (c b e sub) ime_modela area=area m=m
```

Primer:

```
Q1 (10 20 0) 2n2222
.model 2n2222 NPN (bf=150)
```

MOS tranzistor

```
Mxxx (d g s b) ime_modela w=w l=l m=m
+ ad=ad as=as pd=pd ps=ps nrd=nrs nrs=nrs
.model ime_modela tip (level=level ...)
```

Nivo	Model	Nivo	Model
1	Schichman-Hodges	47	BSIM3 v2
2	Grove-Frohman	53	BSIM3 v3
3	Empiričen model	55	BSIM3 SOI v1
4	BSIM1	56	BSIM3 SOI v2
5	BSIM2	57	US SOI3
6	MOS6	58	UFS
7	UF SOI	60	BSIM4
44	EKV		

Tabela 3.2: Nivoji MOS modela v SPICEu.

Tip modela je lahko NMOS ali PMOS. Parameter *level* določa nivo modela. Zaradi velike popularnosti CMOS tehnologije izdelave integriranih vezij se je tekom let nabralo veliko število modelov različnih nivojev, ki so naštetvi v tabeli 3.2. Več podrobnosti o enačbah modelov je na razpolago v [7, 11, 12, 13, 14].

Parametra *w* in *l* določata širino in dolžino kanala MOS tranzistorja, *ad* in *as* površini ponora in izvora, *pd* in *ps* obsega ponora in izvora ter *nrd* in *nrs* razmerji dolžine in širine (število kvadratkov) ponora in izvora. Zadnjih šest parametrov služi za določitev številnih parazitskih elementov MOS tranzistorja. Njihova privzeta vrednost je 0. Za osnovno simulacijo zadošča, če podamo parametra *w* in *l*. Omenimo še, da so MOSi simetrični elementi, kar pomeni, da lahko zamenjamo sponki izvora in ponora.

Primer (CMOS inverter):

```
M1 (out in vdd vdd) modp w=10u l=1u
M2 (out in vss vss) modn w=5u l=1u
.model modp PMOS (level=3 kp=0.001 vto=2.2)
.model modn NMOS (level=3 kp=0.002 vto=2.1)
```

Spojni FET (JFET)

```
Jxxx (d g s) ime_modela area=area m=m
.model ime_modela tip (level=level ...)
```

Tudi tukaj ima parameter *area* podoben pomen, kot pri diodi in bipolarnem tranzistorju. Tip modela je NJF ali PJF. Na voljo sta varianti modela 1 [11] in 2 [8].

Primer:

```
J1 (20 10 40) jfetn
.model jfetn NJF (level=1 ...)
```

MESFET


```
Zxxx (d g s) ime_modela area=area m=m
.model ime_modela tip ( ... )
```

Enako kot JFET ima tudi MESFET parameter *area*. Tip modela je NMF ali PMF. Več o modelu lahko zainteresirani bralec najde v [11, 9].

Primer:

```
Z1 (20 10 40) mesp
.model mesp PMF ...
```

3.5 Prenosna linija

 

Slika 3.9: Linije. Zgoraj idealna in izgubna linija. Spodaj: Porazdeljena RC linija.

SPICE pozna tri vrste linij, katerih simboli so na sliki 3.9.

idealna linija

```
Txxx (n1p n1n n2p n2n) zo=zo td=td f=f nl=nl m=m
```

En vhod predstavlja sponki n1p in n1n, drugega pa sponki n2p in n2n. Idealna linija prenese signale, ki vstopajo na enem vhodu, nepopačene in zakasnje na drugi vhod. Karakteristično impedanco linije podamo s parametrom *zo*. Dolžino linije lahko podamo bodisi s parametrom *td* kot zakasnitev v sekundah, ali pa s parametrom *f* in *nl* kot število valovnih dolžin (*nl*) valovanja s frekvenco *f*, ki potuje po liniji. Omenimo še, da kar se tiče simulacije, predstavlja idealna linija galvansko ločitev obeh vhodov. To pomeni, da moramo na obeh straneh linije definirati maso, če želimo, da bo simulacija sploh mogoča.

Primer:

```
T1 (5 0 8 0) zo=50 td=1u
```

Izgubna linija

```
Oxxx (n1p n1n n2p n2n) ime_modela m=m
.model ime_modela LTRA (r=r l=l c=c ...)
```

Pri modelu izgubne linije podajamo vzdolžno upornost (*r*), induktivnost (*l*) in kapacitivnost (*c*) na meter. Pri modelu lahko navedemo še celo vrsto parametrov, ki določajo obnašanje simulatorja. Teh parametrov tukaj ne navajamo. SPICE tovrstne linije simulira s pomočjo konvolucije med impulznim odzivom in vhodnim signalom. Tudi za izgubno linijo velja, da sta oba vhoda (kar se tiče simulacije) galvansko ločena, zato moramo na obeh straneh linije definirati maso. Več podrobnosti o modelu in simulaciji izgubnih linij je na razpolago v [10].

Primer:

```
O1 (5 1 8 2) lossy1
R1 (1 0) r=100Meg
```

```
R2 (2 0) r=100Meg
.model lossy1 LTRA (r=0.1 l=1u c=10n)
```

Enakomerno porazdeljena RC linija

```
Uxxx (n1 n2 nn) ime_modela l=l n=n m=m
.model ime_modela URC (k=k fmax=fmax rperl=rperl cperl=cperl
+ isperl=isperl rsperl=rsperl)
```

Ta linija predstavlja poseben primer izgubne linije, ki nima induktivnosti in idealno izolacijo med žilama. Dolžino linije podaja parameter l . Pri simulaciji SPICE aproksimira tovrstno linijo z n RC segmenti. Če n ni podan, ga SPICE izračuna po formuli $\max(3, \log_k(2\pi \cdot f_{max} \cdot rperl \cdot cperl \cdot (k - 1)^2 / k^2))$. Konstanta širjenja je podana s parametrom k , upornost in kapacitivnost na meter pa s parametrom $rperl$ in $cperl$. Če je podan parameter $isperl$, se kondenzatorji nadomestijo z diodami, katerih tok nasičenja in serijska upornost na meter sta podana s parametrom $isperl$ in $rsperl$.

3.6 Avtomatska izbira modela (binning)

Pri CMOS tehnologijah se pogosto zgodi, da tudi kompleksen model, kot je BSIM3, ne zadostuje za dovolj natančen opis MOS tranzistorja za vse kombinacije širine in dolžine kanala. Zaradi tega razdelimo celotno območje parametrov w in l na podobmočja in podamo model tranzistorja kot zbirko parametrov za vsako od teh podobmočij. Območje parametrov w in l za katero je dan model veljaven, opišemo s štirimi parametri modela: (w_{min} , w_{max} , l_{min} in l_{max}). Tako bi na primer lahko za območje $w = 1\mu\text{m}...100\mu\text{m}$ in $l = 1\mu\text{m}...10\mu\text{m}$ podali štiri podobmočja:

```
.model modn_1 NMOS (level=53 wmin=1u wmax=10u
+ lmin=1u lmax=2u ...)
.model modn_2 NMOS (level=53 wmin=1u wmax=10u
+ lmin=2u lmax=10u ...)
.model modn_3 NMOS (level=53 wmin=10u wmax=100u
+ lmin=1u lmax=2u ...)
.model modn_4 NMOS (level=53 wmin=10u wmax=100u
+ lmin=2u lmax=10u ...)
```

Zaporedno številko podobmočja podamo za podčrtajem v imenu modela. Če sedaj dodelimo konkretnemu MOS tranzistorju enega od teh modelov, bo SPICE avtomatsko izbral pravega za dano širino in dolžino kanala.

```
M1 (1 2 5 5) modn_1 w=8u l=2.5u
```

Tranzistor M1 bo tako uporabljal model modn_2, čeprav smo ga uvrstili v model modn_1. Še več, ime modela tranzistorja lahko podamo celo brez podčrtaja in številke, pa bo SPICE še zmeraj sam poskrbel, da se bo uporabil primeren model.

```
M1 (1 2 5 5) modn w=8u l=2.5u
```


Če bomo kdaj pozneje, ko bo vezje že naloženo, spremenili katero od dimenzijs kanala, bo SPICE spet samodejno izbral ustrezni model.

3.7 Podvezja

Pogosto se zgodi, da se kak del vezja ponavlja. Spet drugič bi radi, da so elementi, ki tvorijo nek zaključen del vezja, združeni skupaj. V takih primerih uporabimo podvezja. Podvezje definiramo s sledečo sintakso.

```
.subckt ime_modela_podvezja (n1 n2 ...)  
...  
.ends
```

Vozlišča $n1, n2, \dots$ predstavljajo zunanje sponke podvezja. Med vrstici `.subckt` in `.ends` zložimo elemente, ki tvorijo podvezje. Ti elementi se povezujejo z zunanjimi sponkami podvezja preko vozlišč $n1, n2, \dots$. Uporabimo lahko tudi notranja vozlišča, katerih imena morajo biti drugačno od imen vozlišč zunanjih sponk. Izjema je vozlišče 0, ki tudi znotraj definicije podvezja predstavlja maso.

 

Slika 3.10: Shema 6dB atenuatorja.

Tako bi na primer 6dB atenuator s karakteristično impedanco 50Ω (slika 3.10), katerega model bomo poimenovali `attn6`, definirali kot

```
.subckt attn6 (in1 in2 com)  
R1 (in1 10) r=16.67  
R2 (10 in2) r=16.67  
R3 (10 com) r=66.67  
.ends
```

Definicija podvezja še ne ustvari konkretnega podvezja, ki ga SPICE simulira. To naredim z naslednjo sintakso:
`Xxxx (nc1 nc2 ...) ime_modela_podvezja`

S tem ustvarimo konkretno podvezje, ki vsebuje elemente naštete v definiciji podvezja, in ga priključimo med vozlišča $nc1, nc2, \dots$. Konkretno podvezje se tako imenuje `Xxxx`, uporablja pa model `ime_modela_podvezja`. Naš atenuator lahko tako priklopimo v vezje z naslednjo vrstico

```
X1 (50 60 0) attn6
```

Tako bosta vhoda priključena na vozlišči 50 in 60, skupna sponka atenuatorja pa na maso.

Masa, globalna vozlišča in modeli

Če bi znotraj definicije podvezja `attn6` uporabili vozlišče 50, bi to ne imelo nič skupnega z vozliščem 50, kamor priključimo naš atenuator `X1`. Pravimo, da so vozlišča znotraj definicije podvezja lokalna. Poznamo tudi globalna vozlišča. Takšno je na primer vozlišče 0, ki predstavlja maso. Če bi definicijo atenuatorja napisali kot

```
.subckt attn6 (in1 in2)  
R1 (in1 10) r=16.67  
R2 (10 in2) r=16.67  
R3 (10 0) r=66.67  
.ends
```

bi bila skupna sponka atenuatorja zmeraj povezana na maso. Tak atenuator bi priključili v vezje z vrstico

```
X1 (50 60) attn6
```

Poleg vozlišča 0 lahko sami definiramo svoja globalna vozlišča. To naredimo z naslednjo sintakso
.global n1 n2 ...

Globalna vozlišča pridejo prav v digitalnih vezjih, kjer že vnaprej vemo, da bomo vsa vrata napajali preko vozlišč vdd in vss.

```
.global vdd vss
```

```
.subckt cmosinv (in out)
M1 (out in vdd vdd) modp w=10u l=1u
M2 (out in vss vss) modn w=5u l=1u
.ends
```

```
X1 (src sink) cmosinv
V1 (vdd 0) dc=5
V2 (vss 0) dc=0
```

V zgornjem vezju je inverter X1 priključen na napajanje, ki vozlišče vdd postavi na potencial 5V, vozlišče vss pa na 0V. MOS tranzistorja M1 in M2 potrebujeta modela modn in modp. Ta dva modela lahko navedemo znotraj definicije podvezja. V tem primeru sta modela lokalna in veljata samo znotraj podvezja. Lahko pa ju navedemo v glavnem vezju. Tedaj sta modela globalna in veljata za celotno vezje, razen znotraj definicij podvezij, ki vsebujejo lokalne modele z enakimi imeni.

Gnezdena podvezja, sploščeno vezje

Definicij podvezij ne moremo gnezdit (torej ne moremo ustvariti lokalne definicije podvezja, kakor to lahko naredimo z modeli elementov v SPICEu). Lahko pa znotraj podvezja uporabimo drugo podvezje. Za zgled bomo prikazali 6dB atenuator iz temperaturno odvisnih uporov.

```
.subckt attn6 (in1 in2 com)
R1 (in1 10) rmod r=16.67
R2 (10 in2) rmod r=16.67
R3 (10 com) rmod r=66.67
.model rmod R (tcl=1e-4)
.ends
```

Tako bi lahko 12dB atenuator sestavili iz dveh verižno vezanih 6dB atenuatorjev.

```
.subckt attn12 (in1 in2 com)
X1 (in1 10 com) attn6
X2 (10 in2 com) attn6
.ends
```

12dB atenuator uporabimo v vezju.

```
X12 (50 60 0) attn12
```

Pravimo da smo podvezji X1 in X2 vgnezdzili v podvezje X12. Kadar SPICE simulira, ne dela z gnezdenim vezjem, ampak pred simulacijo vezje splošči. Sploščeno vezje, ki nastane iz atenuatorja X12, je

```
R1:X1:X12 (50 10:X1:X12) rmod:X1:X12 r=16.67
R2:X1:X12 (10:X1:X12 10:X12) rmod:X1:X12 r=16.67
R3:X1:X12 (10:X1:X12 0) rmod:X1:X12 r=66.67
.model rmod:X1:X12 R (tcl=1e-4)

R1:X2:X12 (10:X12 10:X2:X12) rmod:X2:X12 r=16.67
R2:X2:X12 (10:X2:X12 60) rmod:X2:X12 r=16.67
R3:X2:X12 (10:X2:X12 0) rmod:X2:X12 r=66.67
.model rmod:X2:X12 R (tcl=1e-4)
```

Vidimo, da se imena lokalnih vozlišč, imena lokalnih modelov in imena elementov znotraj podvezij dopolnijo s potjo ali pa preimenujejo. Pot vsebuje zaporedje konkretnih podvezij, preko katerih pridemo do nekega lokalnega vozlišča, modela ali elementa. Tako se lokalno vozlišče 10 znotraj podvezja X12 imenuje 10:X12. Lokalno vozlišče 10 znotraj podvezja X2, ki je vgnezdeno v podvezju X12, se imenuje 10:X2:X12. Podobno je tudi z modeli in elementi. Model rmod iz X1, vgnezdenem v X12 se imenuje rmod:X1:X12. Tudi upor R3 iz X1, vgnezdenem v X12, se pokorava enakim pravilom (v sploščenem vezju se imenuje R3:X1:X12). Do lokalnih vozlišč, modelov in elementov v podvezjih pridemo preko imen, ki jih imajo pripadajoči elementi v sploščenem vezju.

Parametrizirana podvezja

Pogosto si želimo, da bi lahko imeli eno definicijo podvezja za vsa podvezja z enako zgradbo in različnimi vrednostmi parametrov elementov. To dosežemo s parametriziranimi podvezji. Parametrizirano podvezje definiramo z naslednjo sintakso.

```
.subckt ime_modela_podvezja (n1 n2 ...)
+ param: p1 [=vd1] p2 [=vd2] ...
.ends
```

Tako definirano podvezje ima parametre $p1, p2, \dots$ Ti parametri imajo privzete vrednosti $vd1, vd2, \dots$ S parametri lahko računamo. Na voljo so vsi operatorji in funkcije, ki jih ponuja jezik NUTMEG¹ za gradnjo izrazov. Prav tako so na voljo vse konstante iz skupine vektorjev const (npr. π, e, \dots). Poglejmo si definicijo parametriziranega atenuatorja, ki mu lahko poljubno izberemo karakteristično impedanco in slabljenje.

```
.subckt attn (in1 in2 com) param: z0=50 k
R1 (in1 10) r={z0*(k-1)/(k+1)}
R2 (10 in2) r={z0*(k-1)/(k+1)}
R3 (10 com) r={z0*2*k/(k^2-1)}
.ends
```

Pri definiciji smo podali privzeto vrednost parametra $z0$, ki je enaka 50. Parameter k nima privzete vrednosti. Vidimo, da je treba izraze pisati v zavite oklepaje. Konkretno podvezje ustvarimo z naslednjo sintakso.

```
Xxxx (nc1 nc2 ...) ime_modela_podvezja
+ param: p1 [=v1] p2 [=v2] ...
```

S tem ustvarimo podvezje XXXX in za parametre $p1, p2, \dots$ uporabimo vrednosti $v1, v2, \dots$ Če vrednost parametra ni podana, se uporabi privzeta vrednost. Za parametre, ki nimajo privzete vrednosti, moramo vrednost podati najkasneje sedaj. Postavimo sedaj 6dB atenuator s karakteristično impedanco 50Ω med vozlišča 50, 60 in 0.

```
X1 (50 60 0) attn param: k=2
```

Naredimo še podobno za 12dB atenuator, ki pa naj ima tokrat karakteristično impedanco 75Ω .

¹Jeziku NUTMEG je namenjeno celo poglavje v knjigi.

```
X2 (5 6 0) attn param: z0=75 k=4
```

Pogosto se dogaja, da se kak izraz večkrat pojavlja. V ta namen lahko ustvarimo nov lokalni parameter, ki ga nato uporabljam v izrazih.

```
.param ime=izraz
```

Kot primer navedimo še enkrat definicijo parametriziranega atenuatorja, tokrat malo drugače.

```
.subckt attn (in1 in2 com) param: z0=50 k
.param z1=z0/(k+1)
R1 (in1 10) r={z1*(k-1)}
R2 (10 in2) r={z1*(k-1)}
R3 (10 com) r={z1*2*k/(k-1)}
.ends
```

.param vrstice lahko postavimo tudi izven definicije podvezja. V tem primeru so to globalni parametri, ki so dostopni v vseh definicijah podvezij.

3.8 Vključitev datotek v opis vezja

Pogosto so modeli elementov podani v ločenih datotekah. Takšno datoteko vključimo v vezje na sledeč način.

```
.include ime_datoteke
```

ime_datoteke lahko vsebuje pot do datoteke. Če je pot relativna, SPICE išče datoteko v poti relativni na mapo, kjer se nahaja datoteka s stavkom .include.

Včasih združimo več modelov (odsekov opisa vezja) v knjižnice. Zgradba datoteke s knjižnico je sledeča

```
.lib ime_odseka_1
vsebina_odseka_1
.ends
```

```
.lib ime_odseka_2
vsebina_odseka_2
.ends
```

```
...
```

Nek konkreten odsek iz take datoteke vključimo z vrstico

```
.lib 'ime_datoteke' ime_odseka
```

3.9 Temperatura elementov in vezja

SPICE simulira celotno vezje pri temperaturi 27°C. Če želimo vezje simulirati za katero drugo temperaturo, napišemo v opis vezja

```
.options temp=vrednost
```

Temperaturo podajamo v stopinjah Celzija.

Večina polprevodniških elementov in upor nam nudi parameter *temp* s katerim lahko nastavimo temperaturo za vsak konkreten element neodvisno od temperature vezja. Tako bi na primer temperaturo bipolarnega tranzistorja Q1 lahko nastavili na 40°C

```
Q1 (5 9 0) nbjt temp=40
```

Za elemente, katerih temperatura ni podana s parametrom `temp`, velja temperatura vezja.

3.10 Vključitev ukazov v opis vezja

V opis vezja lahko vključimo zaporedje ukazov, ki se izvršijo, kadar vezje naložimo v simulator. Te ukaze pišemo med vrsticami `.control` in `.endc`. Ukazom, ki so med temo vrsticama, pravimo tudi ukazni blok. Uporabo ukaznega bloka si oglejmo kar na primeru.

Preprosto vezje

```
R1 (1 0) r=1k
V1 (1 0) dc=5
```

```
.control
op
print -i(v1)
.endc
.end
```

Zgornji opis vezja pozroči, da SPICE po nalaganju opisa izračuna delovno točko vezja, in izpiše tok, ki teče iz pozitivne sponke napetostnega vira `V1`.

3.11 Izbor delovne točke in začetnega stanja

Nekatera vezja imajo lahko več enosmernih delovnih točk. V katero od teh točk se postavi vezje je odvisno od začetnih pogojev. Analizi enosmerne delovne točke lahko pomagamo s pomočjo vrstice `.nodeset` s katero podamo začetni poskus za izračun enosmerne delovne točke.

```
.nodeset v(ime1)=v1 v(ime2)=v2 ...
```

Če podamo začetni poskus dovolj blizu končne rešitve, potrebuje analiza delovne točke malo iteracij, da najde rešitev vezja.

Podoben stavek je na razpolago za določanje začetnega stanja vezja za analizo v časovnem prostoru.

```
.ic v(ime1)=v1 v(ime2)=v2 ...
```

V vezju imamo lahko več `.nodeset` in `.ic` vrstic.

Primeri:

```
.nodeset v(1)=10 v(2)=5
.ic v(1)=0 v(2)=0.5
```

3.12 Parametri simulatorja

Simulator ponuja veliko število nastavitev ki do potankosti določajo njegovo delovanje. Te parametre nastavimo z vrstico

```
.options ime1 [=vrednost1] ime2 [=vrednost2] ...
```

Več podrobnosti o parametrih simulatorja je na voljo v poglavju o analizi vezij.

Primeri:

```
* Relativna natancnost na 0.1%, tokovna natancnost na 1nA
* napetostna napancnost na 100uV
.options reltol=1e-3 abstol=1e-9 vntol=1e-4
* Izklopi avtomatsko izbiro konvergencnih pomagal
.options noautoconv
```


4

Analize

Ukaze, ki so opisani v tem poglavju (razen ukaza options), pišemo v ukazno okno oziroma med vrstici `.control` in `.endc` vhodne datoteke (ukazni blok). Vsaka analiza ustvari eno ali več skupin rezultatov. Vsaka skupina vsebuje enega ali več vektorjev. Vektorji predstavljajo izračunane veličine v vezju (kot so vozliščne napetosti in tokovi skozi napetostne vire). Vektor lahko vsebuje eno vrednost (npr. kadar je skupina rezultatov ustvarjena z analizo delovne točke) ali pa več vrednosti (npr. pri tranzientni analizi, kjer vsaka vrednost predstavlja izračunano veličino v vezju ob nekem času). Pri določenih analizah ima poseben pomen privzeti vektor v skupini rezultatov.

Tako na primer pri tranzientni analizi privzeti vektor (z imenom `time`) vsebuje vrednosti časa ob katerih je bilo vezje simulirano. Če zapišemo v en stolpec tabele vrednosti iz privzetega vektorja `time`, v drug stolpec pa vrednosti iz vektorja, ki opisuje napetost vozlišča 10, dobimo tabeliran časovni potek napetosti v vozlišču 10. Če na x-os nanašamo vrednosti iz vektorja `time`, na y-os pa vrednosti iz vektorja vozliščne napetosti, dobimo graf časovnega poteka napetosti v vozlišču.

4.1 Analiza delovne točke (`op`)

Pri tej analizi so vse kapacitivnosti odstranjene iz vezja in vse induktivnosti kratko sklenjene. Izvršimo jo z ukazom `op`

Primer	Pomen	NUTMEG ime
<code>V(10)</code>	Napetost vozlišča 10	<code>v(10)</code>
<code>abc</code>	Napetost vozlišča abc	<code>v(abc)</code> ali <code>abc</code>
<code>v1#branch</code>	Tok skozi vir V1	<code>v1#branch ali i(v1)</code>
<code>e1#branch</code>	Tok skozi krmiljen vir E1	<code>e1#branch ali i(e1)</code>
<code>h1#branch</code>	Tok skozi krmiljen vir H1	<code>h1#branch ali i(h1)</code>
<code>b1#branch</code>	Tok skozi krmiljen vir B1	<code>b1#branch ali i(b1)</code>
<code>l1#branch</code>	Tok skozi induktivnost L1	<code>l1#branch ali i(l1)</code>

Tabela 4.1: Imena vektorjev, ki so rezultat `op` analize v SPICEu.

Pri analizi delovne točke se izračunajo vozliščne napetosti in tokovi skozi napetostne vire in induktivnosti. Imena vektorjev, ki so rezultat analize, so našteta v tabeli 4.1.

Analiza delovne točke je kljub svoji enostavnosti pogosto največji problem za konvergenco. Osnovni pogoj za konvergenco je, da za vsako vozlišče obstaja pot za enosmeren signal, ki vodi do mase. Brez tega dobimo v opisu

vezja (matriki) vozlišča, katerih potencial je nedoločen (plavajoč). Zapomniti si velja, da idealna in izgubna linija (kar se tiče simulacije) ne predstavlja poti za enosmerne signale med obema vhodoma. Tako je treba na obeh straneh linije definirati maso.

Pri analizi delovne točke imajo neodvisni viri vrednosti, ki jih podajajo parametri *dc*. Če za neodvisen vir parameter *dc* ni podan, parameter *transrc* pa je, se uporabi vrednost ustreznega časovnega poteka ob času 0.

4.2 Analiza enosmerne karakteristike (dc)

Pri tej analizi spremojamo nek parameter vezja in opazujemo kako se spreminja delovna točka vezja. Za vsako vrednost parametra dobimo eno delovno točko vezja. Vektorji, ki so rezultat te analize, vsebujejo v splošnem več točk. Privzeti vektor se imenuje *sweep* in vsebuje vrednosti parametra, ki jim pripadajo izračunane delovne točke. *dc* analiza, ki izračuna 10 delovnih točk je hitrejša, kot 10 zaporednih *op* analiz, ker za vsako naslednjo delovno točko uporabi rešitev prejšnje kot začetni poskus. Na razpolago sta dve obliki analize.

dc ime_parametra start stop step

dc ime_parametra start stop tip nstep

Prva oblika preleti vse vrednosti parametra od *start* do *stop* v korakih *step*. Druga oblika ima dodaten parameter *tip*, ki pove način preleta vrednosti med *start* in *stop*. Na razpolago so trije načini: *dec*, *oct* in *lin*. V načinu *dec* se vrednosti preletijo v logaritemski skali. Parameter *nstep* pri tem pove koliko točk bo preiskanih na dekado (razpon od 1 do 10). Če je *start* = 10 *stop* = 1000.1 in *nstep* = 10, vsak vektor vsebuje 21 točk. Način *oct* je podoben, le da tokrat parameter *nstep* pove število točk na oktavo (razpon od 1 do 2). Če je *start* = 5 *stop* = 10.1 in *nstep* = 8, so vektorji dolgi 9 točk. Način *lin* pomeni linearen prelet od *start* do *stop*. Za *nstep* = 10 se izračuna 11 točk med *start* in *stop*.

Ime parametra	Pomen
<i>vxxx</i>	Parameter dc vira Vxxx
<i>ixxx</i>	Parameter dc vira Ixxx
<i>@element [par]</i>	Parameter <i>par</i> elementa <i>element</i>
<i>@element [par] [n]</i>	<i>n</i> -ta komponenta vektorskega parametra <i>par</i> elementa <i>element</i>
<i>@@model [par]</i>	Parameter <i>par</i> modela <i>model</i>
<i>@@model [par] [n]</i>	<i>n</i> -ta komponenta vektorskega parametra <i>par</i> modela <i>model</i>
<i>@@@temp</i>	Temperatura vezja v stopinjah Celzija
<i>@@@tempk</i>	Temperatura vezja v stopinjah Kelvina

Tabela 4.2: Imena parametrov za *dc* analizo v SPICEu.

Možnosti, ki jih imamo pri navajanju imena parametra so naštete v tabeli 4.2.

Primeri:

```
* Parameter dc vira v1, korak 0.001 linearno
dc v1 -2.0 2.0 0.001
* Parameter r upora r1, 10 tock/dekado
dc @@r1[r] 100 100k dec 10
* Parameter tc modela rmod, 200 tock linearno
dc @@rmod[tc1] -1m 1m lin 200
* Temperatura vezja, korak 10.0 linearno
dc @@@temp -50.0 150.0 10.0
```

4.3 Malosignalna enosmerna analiza (tf)

Analiza nam daje vpogled v vhodno in izhodno upornost (ozioroma prevodnost) in prenosno funkcijo dvovhodnega vezja, ki je v delovni točki linearizirano. Tudi pri tej analizi so kapacitivnosti odstranjene iz vezja in induktivnosti kratko sklenjene. Najprej se izračuna delovna točka in vezje linearizira. Vsi nadaljnji izračuni se naredijo na lineariziranem vezju. Sintaksa analize je

$\text{tf } \text{izhodna_veličina } \text{vhodni_vir}$

Izhodna veličina je lahko bodisi napetost vozlišča (npr. $v(10)$), napetost med vozliščema (npr. $v(10, 20)$) ali tok neodvisnega napetostnega vira (npr. $i(vamp)$). Vhodni vir je ime neodvisnega napetostnega ozioroma tokovnega vira (V_{xxx} ozioroma I_{xxx}), ki je priključen na vhod vezja. Možne so torej štiri kombinacije toka in napetosti na vhodu ozioroma izhodu. V vseh štirih primerih dobimo kot rezultat vhodno in izhodno upornost v vektorjih `input_impedance` in `output_impedance`. Izhodna upornost je izračunana pravilno le, če je izhodna veličina napetost. Poleg upornosti dobimo še prevajalno funkcijo (vektor `transfer_function`), katere enota pa je odvisna od kombinacije vhodne in izhodne veličine:

- napetostni vir na vhodu in napetost kot izhodna veličina nam data napetostno ojačenje,
- tokovni vir na vhodu in napetost kot izhodna veličina nam data transimpedanco,
- napetostni vir na vhodu in tok kot izhodna veličina nam data transkonduktanco in
- tokovni vir na vhodu in tok kot izhodna veličina nam data tokovno ojačenje.

Vhodna upornost se izračuna kot obratna vrednost odvoda toka po enosmerni napetosti vhodnega napetostnega vira, ozioroma kot odvod napetosti na vhodnem tokovnem viru po njegovem enosmerinem toku. Izhodna upornost se računa tako, da se na izhod priklopi neodvisen tokovni vir in nato izračuna odvod napetosti na viru po toku vira. Prenosna funkcija se določi kot odvod izhodne veličine po enosmerni vrednosti vhodnega vira.

Tok neodvisnega napetostnega vira je pozitiven, če teče v plus sponko vira (prvo vozlišče vira). Napetost na tokovnem viru je pozitivna, če je sponka, ki vleče tok v vir (prvo vozlišče vira), na višjem potencialu, kot sponka, ki daje tok v vezje.

Primeri:

```
* Napetostno ojacenje v delovni tocki
tf v(20,10) vinput
* Transkonduktanca
tf i(voutamp) vinput
* Transimpedanca
tf v(out) iinput
```

4.4 Malosignalna kompleksna analiza (ac)

Pri ac analizi se najprej naredi analiza delovne točke (enako, kot pri tf analizi). Nato se vezje v tej delovni točki linearizira. Tokrat se upoštevajo tudi kapacitivnosti in induktivnosti. ac analiza poteka v frekvenčnem prostoru, zato namesto prevodnosti povsod tekom analize nastopajo admittance. Te so kompleksne in frekvenčno odvisne zaradi kapacitivnosti in induktivnosti v vezju. Neodvisni viri predstavljajo vzbujanja, katerih kompleksorji so določeni s parametrom $acmag$ in $acphase$ kot $acmag \cdot e^{i\pi \cdot acphase / 180}$. Neodvisni viri, ki nimajo podanega parametra $acmag$, predstavljajo bodisi odprte sponke (tokovni viri) ozioroma kratek stik (napetostni viri). Analiza izračuna vse veličine, ki jih izračuna tudi op analiza, le da so te sedaj kompleksne in predstavljajo odziv vezja

na kompleksno vzbujanje. Običajno imamo v vezju samo en neodvisen vir s podanim parametrom *acmag*, ki je nastavljen na 1. Ta vir je priključen na vhod vezja. V tem primeru so odzivi vezja (vozliščne napetosti in tokovi) kar kompleksne vrednosti prevajalne funkcije iz vhoda vezja na posamezne vozliščne napetosti oziroma tokove neodvisnih napetostnih virov.

ac analiza preleti območje frekvenc in za vsako frekvenco izračuna kompleksen odziv vezja na malosignalno vzbujanje. Dobljeni vektorji vsebujejo toliko točk, kot je frekvenc. Vsaka točka prestavlja odziv vezja pri eni frekvenci. Privzeti vektor se imenuje *frequency*, je kompleksen in vsebuje frekvence, pri katerih je bilo vezje analizirano. Imaginarni del vsake komponente tega vektorja je 0. *ac* analizo poženemo z ukazom

ac tip nstep fstart fstop

Vrednost parametra *tip* je lahko *dec*, *oct* ali *lin* in ima enak pomen, kot pri *dc* analizi. Parameter *nstep* določa število točk na dekado, oktavo oziroma linearno območje med *fstart* in *fstop*. Parametra *fstart* in *fstop* določata območje frekvenc, za katere se bo vezje analiziralo.

Primeri:

```
* 10 tock na dekado med 10Hz in 100MHz
ac dec 10 10.0 100Meg
* 50 tock med 100Hz in 110Hz
ac lin 50 100.0 110.0
```

4.5 Iskanje polov in ničel (pz)

Prevajalno funkcijo vezja lahko podamo v zapisu s poli in ničlami

$$H(2\pi i \cdot f) = A \frac{(2\pi i \cdot f - z_1) \cdot (2\pi i \cdot f - z_2) \cdot \dots}{(2\pi i \cdot f - p_1) \cdot (2\pi i \cdot f - p_2) \cdot \dots}$$

Števila z_1, z_2, \dots predstavljajo ničle, števila p_1, p_2, \dots pa pole prevajalne funkcije. Velja, da je sistem stabilen, če ležijo poli levo od imaginarne osi. SPICE zna poiskati pole in ničle vezja. V ta namen ima vgrajeno *pz* analizo, katere sintaksa je

pz in1 in2 out1 out2 tip_funkcije vrsta_analyze

Tudi ta analiza najprej izračuna enosmerno delovno točko vezja (enako, kot pri *op* analizi), kjer ga nato linearizira. Če je parameter *tip_funkcije* enak *vol*, se analiza ukvarja s prevajalno funkcijo, ki jo dobimo, če vezje vzbujamo z neodvisnim napetostnim virom priklopljenim med sponki *in1* in *in2*, katerega parameter *acmag* je enak 1, in opazujemo napetost med sponkama *out1* in *out2*. Če pa je parameter *tip_funkcije* nastavljen na *cur*, se analiza ukvarja s prevajalno funkcijo, ki jo dobimo, če vezje vzbujamo s tokovnim virom, katerega parameter *acmag* je enak 1, med sponkama *in1* in *in2* in spet opazujemo napetost med sponkama *out1* in *out2*. V obeh primerih je prevajalna funkcija številčno enaka $v(out1) - v(out2)$.

Parameter *vrsta_analyze* ima lahko vrednosti *pol*, *zer* ali *pz*, odvisno od tega ali želimo samo pole, samo ničle ali pa kar oboje. Vektor *pole* vsebuje kompleksne pole prevajalne funkcije. Pri tem vektor *pole_valid* pove, kateri od teh polov so veljavni (enica pomeni, da je pol veljaven). Neveljavni poli iz vektorja *pole* ne predstavljajo polov vezja. Vektorja *zero* in *zero_valid* podajata ničle vezja. *pz* analiza ne zna poiskati polov in ničel vezja, ki vsebuje idealne ali izgubne linije.

Primeri:

```
pz 1 2 10 21 vol pz
pz 1 2 10 0 cur zer
pz 1 0 10 0 cur pol
```

4.6 Šumna analiza (noise)

Tudi šumna analiza računa z malosignalnim lineariziranim modelom vezja v delovni točki (kot $t f$, ac in pz analize). Predpostavljamo, da je amplituda šuma dovolj majhna, da lahko vezje obravnavamo kot linearno. Pri šumni analizi SPICE najprej izračuna delovno točko vezja, nato pa vezje linearizira v delovni točki. Za vsako frekvenco, za katero nas zanima gostota šumnega spektra, SPICE izračuna doprinos vseh šumnih virov k izhodnemu šumu.

Vsek šumni vir v vezju je predstavljen z enim neodvisnim tokovnim virom priključenim na sponke elementa, ki je vir šuma. Za vsak tak šumni vir SPICE izračuna njegov prispevek na izhodu vezja. Pri tem so vsi neodvisni viri, ki jih navede uporabnik v opisu vezja, izklopljeni ($acmag = 0$). Kvadrat prispevka se za vsak šumni vir hrani v svojem vektorju. Ker so ti prispevki nekorelirani, nam da vsota kvadratov prispevkov posameznih šumnih virov gostoto izhodnega šumnega spektra. Ker je izhod kar napetost med vozliščema, je enota za gostoto izhodnega šumnega spektra V^2/Hz .

Šumno analizo zaženemo z ukazom

```
noise izhod vhodni_vir tip npts fstart fstop [ptssum]
```

Izhod podamo kot napetost vozlišča ($v(n1)$), ali pa kot napetost med vozliščema (npr. $v(n1, n2)$). Vhodni vir je lahko katerikoli neodvisen napetostni ali tokovni vir. Parametri *tip*, *npts*, *fstart* in *fstop* podajajo frekvenčno območje v katerem se bo opravila šumna analiza. Zadnji parameter (*ptssum*) ima privzeto vrednost 1 in pove na vsake koliko izračunanih frekvenčnih točk med *fstart* in *fstop* se bo zapisala ena točka v vektorje šumnega spektra.

Analiza ustvari dve skupini rezultatov. Prva skupina vsebuje gostote šumnega spektra v odvisnosti od frekvence. Drugo skupino tvorijo vektorji katerih komponente predstavljajo integrale gostote šumnega spektra na območju od *fstart* do *fstop*.

Privzeti vektor prve skupine se imenuje *frequency* in ima enak pomen, kot v AC analizi. Prispevki posameznih šumnih virov k izhodnemu šumnemu spektru se hranijo v vektorjih oblike *onoise_element_vir*. Te prispevke dobimo samo, če podamo parameter *ptssum*. Gostota izhodnega šumnega spektra se hrani v vektorju *onoise_spectrum*. Poleg izračuna prispevkov šumnih virov SPICE izračuna tudi prevajalno funkcijo od vhodnega vira na izhod, ki je številčno enaka kar napetosti med izhodnima sponkama.

Gostota izhodnega šumnega spektra deljena s kvadratom absolutne vrednosti te prevajalne funkcije se shrani v vektor *inoise_spectrum*. Če smo parameter *acmag* vhodnega vira nastavili na 1, nam ta vektor predstavlja izhodni šumni spekter preračunan na vhodni vir. Če bi v brezšumnem vezju imel vhodni vir tak šumni spekter, bi bil izhodni šumni spekter enak tistemu, ki ga na izhodu daje šumno vezje z bezšumnim vhodnim virom. Enoto vektorja *inoise_spectrum* so V^2/Hz , če je vhodni vir neodvisen napetostni vir, in A^2/Hz , če je vhodni vir neodvisen tokovni vir.

Druga skupina rezultativ vsebuje integrale šumnega spektra in prispevkov šumnih virov. Vsi vektorji v tej skupini rezultativ imajo samo eno komponento. Tudi tukaj velja, da dobimo prispevke posameznih šumnih virov samo, če podamo parameter *ptssum*. Integral vhodnega in izhodnega šumnega spektra se hrani v vektorjih *inoise_total* in *onoise_total*. Prispevki posameznih šumnih virov k integralu izhodnega šuma so v vektorjih *onoise_total_element_vir*. Poleg prispevkov posameznih šumnih virov k izhodnemu šumu hrani ta skupina rezultativ tudi njihove prispevke k vhodnemu šumu v vektorjih *inoise_total_element_vir*. Enoto vektorjev *inoise_total* in *inoise_total_element_vir* so V^2 , če je vhodni vir neodvisen napetostni vir, oziroma A^2 , če je vhodni vir neodvisen tokovni vir.

Primer:

```
* Shrani prispevke posameznih sumnih virov
noise v(10) vin dec 10 10.0 100Meg 1
* Izracunaj samo izhodni in ekvivalenten vhodni sum
noise v(10,9) il dec 10 10.0 100Meg
```

4.7 Tranzientna analiza (`tran`)

Ta analiza poteka v časovnem prostoru. Tudi tukaj se upoštevajo induktivnosti in kapacitivnosti v vezju. Sintaksa ukaza, ki izvrši tranzientno analizo je

```
tran tstep tstop tstart tsm [uic]
```

Obvezno je treba podati parametra *tstep* in *tstop*, ki podajata izpisni korak in končni čas analize. Prizeta vrednost za parameter *tstart* je 0. Kadar je podan parameter *tstart*, se vezje še zmeraj analizira od časa 0 do *tstop*, izračunane vrednosti pa se shranjujejo od časa *tstart* naprej. Če parametra *tsm* ne podamo, ga določi SPICE po formuli $tsm = \min(rmax \cdot tstep, tstop)$. Če je v vezju še kak neodvisen vir s časovnim potekom *sin* ali *sffm*, se postavi še dodatna zgornja meja za časovni korak, ki je enaka $fs/(2 \cdot fmax)$, kjer je *fmax* najvišja frekvenca neodvisnih virov. Prizeta vrednost parametra *rmax* simulatorja je 5. Pri tranzientni analizi časovni korak ni konstanten, ampak se prilagaja vezju. Kadar se vezje odziva manj živahno, se korak poveča. Ob hitrih spremembah se korak samodejno zmanjša.

Analiza v časovnem prostoru ustvari skupino rezultatov, ki vsebuje enak nabor vektorjev, kot pri `op` analizi. Prizeti vektor skupine je `time` in vsebuje časovne točke, ob katerih so izračunane veličine v vezju.

Začetno stanje vezja se določi z analizo delovne točke. Ta se razlikuje od navadne `op` analize po tem, da se za vrednosti neodvisnih virov uporabijo začetne vrednosti (ob času 0) časovnih potekov (*pulse*, *sin*, *exp*, *pwm* ali *sffm*), če so ti podani. Če kak časovni potek ni podan, se uporabi vrednost parametra *dc*. Iz rezultatov analize delovne točke se določijo začetna stanja kondenzatorjev in tuljav v vezju.

Če želimo uporabiti drugo začetno točko, podamo parameter `uic`. Začetna stanja reaktanc se tedaj določijo na osnovi vrednosti *ic* parametrov elementov. Če *ic* parameter ni podan za kak element, se začetno stanje določi na osnovi vrednosti podanih v `.ic` vrsticah. Za vozlišča, za katera ni podanih vrednosti v `.ic` vrsticah, se privzame vrednost 0. Izračunane vrednosti za prvo točko take tranzientne analize (ob času 0) so napačne. Da bi bile vrednosti pravilne tudi za prvo točko, moramo podati parameter *icstep* simulatorja. Tako se najprej izračuna odziv vezja za čas $tstep/(rmax \cdot icstep)$. Rešitev se nato proglaši za rešitev ob času 0. Ta pristop daje pravilne rezultate za velike vrednosti parametra *icstep*. Tipično nastavimo $icstep = 10^9$. Prevelike vrednosti parametra *icstep* lahko povzročijo težave s konvergenco.

Primeri:

```
* Od 0ms do 10ms
tran 0.01m 10m
* Od 5ms do 10ms
tran 0.01m 10m 5m
* Od 0ms do 10ms, uporabi informacijo o zacetnem stanju
tran 0.01m 10m 0m 0.01m uic
```

4.8 Algoritmi za izboljšanje konvergence simulatorja

Predvsem analiza enosmerne delovne točke zna biti problematična za simulator. Za primer, kadar simulator ne uspe najti rešitve nelinearnega sistema enačb, oziroma kadar časovni korak tranzientne analize postane pretirano majhen, je na razpolago cela vrsta konvergenčnih pomagal. Vsa konvergenčna pomagala so namenjena analizi delovne točke, razen modifikacije vezja s kapacitivnostmi, ki je namenjena tranzientni analizi.

Modifikacija vezja s prevodnostmi in kapacitivnostmi

Simulator nudi možnost priklopa uporov (v primeru težav pri analizi delovne točke) in kapacitivnosti (pri težavah z analizo v časovnem prostoru) med vsa vozlišča in maso. Velikost uporov nastavimo z opcijo simulatorja `rshunt`,

velikost kapacitivnosti pa z opcijo *cshunt*. Tako modificirano vezje ima manj težav s konvergenco, vendar pa se rezultat lahko precej razlikuje od pravilnega če je vrednost *cshunt* prevelika oziroma vrednost *rshunt* premajhna.

Prevodnostno korakanje

Pri prevodnostnem (GMIN) korakanju se med vsa vozlišča in maso najprej priklopijo upori, katerih prevodnost je velika v primerjavi z prevodnostmi vezju. Nato simulator naredi analizo delovne točke. Sledi povečanje upornosti uporov in ponovna analiza delovne točke, tokrat z začetnim poskusom, ki je enak rezultatu prejšnje analize delovne točke. S postopnim povečevanjem uporov postaja vezje čedalje bolj podobno prvotnemu vezju. Ko prevodnost pada pod vrednost parametra *gmindc* se algoritem konča. Zgornjo mejo za število korakov določa parameter *gminsteps*. Vrednost 0 izklopi prevodnostno korakanje. Dosežena rešitev se uporabi kot začetni poskus za navadno analizo delovne točke.

Korakanje enosmerne vrednosti neodvisnih virov

Pri tej vrsti korakanja se vrednosti neodvisnih virov postopoma spreminjajo od 0 do vrednosti, ki se uporablja v analizi delovne točke. Zgornjo mejo za število korakov določa parameter *srcsteps*. Vrednost 0 izklopi korakanje enosmerne vrednosti neodvisnih virov. Dosežena rešitev se uporabi kot začetni poskus za navadno analizo delovne točke.

Dušena Newton-Raphsonova metoda

Označimo z x_i približek rešitve enačbe $g(x) = 0$, z $G(x) = dg(x)/dx$ pa matriko prevodnosti. Pri Newton-Raphsonovi iteracijski metodi se približek rešitve izračuna po formuli $x_{i+1} = x_i - G^{-1}(x_i)g(x_i)$. Pri dušeni Newton-Raphsonovi metodi je iteracijska formula spremenjena v $x_{i+1} = x_i - \beta G^{-1}(x_i)g(x_i)$, kjer je $0 < \beta \leq 1$. β predstavlja faktor dušenja, ki za $\beta = 1$ da osnovno Newton-Raphsonovo iteracijsko formulo. Opcija *sollimiter* določa zgornjo mejo za število dušenih iteracij, ki je enaka *sollimiter* · *itll*. Pri tem parameter *itll* določa zgornjo mejo za število navadnih Newton-Raphsonovih iteracij.

Faktor dušenja se samodejno prilagaja tako, da se v enem koraku nobena veličina iz vektorja x ne spremeni za več kot *tol*/*sollim*. Parameter *sollim* je parameter simulatorja. Vrednost *tol* se izračuna iz relativne natančnosti, ki jo določa parameter *reltol* in absolutne tokovne in napetostne natančnosti, ki jo določata parametra *abstol* in *vntol*, po formuli $tol = \max(x_{i+1}^j, x_i^j) \cdot reltol + abstol$ (če je j -ta komponenta vektorja x tok), oziroma $tol = \max(x_{i+1}^j, x_i^j) \cdot reltol + vntol$ (če je j -ta komponenta vektorja x napetost).

Dušena Newton-Raphsonova metoda se lahko uporabi, če je rešitev že blizu končne rešitve, Newton-Raphsonov postopek pa kljub temu ne konvergira. SPICE preveri konvergenco z dodatnimi iteracijami Newton-Raphsonovega postopka, ki sledijo iteraciji v kateri simulator izpolni konvergenčni kriterij. Opcija *noconviter* izklopi to preverjanje.

Tranzientna analiza s postopnim vklopom virov

Pri tem pomagalu se postavijo vsi neodvisni viri in začetno stanje vezja na 0. Sledi analiza v časovnem prostoru ki postopoma dviga vrednosti neodvisnih virov. Končna točka te analize se uporabi kot začetni poskus za navadno analizo delovne točke.

Opcija *srclmaxiter* določa zgornjo mejo za število izračunanih časovnih točk. Če se v *srclconviter* zaporednih časovnih točkah vrednosti izračunanih veličin ne razlikujejo za več kot *tol*, SPICE predpostavi, da je dosegel stacionarno stanje. Parameter *srclriseiter* pove koliko časovnih točk traja, da se vrednosti neodvisnih virov postavijo na vrednost, ki se uporablja v analizi delovne točke. Če je podana opcija *srclrisetime*, neodvisni viri dosežejo vrednosti, ki se uporabljajo v analizi delovne točke, ob času *srclrisetime*. Celotno trajanje tranzientne analize je omejeno s časom *srclmaxtime*, korak pa je navzdol omejen s parametrom *srclminstep*.

Kapacitivnostno korakanje

Če začetni poskus, ki ga da tranzientna analiza s postopnim vklopom virov, ne vodi do konvergenco analize delovne točke, SPICE ponuja še eno možnost. Med vsako vozlišče in maso se dodajo kapacitivnosti, ki jih določa parameter *cmin*. Nato se ponovi tranzientna analiza s postopnim vklopom virov. Če tudi ta ne da primernega začetnega poskusa za analizo delovne točke, se vrednost kapacitivnosti poveča za *cmin*. Postopek pravimo kapacitivnostno korakanje. Postopek se zaključi po *cminsteps* korakih. Vrednost 0 parametra *cminsteps* izklopi kapacitivnostno korakanje.

Izbira konvergenčnih pomagal

Brez dodatnih opcij so vsa konvergenčna pomagala vklopljena in se uporabijo v primeru težav s konvergenco. Prevodnostno korakanje in korakanje enosmerne vrednosti neodvisnih virov izklopimo tako, da postavimo parametra *gminstep* in *srcsteps* na 0. Tranzientno analizo s postopnim vklopom virov izklopimo tako, da podamo opcijo *nosrclift*. Če pri tranzientni analizi s postopnim vklopom virov želimo takoj začeti s kapacitivnostnim korakanjem, podamo opcijo *noinitsrcl*. Opcija *noopiter* preskoči navadno analizo delovne točke in kar takoj začne s konvergenčnimi pomagali. Vrstni red uporabe konvergenčnih pomagal določajo opcije *srcspriority*, *gminpriority* in *srlcpriority*. Njihova vrednost je lahko 1, 2 ali 3 in določa vrstni red, v katerem se bodo ta pomagala zvrstila pri konvergenčnih težavah.

Avtomatsko nastavljanje konvergenčnih opcij

Pri iskanju pravih vrednosti za nastavitev konvergenčnih pomagal lahko vklopimo opciji *opdebug* in *sollimdebug*, ki izpisuje vrsto sporočil o tam, kaj se dogaja tekom analize delovne točke, oziroma tekom postopka dušene Newton-Raphsonove iteracijske metode.

SPICE samodejno nastavi konvergenčne opcije, kadar naleti na težave s konvergenco. Postopek zna biti dolgotrajen, zato ga lahko izklopimo z opcijo *noautoconv*.

Preverjanje vezja

Zaradi zaokrožitev in prelivov pri računanju s števili s plavajočo vejico se v matriki prevodnosti in na desni strani sistema enačb lahko pojavijo neskončno velike vrednosti ($+\infty$, $-\infty$) oziroma nedoločene vrednosti (NaN). Če podamo opcijo *matrixcheck* SPICE sproti preverja matriko in desno stran in zamenja $+\infty$, $-\infty$, in NaN z 10^{100} , -10^{100} in 0. Opcija predstavlja rešitev v skrajni sili.

SPICE pred vsako analizo preveri ali imajo vsa vozlišča enosmerno pot do mase. Če kako vozlišče nima enosmerne poti do mase, SPICE izpiše opozorilo in ne zažene zahtevane analize. Opcija *nofloatnodescheck* izklopi preverjanje poti enosmernih signalov do mase.

4.9 Parametri simulatorja (.options)

Nastavitev, ki so označene z zvezdico (*) podajamo brez vrednosti

```
.options noautoconv
```

Ostale nastavitev podajamo z vrednostmi, kot na primer

```
.options reltol=1e-6 abstol=1e-10
```

V tabelah 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 in 4.8 so naštete in na kratko opisani parametri simulatorja.

Ime	Privzeto	Pomen
<i>reltol</i>	10^{-4}	relativna natančnost
<i>abstol</i>	10^{-12}	absolutna tokovna natančnost
<i>vntol</i>	10^{-6}	absolutna napetostna natančnost
<i>pivtol</i>	10^{-13}	absolutna meja pivota
<i>pivrel</i>	10^{-3}	relativna meja pivota
<i>nsfactor</i>	10^{10}	vsiljevalni faktor začetne rešitve delovne točke
<i>nsteps</i>	1	število iteracij v katerih vsiljevalni faktor začetne rešitve delovne točke pade na 0

Tabela 4.3: Osnovne nastavitev natančnosti simulatorja.

Ime	Privzeto	Pomen
<i>itl1</i>	100	zgornja meja za število Newton-Raphsonovih iteracij pri analizi delovne točke (OP)
<i>itl2</i>	50	zgornja meja za število Newton-Raphsonovih iteracij na točko pri analizi odvisnosti delovne točke (DC)
<i>itl3, imin</i>	3	zgornja meja za število Newton-Raphsonovih iteracij do katere še povečamo časovni korak pri tranzientni analizi (velja za določanje časovnega koraka s štetjem iteracij)
<i>itl4, imax</i>	8	zgornja meja za število Newton-Raphsonovih iteracij do katere pri tranzientni analizi še ne zmanjšamo časovnega koraka (velja za določanje časovnega koraka s štetjem iteracij)
<i>itl5</i>	-	nima pomena
<i>itl6, srcsteps</i>	10	glej opcijo <i>srcsteps</i> pri konvergenčnih pomagalih
<i>pziter</i>	200	število iteracij v analizi polov in ničel

Tabela 4.4: Omejitev števila iteracij.

Ime	Privzeto	Pomen
<i>trtol</i>	7	varnostni faktor lokalne integracijske napake
<i>chgtol</i>	10^{-14}	abs. natančnost naboja
<i>relq</i>	0.01	rel. toleranca naboja
<i>ltereltol</i>	0.01	rel. toleranca za tokovni vir v časovno diskretiziranem modelu kapacitivnosti
<i>lteabstol</i>	0.01	abs. toleranca za tokovni vir v časovno diskretiziranem modelu kapacitivnosti
<i>newtrunc</i>	*	izklopi postopek prediktor-korektor za določanje lokalne integracijske napake, izklopi opcijo <i>nopredictor</i>
<i>nopredictor</i>	*	izklopi postopek prediktor-korektor za predikcijo vozliščnih napetosti, izklopi opcijo <i>newtrunc</i>
<i>method</i>	trap	integracijski postopek <i>trap</i> ... trapezni postopek <i>gear</i> ... Gearov postopek
<i>maxord</i>	2	zgornja meja za red integracijskega postopka, 1...2 za trapezni in 1...6 za Gearov postopek
<i>bypass</i>	1	preskoči elemente, ki se ne spremenjajo

Tabela 4.5: Tranzientna analiza - integracija in lokalna integracijska napaka.

Ime	Privzeto	Pomen
<i>lvltim</i>	1	način določanja časovnega koraka 0 ... štetje iteracij 1 ... dvdt algoritem 2 ... prvotni algoritem iz Berkeleyevega SPICE3
<i>icstep</i>	0	faktor zmanjšanja začetnega časovnega koraka za izračun pravilne rešitve vezja ob času t=0, vrednost 0 izklopi iskanje pravilne rešitve za čas t=0
<i>rmax</i>	5	faktor med izpisnim korakom in zgornjo mejo časovnega koraka
<i>rmin</i>	10^{-9}	faktor med izpisnim korakom in spodnjo mejo časovnega koraka
<i>fs</i>	0.25	faktor med izpisnim korakom in prvim časovnim korakom
<i>ft</i>	0.25	faktor spremembe časovnega koraka, če Newton-Raphsonov postopek ne skonvergira v <i>itl4</i> iteracijah

Tabela 4.6: Tranzientna analiza - določanje časovnega koraka

Ime	Privzeto	Pomen
<i>temp</i>	27	temperatura vezja v $^{\circ}\text{C}$ oziroma privzeta vrednost parametra <i>temp</i> elementov
<i>tnom</i>	27	privzeta vrednost parametra <i>tnom</i> elementov v $^{\circ}\text{C}$
<i>scale</i>	1	enota za dolžino (npr. za 10^{-6} vnašamo vse dimnezije elementov v μm)
<i>dcap</i>	1	izbira enačbe za kapacitivnost diode (trenutno na voljo samo 1)
<i>defl</i>	10^{-4}	privzeta dolžina kanala MOS tranzistorja
<i>defw</i>	10^{-4}	privzeta širina kanala MOS tranzistorja
<i>defad</i>	0	privzeta površina ponora MOS tranzistorja
<i>defas</i>	0	privzeta površina izvora MOS tranzistorja
<i>defpd</i>	0	privzeti obseg ponora MOS tranzistorja
<i>defps</i>	0	privzeti obseg izvora MOS tranzistorja
<i>defnrd</i>	0	privzeto število kvadratkov ponora MOS tranzistorja
<i>defnrs</i>	0	privzeto število kvadratkov izvora MOS tranzistorja
<i>defmodcheck</i>	0	privzeta vrednost parametra <i>check</i> modelov BSIM3v3 MOS tranzistorjev, 0 izklopi preverjanje parametrov modela
<i>definstcheck</i>	0	privzeta vrednost parametra <i>check</i> BSIM3v3 MOS tranzistorjev, 0 izklopi preverjanje parametrov elementa
<i>oldlimit</i>	*	vklopi stari način omejevanja napetosti MOS tranzistorjev
<i>badmos3</i>	*	vklopi stari model MOS <i>level = 3</i> tranzistorja
<i>trytocompact</i>	*	poenostavi računanje izgubnih linij
<i>keepopinfo</i>	*	shrani rezultate analize delovne točke, ki se izvrši pred malosignalno analizo (ac in pz)

Tabela 4.7: Temperatura, modeli in shranjevanje rezultatov.

Ime	Privzeto	Pomen
<i>opdebug</i>	*	vklopi obveščanje uporabnika o rabi konvergenčnih pomagal
<i>sollimdebug</i>	*	vklopi obveščanje uporabnika o korakih dušenega Newton-Raphsonovega postopka
<i>matrixcheck</i>	*	vklopi preverjanje in korekcijo enačb v primeru neskončnih oziroma nedefiniranih vrednosti
<i>nofloatnodescheck</i>	*	izklopi preverjanje plavajočih vozlišč
<i>noautoconv</i>	*	izklopi algoritom za samodejno nastavitev konvergenčnih pomagal
<i>voltagelimit</i>	10^{30}	omejitev napetosti na pn spojih
<i>cshunt</i>	0	kapacitivnost, ki se veže med vozlišča in maso
<i>rshunt</i>	∞	upornost, ki se veže med vozlišča in maso
<i>gminpriority</i>	1	prioriteta za algoritom prevodnostnega korakanja
<i>srcspriority</i>	2	prioriteta za algoritom korakanja neodvisnih virov
<i>srclppriority</i>	3	prioriteta za tranzientno analizo s postopnim vklopom virov
<i>noopiter</i>	*	preskoči navadno op analizo in takoj uporabi konvergenčna pomagala
<i>nosrclift</i>	*	izklopi tranzientno analizo s postopnim vklopom virov
<i>noinitsrcl</i>	*	preskoči korak brez kapacitivnosti na vozliščih pri tranzientni analizi s postopnim vklopom virov
<i>gmin</i>	10^{-12}	najmanjša prevodnost v vezju
<i>gmindc</i>	10^{-12}	najmanjša prevodnost v vezju za enosmerno analizo (op, dc, tf)
<i>cmin</i>	10^{-12}	korak pri kapacitivnostenem korakanju
<i>sollim</i>	10	delež tolerance, ki omejuje korak dušene Newton-Raphsonove iteracije
<i>sollimiter</i>	10	zgornja meja za število korakov dušene Newton-Raphsonove iteracije
<i>noconviter</i>	0	izklop preverjanja konvergence Newton-Raphsonovega postopka (neničelna vrednost izklopi preverjanje)
<i>gminsteps</i>	10	zgornja meja za število korakov algoritma prevodnostnega korakanja
<i>srcsteps, itl6</i>	10	zgornja meja za število korakov algoritma korakanja neodvisnih virov
<i>cminsteps</i>	2	zgornja meja za število korakov kapacitivnostnega korakanja
<i>srclmaxiter</i>	5000	zgornja meja za število časovnih korakov tranzientne analize s postopnim vklopom virov
<i>srclconviter</i>	50	število časovnih korakov znotraj katerih se mora rešitev ustaliti, da se tranzientna analiza s postopnim vklopom virov zaključi
<i>srclriseiter</i>	50	število časovnih korakov znotraj katerih neodvisni viri dosežejo svoje polne vrednosti pri tranzientni analizi s postopnim vklopom virov
<i>srclrisetime</i>	0	čas po katerem neodvisni viri dosežejo svoje polne vrednosti pri tranzientni analizi s postopnim vklopom virov, vrednost 0 vklopi dviganje na osnovi števila časovnih korakov in opcije srclriseiter
<i>srclmaxtime</i>	10	čas po katerem se konča tranzientna analiza s postopnim vklopom virov

Tabela 4.8: Konvergenčna pomagala.

5

Jezik NUTMEG

NUTMEG je jezik, v katerem pišemo ukaze v ukazno okno oziroma v ukazni blok. Izrazi jezika NUTMEG se med drugim uporablajo pri parametrizaciji podvezij. NUTMEG je namenjen opisu zahtevnejših analiz vezja. Jezik tudi omogoča, da avtomatiziramo ponavljanjoča se opravila, kot naprimer analizo vezja za različne vrednosti parametrov.

5.1 Zagon, substitucija in izpis v datoteko

Ob zagonu SPICE OPUS prebere vsebino datoteke `spinit` in izvede ukaze jezika NUTMEG, ki se nahajajo v njej. Datoteka se nahaja v mapi `INSTALL/lib/scripts` (`INSTALL/lib/spiceopus/scripts` pod sistemi LINUX). `INSTALL` pomeni ime mape, kamor smo namestili SPICE OPUS.

Opis vezja ni občutljiv na velike in male črke, jezik NUTMEG pa je, zato je priporočljivo vse ukaze in njihove argumente pisati z malimi črkami.

Izrazno substitucijo si poglejmo kar na primeru.

```
echo 4
echo {2*2}
```

Oba ukaza izpišeta 4. Vendar prvi izpiše 4 dobesedno kot podani niz, drugi primer pa najprej izračuna vrednost izraza v zavitih oklepajih, ga pretvori v niz in nato izpiše. Izrazno substitucijo uporabljam pri ukazih, ki zahtevajo konkretno vrednosti in ne dovoljujejo podajanje izrazov.

```
* To ne gre, ker ac analiza zahteva konkretno frekvence
ac dec 10 fstart fstart*1e4
* To pa gre
ac dec 10 {fstart} {fstart*1e4}
```

Če je rezultat izraza vektor, se v niz pretvori po naslednjem vzorcu: $(v_1; v_2; v_3; \dots)$. Tako se vektor s komponentama 5 in 9 pretvori v $(5; 9)$. Taka pretvorba omogoča, da dobljeni niz uporabimo v nekem izrazu. Tako na primer $1+(0; 1)$ da enak rezultat, kot $1+\{ (0; 1) \}$.

Substitucija spremenljivk temelji na podobni ideji, kot izrazna substitucija (pretvorba vrednosti v niz). Spremenljivke med drugim tudi določajo obnašanje NUTMEGA. V znakovnih nizih jih uporabimo tako, da pred njihovo ime postavimo znak \$, ime spremenljivke pa damo v oklepaje. Tako na primer ukaz

```
echo $(prompt)
```

izpiše pozivnik programa SPICE OPUS, ki ga določa spremenljivka `prompt`. Če znak `$` nastopa znotraj enojnih narekovajev, se substitucija ne opravi.

Izpis v datoteko dosežemo z znakom `>` ozziroma nizom `>>`, ki mu sledi ime datoteke. Oba v datoteko zapišeta vse, kar bi vrstica izpisala v ukazno okno. Prvi pri tem ustvari podano datoteko na novo, drugi pa ji izpis le pripne na koncu datoteke.

Primer:

```
* Ustvari datoteko moja.txt
echo Pozdravljeni > moja.txt
* Dodaj rezultat izraza 2+2 v datoteko moja.txt
echo {2+2} >> moja.txt
```

5.2 Osnovni ukazi

Ti ukazi služijo osnovni komunikaciji med okoljem SPICE OPUS in uporabnikom.

Nalaganje vezja in zagon ukazov v ukaznem bloku (source)

```
source ime_datoteke
```

Pogosto uporabljam skrajšano obliko ukaza kjer ne navedemo besedice `source`. Pot, v kateri SPICE išče datoteke, je podana v spremenljivki `sourcepath`, katere privzeta vrednost je `(. INSTALL/lib/scripts)` ozziroma `(. INSTALL/lib/spiceopus/scripts)` pod sistemi LINUX. Pot spremenimo z ukazom `set sourcepath=($(sourcepath) dir1 dir2 ...).`

Za oklepajem in pred zaklepajem mora biti obvezno presledek. Če ne želimo vključiti prejšnje vrednosti poti v novo, izpustimo `$(sourcepath)`.

Podrobnosti v zvezi z nalaganjem vezja in ukazom `source` se nahajajo v podpoglavlju o vezjih.

Primer:

```
* Nalozi vezje mojevezje.cir.
source mojevezje.cir
* Tudi tako gre.
mojevezje.cir
```

Izhod iz okolja SPICE OPUS (quit)

Ob izhodu SPICE v nekaterih primerih vpraša, če smo prepričani, da želimo zapustiti okolje SPICE OPUS. Nadležno vprašanje izklopimo s spremenljivko `noaskquit`.

Izpis verzije programa (version)

Ukaz izpiše verzijo programa in datum, kdaj je bila ustvarjena.

Izpis podatkov o simulatorju (siminfo)

```
siminfo [analyses] [devices] [nodes] [all]
```

Besede analyses, devices in nodes povzročijo izpis seznama analiz, elementov in tipov vozlišč, ki jih ponuja SPICE OPUS. siminfo all ima enak učinek, kot siminfo analyses devices nodes.

Sprememba in izpis delovne mape (cd)

cd [*ime_mape*]

Če opustimo ime mape, nas SPICE OPUS pod LINUXom premakne v našo domačo mapo. V sistemu WINDOWS ukaz izpiše opozorilo, da ne najde domače mape uporabnika. Za izpis imena mape, kjer se trenutno nahajamo, služi ukaz cd .

Pod sistemom WINDOWS je v poteh, ki jih podajamo okolju SPICE OPUS, potrebno uporabljati znak / namesto znaka \.

Kopiranje datoteke (copy)

Ukaz naredi kopijo datoteke. Izvorna datoteka ostane nespremenjena.

copy *izvorna_datoteka* *nova_datoteka*

Premikanje datoteke (move)

Ukaz prenese oziroma preimenuje datoteko. Izvorna datoteka pri tem preneha obstajat.

copy *izvorna_datoteka* *nova_datoteka*

Brisanje datoteke (remove)

Ukaz izbriše datoteko.

remove *ime_datoteke*

Dostop do sistema pomoči (help)

Ukaz odpre sistem pomoči.

help

Po sistemu pomoči se premikamo tako, da vtipkamo zaporedno številko teme, ki nam jo ponuja SPICE OPUS in pritisnemo tipko Enter. En nivo više se vrnemo s pritiskom na tipko Enter.

Preimenovanje ukazov (alias)

Ustvari drugo ime za uporabniški ukaz.

alias [*ime_ukaza* [*NUTMEG_ukaz*]]

Če navedemo samo parameter *ime_ukaza*, se izpiše ukaz jezika NUTMEG, ki pripada navedenemu uporabniškemu ukazu. Če ne navedemo ničesar, se izpiše seznam vseh uporabniških ukazov in pripadajočih ukazov jezika NUTMEG.

Primeri:

```
* Definira ukaz exit
alias exit quit
* Izpiše definicijo ukaza exit
alias exit
* Izpiše definicije vseh ukazov
```

alias

Brisanje preimenovanega ukaza (unalias)

Izbriše definicijo uporabniškega ukaza.

unalias *ime_ukaza*

Primer:

```
* Izbrise definicijo ukaza exit
unalias exit
```

Izpis seznama vtipkanih ukazov (history)

history

Zgodovina ukazov je oštevilčena. Če natipkamo *!n*, se izvrši ukaz s številko *n* v zgodovini ukazov. Globino zgodovine ukazov določa spremenljivka history.

Izpis porabe pomnilnika, procesorskega časa in statistike simulatorja (rusage)

rusage [*kategorija1*] [*kategorija2*] ...

Na voljo so naslednje kategorije: space (poraba pomnilnika), time (poraba procesorskega časa), temp, tnom (vrednosti parametrov *temp* in *tnom* simulatorja), equations (število enačb vezja), totiter (skupno število iteracij med simulacijo), accept, rejected (število sprejetih in zavrnjenih časovnih točk med simulacijo), loadtime, reordertime, lutime in solvetime (čas porabljen za nalaganje, pivotiranje, LU-razcep in reševanje matrike vezja), trantime, tranpoints, traniter, trancuriters, tranlutime in transolvetime (čas, število točk, število iteracij, število iteracij za zadnjo časovno točko, čas porabljen za LU-razcep in čas porabljen za reševanje sistema enačb pri transientni analizi).

Če navedemo besedico all je učinek enak, kot če bi navedli vse zgoraj omenjene besede. Če ne navedemo nobene, se izpišejo čas od zadnjega klica rusage, čas od zagona programa in poraba pomnilnika.

Primer:

```
* Izpise casa od zagona in zadnjega klica rusage
* ter porabo pomnilnika
rusage
* Izpise vse informacije
rusage all
* Izpise vrednosti parametrov simulatorja temp in tnom
rusage temp tnom
```

Izpisovanje besedila v ukazno okno (echo)

echo [*niz*]

Pred izpisovanjem SPICE opravi izrazno substitucijo, substitucijo spremenljivk in odstrani vejice in večkratne presledke. Če tega ne želimo, dele niza, za katere nočemo, da jih SPICE spremeni postavimo v enojne narekovaje. Če parameter *niz* izpustimo, ukaz izpiše prazno vrstico.

Primer:

```
* Izpise: Uporov kondenzatorjev: 4
echo Uporov, kondenzatorjev: {2+2}
* Izpise: Uporov, kondenzatorjev: 4
echo 'Uporov, kondenzatorjev:' {2+2}
* Izpise: Uporov, kondenzatorjev: {2+2}
echo 'Uporov, kondenzatorjev: {2+2}'
```

5.3 Skupine vektorjev

Vsaka analiza ustvari eno ali več skupin vektorjev. Ena od skupin vektorjev v pomnilniku je trenutna skupina. Skupina `const` je zmeraj prisotna in vsebuje konstante kot na primer π (`pi`) in e (`e`). Če nekega vektorja SPICE ne najde v trenutni skupini, ga gre iskat v skupino `const`. Če ga tudi tam ni, dobimo sporočilo o napaki. Vsaka neprazna skupina ima privzeti vektor, ki predstavlja skalo za ostale vektorje. Pri prazni skupini postane prvi ustvarjeni vektor v skupini privzeti vektor. Skupine vektorjev upravljamo z naslednjimi ukazi.

Izbira trenutne skupine vektorjev (setplot)

```
setplot [ime_skupine]
```

Če imena skupine ne navedemo, se izpiše seznam vseh skupin. Če za `ime_skupine` podamo besedo `new`, se ustvari nova prazna skupina vektorjev. Po končanem ukazu se nahajamo v tej skupini. Ime skupine `previous` nas pomakne do skupine, ki je bila ustvarjena pred trenutno skupino vektorjev. Ime skupine `next` nas pomakne do skupine, ki je bila ustvarjena za trenutno skupino vektorjev.

Primer:

```
* Izbere skupino const
setplot const
* Izpise seznam skupin
setplot
* Ustvari novo prazno skupino vektorjev
setplot new
```

Preimenovanje trenutne skupine vektorjev (nameplot)

```
nameplot ime_skupine
```

Skupine `const` ne moremo preimenovati.

Primer:

```
* Ustvari novo prazno skupino vektorjev in jo poimenuje vs1
setplot new
nameplot vs1
```

Brisanje skupine vektorjev (destroy)

```
destroy [ime_skupine]
```

Če za `ime_skupine` podamo `all`, se izbrišejo vse skupine vektorjev, razen skupine `const`. Če `ime_skupine` izpustimo, se izbriše trenutna skupina vektorjev, skupina pred njo pa postane trenutna skupina.

Primer:

```
* Izbrisí skupino vs1
destroy vs1
* Izbrisí trenutno skupino
destroy
* Izbrisí vse skupine razen const
destroy all
```

Izpis podrobnosti o vektorjih (display)

```
display [ime_vektorja1] [ime_vektorja2] ...
```

Če ne navedemo nobenega vektorja, se izpišejo podrobnosti o vseh vektorjev v trenutni skupini. Privzeti vektor je označen z besedo default scale.

Primer:

```
* Izpisi podrobnosti o vseh vektorjih v trenutni skupini
display
* Izpisi podrobnosti o vektorjih time in v(1)
display time v(1)
* Izpisi podrobnosti o vektorjih pi in e iz skupine const
display const.pi const.e
```

Prepisovanje vektorjev iz ene skupine v drugo (copyplot)

```
copyplot izvorna_skupina ciljna_skupina
```

Če ciljna skupina ne obstaja, se ustvari. Če kateri od vektorjev že obstaja v ciljni skupini, se zamenja z vektorjem iz izvorne skupine.

Izbira privzetega vektorja skupine (setscale)

```
setscale [ime_vektorja]
```

Če izpustimo ime vektorja se izpiše ime privzetega vektorja v skupini.

Shranjevanje vektorjev v datoteko (write)

Shrani skupino v datoteko.

```
write [ [ime_datoteke] [izraz1] [izraz2] ... ]
```

Shrani izraze in privzeto skalo trenutne skupine v datoteko. Če izraze izpustimo, se shranijo vsi vektorji iz trenutne skupine. Če ne navedemo imena datoteke, se uporabi ime določeno s spremenljivko rawfile. Privzeta vrednost te spremenljivke je rawspice.raw. Spremenimo jo lahko z zagonsko opcijo -r. Format datoteke je lahko binaren ali ASCII in ga določa spremenljivka filetype. Njena vrednost je lahko binary ali ascii. Privzeti format je ASCII. Če datoteka že obstaja, jo SPICE nadomesti z novo. Spremenljivka appendwrite spremeni obnašanje ukaza write tako, da se vsebina dodaja na konec datoteke, če ta že obstaja.

```
* Nastavi binaren format
set filetype=binary
* Shrani vse vektorje trenutne skupine v datoteko podatki.raw
write podatki.raw
```

Nalaganje vektorjev iz datoteke (load)

```
load [ime_datoteke]
```

Ustvari novo skupino vektorjev in jo napolni z vektorji iz datoteke. Če ne navedemo imena datoteke, se uporabi ime določeno s spremenljivko `rawfile`, katere privzeta vrednost je `rawspice.raw` (če ni bila podana zagonaska opcija `-r`).

```
* Nalozi vektorje iz datoteke podatki.raw
load podatki.raw
* Poimenuj nastalo skupino vektorjev ns1
nameplot ns1
```

5.4 Vektorji

Vektorji hranijo zaporedje realnih ali kompleksnih vrednosti in predstavljajo rezultate analiz, ki jih opravi simulator.

Izpisovanje vrednosti vektorjev (print)

```
print [col|line] izraz1 [izraz2] ...
```

Ukaz izpiše vertikalno tabelo, če podamo besedo `col`. V primeru, da podamo `line`, se vrednosti izrazov izpišejo po vrsticah. Če ne podamo nobene od besed `col` ali `line`, se vektorji izpisujejo v vertikalno tabelo, če ima vrednost kateregakoli od izrazov več kot eno komponento. Pri vertikalnem izpisu se poleg vrednosti izrazov izpišejo še indeksi in skala trenutne skupine vektorjev (kar lahko izklopimo s postavitvijo spremenljivk `noPrintIndex` in `noPrintScale`). Izpis je razdeljen na strani. Če tega nočemo, postavimo ospremenljivko `noBreak`. Velikost strani določata spremenljivki `width` in `length`. Na vrhu vertikalnega izpisa je glava, katere izpis izklopimo s postavitvijo spremenljivke `noPrintHeader`.

Za kompleksne vektorje se izpiše po en stolpec za realen in imaginaren del. Če zahtevamo vrstični izpis oziroma, če so vrednosti vseh izrazov dolžine 1, se izpišeta realen in imaginaren del ločena z vejico.

Primer:

```
* Izklopi izpisovanje indeksov in delitev na strani
set noPrintIndex
set noBreak
* Sirina izpisa naj bo 1000 znakov
set width=1000
* Izpise vozlisni napetosti v(1) in v(10)
print v(1) v(10)
```

Ustvarjanje in spremjanje vektorjev (let)

```
let vektor=izraz
let skupina.vektor=izraz
let vektor[komponenta]=izraz
let skupina.vektor[komponenta]=izraz
```

Ukaz nam omogoča, da v poljubni skupini (ozioroma trenutni skupini, če je ne navedemo posebej) spremenimo oziroma ustvarimo vektor. Spremenimo lahko tudi eno samo komponento vektorja. Prva komponenta vektorja ima indeks 0. Spreminjanje komponente vektorja je mogoče le, če vektor že obstaja. Če ne navedemo komponente, vektor pa ne obstaja, se ustvari nov vektor v trenutni oziroma navedeni skupini vektorjev. Če vektor že obstaja, ga novoustvarjeni vektor nadomesti.

Primeri:

```
* Ustvari vektor a in ga nastavi na 10
let a=10
* Spremeni komponento z indeksom 8 vektorja b na 99
let b[8]=99
* Ustvari vektor c v skupini ac1
let ac1.c=10
```

Brisanje vektorjev (unlet)

```
unlet ime_vektorja1 [ime_vektorja2] ...
```

Primer:

```
* Izbrise vektorja a in b
unlet a b
```

Iskanje interpoliranega indeksa za dano vrednost v vektorju (merjenje) (cursor)

Odčitavanje vrednosti vektorja pri interpoliranem indeksu

```
cursor ime_kurzorja smer [izraz1 izraz2 [izraz3 [odvod] ]]
```

Kurzor je vektor z eno samo komponento in predstavlja realni indeks v nekem vektorju (indeks je običajno celo število, tu pa je realno število). Parameter *smer* določa smer premikanja kurzora in je *left* (pomikanje k nižjim indeksom) ali *right* (pomikanje k višjim indeksom). S samo tremi parametri ukaz *cursor* postavi vektor *ime_kurzorja* na vrednost 0 oziroma indeks zadnjega elementa v vrednosti izraza *izraz1*, odvisno od tega ali je podana *smer* *left* ali *right*.

S petimi parametri ukaz najprej ovrednosti izraz *izraz1*, da dobi preiskovani vektor in izraz *izraz2*, da dobi vrednost iskanega nivoja. Nato v preiskovanem vektorju išče vrednost, ki je enaka nivoju. Pri iskanju se pomika od indeksa shranjenega v vektorju *ime_kurzorja* proti nižjim (*left*) ali višjim (*right*) indeksom. Vrednost, ki se shrani v vektorju *ime_kurzorja* je realni indeks, ki ob linearni interpolaciji preiskovanega vektorja da vrednost enako iskanemu nivoju.

Linearno interpolacijo z realnimi indeksi dobimo s pomočjo operatorja [%].

```
* Shrani vrednost vektorja a pri indeksu 9.8 v vektor b
let b=a[%9.8]
```

Primer (Poišči čas točke, ko časovni potek signala out zadnjič doseže vrednost 2.5.):

```
* Ustvari kurzor c
let c=0
* Pomakni ga do najvisjega indeksa v vektorju out
cursor c right out
* Pomikaj se proti nizjim indeksom v vektorju out,
* dokler ne najdes nivoja 2.5
cursor c left out 2.5
* Odcitaj pripadajoči cas iz vektorja time
let cas=time[%c]
```

Pogosto si želimo najti ne prvo mesto v nekem vektorju, ampak šele *n*-to. Včasih si tudi želimo, da bi pri štetju presečiš v vektorju upoštevali samo tista, kjer vrednost raste ali pa pada z naraščajočim indeksom. Prvo možnost

dobimo tako, da podamo *izraz3*, katerega vrednost pove katero presečišče po vrsti nas zanima. Drugo možnost nam ponuja parameter *odvod*, katerega vrednost je lahko *rising* (upošteva samo presečišča z naraščajočimi vrednostmi), *falling* (upošteva samo presečišča s padajočimi vrednostmi) ali *any* (upošteva vsa presečišča). Če izpustimo parameter *odvod*, SPICE privzame vrednost *any*. Če izpustimo *izraz3*, SPICE predpostavi, da iščemo prvo presečišče.

Primer (Poišči čas, ko signal *out* petič prečka nivo 2.5. Upoštevaj samo tista presečišča, kjer signal narašča):

```
* Ustvari kurzor c,
* postavi ga na zacetek poteka signala out
let c=0
* Pomikaj se proti visjim indeksom v vektorju out,
* dokler ne najdes 5. presecisca z nivojem 2.5.
* Stej samo presecisca z narascujocim signalom out.
cursor c right out 2.5 5 rising
* Odcitaj pripadajoci cas iz vektorja time
let cas=time[%c]
```

Če SPICE zahtevanega presečišča v vektorju ne najde, nastavi vektor *ime_vektorja* na negativno vrednost.

5.5 Izrazi

Konstante v izrazih so lahko v navadnem formatu (npr. 2, 2.5, 25e-6) ali pa v formatu s SI predponami (npr. 10k, 9u, 5Meg). Vektorje dobimo na več različnih načinov. Če je ime vektorja številka (npr. vozliščna napetost vozlišča 10), dobimo pripadajoči vektor z v (*ime*) (npr. v(10)). Če se ime vozlišča ne začne s cifro, dobimo pripadajoči vektor z v (*ime*) ali kar *ime*. Razliko dveh vektorjev lahko krajše zapišemo kot v (*ime1, ime2*) (npr. v(10, 20)). Tokove skozi napetostne vire dobimo preko vektorjev *ime_elementa#branch* oziroma z i (*ime_elementa*) (npr. v10#branch ali i(v10)).

SPICE OPUS išče vektor v trenutni skupini. Če ga v tej skupini ni, pogleda v skupino, const. Če ga tudi tam ni, javi napako. Pred imenom vektorja lahko navedemo tudi ime skupine, v kateri bo SPICE OPUS iskal vektor. To naredimo z naslednjo sintakso: *ime_skupine.vektor* (npr. ac1.v(1, 2), dcres.i(v1)).

Operatorji, ki jih pozna SPICE OPUS so našteti v tabeli 5.1.

Aritmetični, logični in primerjalni operatorji zahtevajo, da sta vektorja enako dolga, ali pa da je dolžina enega od vektorjev enaka 1. Operacija se izvaja nad istoležnimi elementi vektorjev oziroma med skalarjem in vsemi elementi vektorja. Operand, ki predstavlja indeks, mora biti skalar. Če je vektor dolg n elementov, je indeks prvega elementa enak 0, zadnjega pa $n - 1$.

Poleg operatorjev nam NUTMEG ponuja tudi funkcije, ki so naštete v tabeli 5.2.

Vse funkcije delajo enako z vsemi komponentami vektorjev, razen sledečih izjem.

Funkcija *unwrap* (*a*) popravi vektor, ki vsebuje potek faze tako, da ni skokov za 2π . Uporabljam jo v kombinaciji s funkcijo *ph* (*a*).

Funkcija *rnd* (*a*) vrne vektor z naključnimi komponentami, ki so med 0 in pripadajočimi komponentami *a* zmanjšanimi za 1. Za kompleksen vektor *a* sta realni in imaginarni del komponente vrnjenega vektorja med 0 in realnim in imaginarnim delom pripadajočih komponent vektorja *a* zmanjšani za 1.

Funkciji *mean* (*a*) in *sum* (*a*) vrneta skalar. Funkciji *min* (*a*) in *max* (*a*) za kompleksne vektorje vrneta absolutno najmanjšo oziroma največjo komponento.

Funkcije zaokroževanja *floor* (*a*), *ceil* (*a*) in *round* (*a*) delujejo neodvisno na realnem in imaginarnem delu

Sintaksa	Primer	Pomen
$a+b$	$v(10)+1$	vsota vektorjev a in b
$a-b$	$v(5)-v(6)$	razlika vektorjev a in b
$a*b$	$v(2)*i(v1)$	produkt vektorjev a in b
a/b	$v(2)/v(1)$	kvocient vektorjev a in b
$a\%b$	$8\%3$	ostanek pri deljenju vektorjev a in b
a^b	$v(2)^2$	vektor a potenciran na vektor b
$-a$	$-v(5)$	operator negativnega predznaka
$a \text{ eq } b$	$v(10) \text{ eq } v(20)$	je enako
$a \text{ ne } b$	$v(10) \text{ ne } v(20)$	ni enako
$a \text{ gt } b$	$v(10) \text{ gt } v(20)$	večje
$a \text{ lt } b$	$v(10) \text{ lt } v(20)$	manjše
$a \text{ ge } b$	$v(10) \text{ ge } v(20)$	večje ali enako
$a \text{ le } b$	$v(10) \text{ le } v(20)$	manjše ali enako
$a \text{ and } b$	$m1 \text{ and } m2$	logični in
$a \text{ or } b$	$m1 \text{ or } m2$	logični ali
$\text{not } a$	$\text{not } m1$	logična negacija
a, b	$-4, 9$	sestavi kompleksen vektor iz realnega dela a in imaginarnega dela b
$a; b$	$2; 8; 8$	združi vektorja a in b
$a[b]$	$v(10)[0]$	komponenta z indeksom b vektorja a
$a[b, c]$	$v(10)[0, 5]$	podvektor vektorja a z indeksi od b do c
$a[\%b]$	$v(10)[\%2..8]$	odčita vektor a z uporabo linearne interpolacije pri realnem indeksu b

Tabela 5.1: Operatorji v NUTMEGU.

vektorja. Funkcija `round(a)` prišteje k argumentu 0.5 in rezultat zaokroži navzdol.

Funkciji `vector(a)` in `unitvec(a)` vrneta vektor podane dolžine a . Dolžina mora biti realen skalar. Funkcija `length(a)` vrne realen skalar, ki predstavlja število komponent vektorja a .

Funkcija `area(a)` izračuna površino vezja. Trenutno upošteva samo MOS tranzistorje po formuli $m \cdot (w \cdot l + ad + as)$. Podamo ji celoštevilsko vrednost, ki predstavlja številko vezja, za katerega nas zanima površina. Površino trenutnega vezja dobimo tako, da podamo 0.

Funkciji `timer(a)` in `clock(a)` vrneta procesorski čas (čas, ki ga računalnik porabi znotraj programa SPICE OPUS) in čas ure (čas merjen od nekega fiksnega trenutka) v sekundah zmanjšana za vrednost argumenta.

Funkcija `interpolate(a)` interpolira vektor a iz njegove skale (privzetega vektorja skupine iz katere prihaja a) na skalo (privzeti vektor) trenutne skupine vektorjev. Stopnjo interpolacijskega polinoma določa spremenljivka `polydegree`.

Funkciji `deriv(a)` in `integrate(a)` vrneta odvod vektorja a po njegovi skali oziroma določeni integral vektorja po njegovi skali od začetka skale naprej.

Definicija uporabniške funkcije (define)

```
define [ime(p1, p2, ...)] = (izraz) ]
```

Definira novo funkcijo z imenom *ime* in argumenti *p1, p2, ...*. Funkcijo opisuje *izraz*. Če izpustimo *ime*, parametre in *izraz*, se izpišejo vse definirane funkcije.

Nekatere funkcije so že vgrajene v SPICE OPUS. Definirali bi jih z naslednjimi ukazi

```
define vr(x,y)  re((v(x))-(v(y))) \\  
define vr(x)    re(v(x)) \\  
define vp(x,y)  ph((v(x))-(v(y))) \\  
define vp(x)    ph(v(x)) \\  
define vm(x,y)  mag ((v(x))-(v(y))) \\  
define vm(x)    mag (v(x)) \\  
define vi(x,y)  im ((v(x))-(v(y))) \\  
define vi(x)    im (v(x)) \\  
define vdb(x,y) db ((v(x))-(v(y))) \\  
define vdb(x)   db (v(x))
```

Brisanje definicije uporabniške funkcije (undefined)

`undefined ime`

Izbriše definicijo funkcije.

Primer:

* Brisi definicijo funkcije rampa
`undefined rampa`

Sintaksa	Primer	Pomen
<code>abs(a)</code>	<code>abs(v(1))</code>	absolutna vrednost kompleksnega vektorja a
<code>mag(a)</code>	<code>mag(v(1))</code>	absolutna vrednost kompleksnega vektorja a
<code>magnitude(a)</code>	<code>magnitude(v(1))</code>	absolutna vrednost kompleksnega vektorja a
<code>ph(a)</code>	<code>ph(v(1))</code>	faza kompleksnega vektorja a
<code>phase(a)</code>	<code>phase(v(1))</code>	faza kompleksnega vektorja a
<code>unwrap(a)</code>	<code>unwrap(p1)</code>	popravi potek faze tako, da je brez prelomov produkt kompleksnega vektorja a in imag. enote
<code>j(a)</code>	<code>j(v(1))</code>	realen del kompleksnega vektorja a
<code>real(a)</code>	<code>real(v(1))</code>	realen del kompleksnega vektorja a
<code>re(a)</code>	<code>re(v(1))</code>	realen del kompleksnega vektorja a
<code>imag(a)</code>	<code>imag(v(1))</code>	imaginaren del kompleksnega vektorja a
<code>im(a)</code>	<code>im(v(1))</code>	imaginaren del kompleksnega vektorja a
<code>db(a)</code>	<code>db(v(1))</code>	vrednost izraza $20 \log_{10}(\text{abs}(a))$
<code>log(a)</code>	<code>log(2.5)</code>	desetiški logaritem kompleksnega vektorja a
<code>log10(a)</code>	<code>log10(2.5)</code>	desetiški logaritem kompleksnega vektorja a
<code>ln(a)</code>	<code>ln(2.5)</code>	naravni logaritem kompleksnega vektorja a
<code>exp(a)</code>	<code>exp(9)</code>	e na kompleksni vektor a
<code>sqrt(a)</code>	<code>sqrt(16)</code>	kvadratni koren kompleksnega vektorja a
<code>sin(a)</code>	<code>sin(pi/2)</code>	sinus kompleksnega vektorja a
<code>cos(a)</code>	<code>cos(pi/2)</code>	kosinus kompleksnega vektorja a
<code>tan(a)</code>	<code>tan(pi/4)</code>	tangens kompleksnega vektorja a
<code>atan(a)</code>	<code>atan(1.4142)</code>	arkus tangens kompleksnega vektorja a
<code>norm(a)</code>	<code>norm(v(1))</code>	vektor a deljen z abs. največjo komponento
<code>rnd(a)</code>	<code>rnd(100)</code>	naključen celoštevilski vektor
<code>pos(a)</code>	<code>pos(-9)</code>	vrednost izraza $\text{re}(a) > 0$
<code>mean(a)</code>	<code>mean(v(9))</code>	srednja vrednost kompleksnega vektorja a
<code>sum(a)</code>	<code>sum(c1)</code>	vsota komponent kompleksnega vektorja a
<code>min(a)</code>	<code>min(v(10))</code>	najmanjša komponenta vektorja a
<code>max(a)</code>	<code>max(v(10))</code>	največja komponenta vektorja a
<code>floor(a)</code>	<code>floor(a/b)</code>	navzdol zaokrožen vektor a
<code>ceil(a)</code>	<code>ceil(a/b)</code>	navzgor zaokrožen vektor a
<code>round(a)</code>	<code>round(a/b)</code>	zaokrožen vektor a
<code>vector(a)</code>	<code>vector(5)</code>	realen vektor s komponentami od 0 do $a - 1$
<code>unitvec(a)</code>	<code>unitvec(5)</code>	realen vektor dolžine a iz samih enic
<code>length(a)</code>	<code>length(time)</code>	število komponent vektorja a
<code>timer(a)</code>	<code>timer(t1)</code>	procesorski čas v sekundah zmanjšan za a
<code>clock(a)</code>	<code>clock(t1)</code>	urin čas v sekundah zmanjšan za a
<code>area(a)</code>	<code>area(0)</code>	površina vezja s številko a (0 za trenutno vezje)
<code>interpolate(a)</code>	<code>interpolate(dc1.v(1))</code>	interpolira vektor na skalo trenutne skupine
<code>deriv(a)</code>	<code>deriv(v(1))</code>	odvod vektorja po privzetem vektorju
<code>integrate(a)</code>	<code>integrate(v(1))</code>	integral vektorja po privzetem vektorju

Tabela 5.2: Funkcije v NUTMEGU.

5.6 Krmilne strukture

Krmilne strukture določajo potek skozi zaporedje ukazov. NUTMEG pozna pogojne stavke in zanke.

Pogojni stavek (if - elseif - else - end)

```
if pogojni_izraz1
ukazi1
elseif pogojni_izraz2
ukazi2
...
else
ukazin
end
```

Pogoj, ki ga določa *pogojni_izraz*, je resničen, če je vsaj ena komponenta vrednosti tega izraza različna od 0. Če NUTMEG ne uspe ovrednotiti izraza, se smatra, da je njegova vrednost neresnična. Veji *if*else in *else* ter pripadajoče ukaze lahko izpustimo.

Stavek if-elseif-else-end izvrši zaporedje ukazov *ukazi1*, če je vrednost izraza resnična. V nasprotnem primeru se preveri pogoj pri naslednjem elseif stavku. Če je ta resničen, se izvrši zaporedje ukazov *ukazi2*. Postopek se nadaljuje, dokler ne pride na vrsto veja *else*, katere pripadajoče zaporednje ukazov se izvrši, če noben od podanih pogojev ni bil izpolnjen.

Primer:

```
if a gt 0
echo Res je.
elseif a lt 0
echo Ni res.
else
echo Odloci se ze enkrat.
end
```

Zanka while (while - end)

```
while pogojni_izraz
ukazi
end
```

Zanka ob vsakem prehodu preveri vrednost pogojnega izraza. Dokler je ta vrednost resnična, se izvršujejo *ukazi*. Pogoj se torej preverja na začetku zanke.

Primer:

```
* Naredi malosignalno analizo za vrednosti upora R1
* 1k, 2k, 5k, 10k
* Za vsako analizo izrise frekvencni potek ojacenja
setplot new
nameplot ctl
let ctl.cnt=0
let ctl.rval=(1k;2k;5k;10k)
while ctl.cnt lt length(ctl.rval)
    * Spremeni vrednost upornosti r1
```

```
* (glej podpoglavlje o vezju, ukaz let)
let @r1[resistance]=ctl.rval[ctl.cnt]
let ctl.cnt=ctl.cnt+1;
ac dec 10 1.0 100meg
plot db(v(out)/v(in))
end
```

Zanka dowhile (dowhile - end)

```
dowhile pogojni_izraz
ukazi
end
```

Zanka najprej izvrši ukaze *ukazi*. Nato preveri vrednost pogojnega izraza. Dokler je ta resnična, se vrača nazaj in izvršuje ukaze *ukazi*. Pogoj se torej preverja na koncu zanke.

Primer:

```
* Izpise stevilo 6, ker se pogoj preverja na koncu zanke.
setplot new
nameplot ctl
let ctl.cnt=6
dowhile ctl.cnt le 5
  echo {ctl.cnt}
  let ctl.cnt=ctl.cnt+1;
end
```

Prekinitve zanke (break)

Ukaz prekine izvajanje zanke znotraj katere se nahaja.

Primer:

```
* 3x izpise besedo 'ponavljam'
let cnt=0
while cnt le 5
  if cnt ge 3
    break
  end
  echo ponavljam
  let cnt=cnt+1
end
```

5.7 Spremenljivke

Spremenljivke določajo obnašanje NUTMEGA. V znakovnih nizih jih uporabimo tako, da pred njihovo ime postavimo znak \$, ime spremenljivke pa damo v oklepaje (substitucija spremenljivk). Tako na primer ukaz echo \$ (prompt) izpiše pozivnik programa SPICE OPUS, ki ga določa spremenljivka prompt. Če znak \$ nastopa znotraj enojnih narekovajev, se substitucija ne opravi.

Nastavljanje spremenljivke (set)

```
set [ime [=vrednost] ]
```

Če izpustimo *vrednost*, se spremenljivka postavi brez vrednosti in se obnaša kot vklopljena zastavica. Če ne navedemo tudi imena spremenljivke, se izpišejo vse spremenljivke. Poleg spremenljivk se izpišejo tudi vrednosti opcij simulatorja, nastavljenih z vrsticami `.options`. Označene so z znakom + pred imenom. Posebne spremenljivke jezika NUTMEG so označene z znakom * pred imenom.

Ime	Pomen
appendwrite	vklopi dodajanje k obstoječi datoteki pri ukazu <code>write</code>
badcktstop	ne izvrši ukaznega bloka ob nalaganju vezja, če vezje vsebuje napake
badcktfree	če vezje vsebuje napake, ga sprosti iz pomnilnika
color0	barva ozadja grafov pri ukazu <code>plot</code>
color1	barva mreže grafov pri ukazu <code>plot</code>
colorn	barva ($n - 1$)-te krivulje na grafih pri ukazu <code>plot</code>
circuits	seznam imen vezij v pomnilniku računalnika
curcirc	ime trenutnega vezja
curcirctitle	prva vrstica opisa trenutnega vezja
curplot	ime trenutne skupine vektorjev
curplotdate	datum nastanka trenutne skupine vektorjev
curplotname	dolgo ime trenutne skupine vektorjev
curplotscale	ime privzetega vektorja trenutne skupine vektorjev
dpolydegree	stopnja interpolacijskega polinoma za funkcijo <code>deriv</code>
filetype	tip datoteke za ukaz <code>write</code> (ascii ali binary)
fourgridsize	število interpoliranih točk pri ukazu <code>fourier</code>
history	število ukazov v zgodovini ukazov (za ukaz <code>history</code>)
iplottag	začetni del oznake grafa, ki ga izrisujemo med analizo (ukaz <code>iplot</code>)
length	višina strani za ukaz <code>print</code>
linewidth	debelina črte za ukaz <code>plot</code> (0, 1, 2, ...)
magunits	enote (normal, db20 ali db10) za izrisni način mag (ukaz <code>plot</code>)

Tabela 5.3: Spremenljivke v NUTMEGU (a-m).

Seznam spremenljivk in njihov pomen je naštet v tabelah 5.3 in 5.4.

Spremenljivko `sourcepath` nastavljamo z naslednjo sintakso:

```
set sourcepath= ( $(sourcepath) dir1 dir2 ... ).
```

Za oklepajem in pred zaklepajem mora biti obvezno presledek. Če ne želimo vključiti prejšnje vrednosti poti v novo, izpustimo `$(sourcepath)`.

Primeri:

```
* Ne izpisuj privzetega vektorja
set noprintscale
* Stopnja interpolacijskega polinoma naj bo 2
set polydegree=2
* Enote naj bodo stopinje
set units=degrees
* Nov pozivnik. ! pomeni stevilko ukaza.
set prompt='Moj spice ! >'
```

Brisanje spremenljivke (unset)

```
unset ime
```

Ime	Pomen
nfreqs	število harmonskih komponent pri ukazu <code>fourier</code>
noaskquit	izklopi vprasanja pred izhodom iz programa pri ukazu <code>quit</code>
nobreak	izklopi deljenje izpisa na strani v ukazu <code>print</code>
nogrid	izklopi risanje mreže pri ukazu <code>plot</code>
nosort	izklopi sortiranje vektorjev po abecedi pri ukazu <code>display</code>
noprinthead	izklopi izpisovanje glave pri ukazu <code>print</code>
noprintindex	izklopi izpisovanje indeksov pri ukazu <code>print</code>
noprintscale	izklopi izpisovanje privzetega vektorja pri ukazu <code>print</code>
numdgt	število decimalnih pri izpisih
plots	seznam vseh skupin vektorjev
plottype	tip grafov za ukaz <code>plot</code> (<code>line</code> , <code>point</code> ali <code>comb</code>)
pointtype	tip točk za ukaz <code>plot</code> (<code>o</code> , <code>x</code> , <code>+</code> , <code>q</code> , <code>d</code> ali <code>t</code>)
pointsize	velikost točk za ukaz <code>plot</code> (<code>0</code> , <code>1</code> , <code>2</code> , ...)
plotwinheight	višina grafičnega okna za ukaz <code>plot</code>
plotwinwidth	širina grafičnega okna za ukaz <code>plot</code>
plotwininfo	vklopi merilno okno za grafe izrisane z ukazom <code>plot</code>
plotautoident	vklopi samodejno identifikacijo krivulj za grafe izrisane z ukazom <code>plot</code>
polydegree	stopnja interpolacijskega polinoma za funkciji <code>integrate(a)</code> in <code>interpolate(a)</code> in pri ukazih <code>fourier</code> in <code>linearize</code>
prompt	pozivnik programa SPICE OPUS
rndinit	negativno seme za generator naključnih števil
rawfile	privzeto ime datoteke za ukaz <code>write</code>
sourcepath	pot do datotek za ukaz <code>source</code>
units	enota za fazo in kotne funkcije v NUTMEGU (degrees ali radians)
width	širina strani za ukaz <code>print</code>
workdir	ime trenutne mape

Tabela 5.4: Spremenljivke v NUTMEGU (n-z).

Primer:

```
* Izpisuj privzeti vektor
unset noprintscale
```

5.8 Vezja

V tej skupini so ukazi, ki omogočajo nalaganje, izbiro, pregledovanje in spremjanje vezja.

Nalaganje vezja iz datoteke (source)

```
source ime_datoteke
```

Ukaz je bil opisan že v poglavju o osnovnih ukazih. Poglejmo si samo podrobnosti, ki se tičejo nalaganja vezja.

Ob nalaganju vezje dobi ime oblike `cktn` in postane trenutno vezje simulatorja. Seznam vseh naloženih vezij je v spremenljivki `circuits`, ime trenutnega vezja pa v spremenljivki `curcirc`. Prva vrstica trenutnega vezja je v spremenljivki `curcircuit`.

Po nalaganju vezja se izvršijo ukazi iz ukaznega bloka v izvorni datoteki. Priporočljivo je najprej popraviti vezje do te mere, da se naloži brez napak in šele nato dodati ukazni blok. Če je nastavljena spremenljivka `badcktstop`, se ukazni blok ne izvrši, če je v opisu vezja napaka. Če je postavljena spremenljivka `badcktfree`, se vezje, ki vsebuje napako sprosti iz pomnilnika takoj po nalaganju.

Izbira trenutnega vezja (setcirc)

```
setcirc [ime_vezja]
```

Izbere eno od vezij, ki so trenutno naložena. Vezje postane aktivno, kar pomeni, da se vse operacije na vezju od tega trenutka naprej nanašajo nanj. Če ime vezja izpuštimos, se izpiše seznam vseh naloženih vezij.

Primer:

```
setcirc ckt9
```

Preimenovanje trenutnega vezja (namecirc)

```
namecirc ime_vezja
```

Primer:

```
* Nalozi prvo vezje.
source prvo.cir
* Poimenuj ga vezje1.
namecirc vezje1
* Nalozi drugo vezje.
source drugo.cir
* Nastavi, da bo prvo vezje aktivno.
setcirc vezje1
```

Brisanje vezja iz pomnilnika (delcirc)

```
delcirc ime_vezja
```

Če je ime vezja izpuščeno, se izbriše trenutno vezje. Če za ime vezja navedemo `all`, se izbrišejo vsa vezja iz pomnilnika.

Vzpostavitev prvotnega stanja vezja (reset)

```
reset
```

Vezje postavi v stanje, v katerem se je nahajalo neposredno po nalaganju vezja.

Izpis podatkov o trenutnem vezju (listing)

```
listing deck
listing physical
listing logical
listing hierarchy
listing sub [ime1] [ime2] ...
listing subdef [ime1] [ime2] ...
listing global
```

Besedi `deck` in `physical` povzročita izpis vsebine datoteke iz katere je bilo prebrano vezje (prva brez številk vrstic, druga pa s številkami vrstic). Beseda `logical` povzroči izpis opisa vezja in nastavitev simulatorja. Vsebina ukaznega bloka se ne izpiše.

`listing hierarchy` izpiše hierarhijo datotek vključenih v vrsticah `.include` in `.lib`.

`listing sub` izpiše seznam vseh podvezij. Če želimo podrobnejše informacije o enem ali večih podvezjih, navedemo njihova imena za besedo `sub`. `listing subdef` izpiše seznam definicij vseh podvezij. Če želimo podrobnejše informacije o konkretnih definicijah, navedemo njihova imena za besedo `subdef`. Glavno vezje ima ime `xtopinst_`, njegova definicija pa `topdef_`.

`listing global` izpiše seznam vseh globalnih vozlišč v vezju.

Izpis podatkov o skupini elementov trenutnega vezja (show)

```
show ime1 [ime2] ... [: p1 [p2] ...]
show all [: p1 [p2] ...]
show ime1 [ime2] ... [: all]
show all [: all]
```

Pred dvopičjem naštejemo s presledki ločena imena elementov, ki nas zanimajo. Za dvopičjem naštejemo s presledki ločena imena parametrov, ki nas zanimajo. Seznam imen elementov lahko nadomestimo z besedo `all`, ki povzroči izpis vseh elementov. Podobno lahko tudi seznam imen parametrov nadomestimo z besedo `all`, ki povzroči izpis vseh parametrov.

Če izpustimo seznam parametrov, se izpišejo le najpomembnejši parametri za vsak element.

Elementi imajo poleg parametrov, ki jih lahko podajamo, tudi parametre, ki jih lahko samo beremo. Ti parametri hranijo informacije o delovni točki in lastnostih elementa v delovni točki. Tako lahko izvemo veliko informacij o elementu, če izvršimo ukaz `show ime : all`. Za upor na primer lahko izvemo tok (*i*) in moč (*p*) v delovni točki.

Primeri:

```
* Vrednosti r in p za r1 in r2
show r1 r2 : r p
* Vrednosti vseh parametrov za r5
show r5 : all
* Vrednost parametra m za vse elemente
show all : m
* Vrednosti vseh parametrov za vse elemente
show all : all
* Vrednosti najpomembnejših parametrov za vse elemente
show all
```

Izpis podatkov o skupini modelov trenutnega vezja (showmod)

```
showmod ime1 [ime2] ... [: p1 [p2] ...]
showmod all [: p1 [p2] ...]
showmod ime1 [ime2] ... [: all]
showmod all [: all]
```

Ukaz je podoben ukazu `show`, le da izpisuje parametre modelov. Za ime lahko podamo kar ime elementa (npr. `r1`), kar povzroči izpis parametrov modela, ki ga uporablja element `r1`. Če navedemo samo črko (npr. `q`), se izpišejo vsi modeli bipolarnih tranzistorjev. Če želimo informacije o nekem konkretnem modelu, postavimo pred njegovo ime znak # (tako `#rmod` izpiše informacije o modelu `rmod`).

Primeri:

```
* Vrednosti parametrov rsh in tcl vseh modelov uporov
showmod r : rsh tcl
* Vrednosti vseh parametrov modela, ki ga uporablja q1
showmod q1 : all
* Vrednost vseh parametrov modela rmod
show #rmod : all
```

Spreminjanje vrednosti parametrov elementov in modelov trenutnega vezja (let)

Uporaba vrednosti parametrov elementov in modelov v izrazih

`let ime=izraz`

Za dostop do parametrov elementov in modelov uporabljamo posebno sintakso za *ime* na levi strani enačaja.

`@element [parameter]` spremeni vrednost parametra *parameter* elementa *element* v vrednost izraza *izraz*. Če je parameter elementa vektorski, so njegova nova dolžina in nove vrednosti komponent določene s komponentami vrednosti izraza. Na ta način lahko spreminjaš tudi parametre podvezij (ime elementa se v tem primeru začne s črko x). Če želimo spremeniti samo eno komponento vektorskoga parametra uporabimo sintakso

`@element [parameter] [n]`

Primeri:

```
* Nastavi parameter r upora r10 na 100k
let @r10[r]=100k
* Nastavi parameter k podvezja xatn1 na 4
let @xatn1[k]=4
* Nastavi vektorski parameter sin vira vs na (0;5;1k)
let @vs[sin]=(0;5;1k)
* Nastavi amplitudo sinusnega vira vs na 2.5
let @vs[sin][1]=2.5
```

`@@model [parameter]` oziroma `@@model [parameter] [n]` spremeni vrednost parametra oziroma komponente parametra *parameter* modela *model* v vrednost izraza *izraz*. Če za *model* podamo ime definicije podvezja, se ustrezni parameter spremeni za vsa podvezja, ki uporablajo to definicijo. Priporočljivo je, da na ta način spreminjaš le tiste parametre, ki imajo privzeto vrednost in ta ni navedena pri nobenem podvezju, ki uporablja definicijo *model*.

Primeri:

```
* Nastavi parameter tcl modela rmod na 1e-4
let @@rmod[tcl]=1e-4
* Nastavi parameter k na 4 za vsa podvezja,
*   ki uporablajo definicijo attn
let @@attn[k]=4
```

Vrednosti parametrov elementov in modelov lahko uporabljamo tudi v izrazih. Uporabimo enako sintakso, kot za *ime* na levi strani enačaja.

Primer:

```
* Povecaj upornost upora r1 za 5%
let @r1[r]=@r1[r]*1.05
```

Spreminjanje parametrov simulatorja za trenutno vezje (set in unset)

Uporaba vrednosti parametrov simulatorja v izrazih

```
set ime [=vrednost]
unset ime
```

Parameter simulatorja *ime* se spremeni na vrednost, ki je navedena desno od enačaja. Če je parameter simulatorja logičen (na primer parameter noautoconv), ne navajamo enačaja in vrednosti. V tem primeru z ukazom set parameter postavimo. Pobrišemo ga z ukazom unset.

Primeri:

```
* Nastavi parameter reltol simulatorja na 1e-6.
set reltol=1e-6
* Nastavi parameter temp simulatorja na 75.
set temp=75
* Izklopi samodejno nastavljanje konvergencnih pomagal.
set noautoconv
* Vklopi samodejno nastavljanje konvergencnih pomagal.
unset noautoconv
```

Da uporabimo vrednosti parametrov simulatorja, ki so navedeni v opisu vezja v eni od vrstic .options oziroma so bili nastavljeni z ukazom set, uporabimo substitucijo spremenljivk.

```
* Shrani nastavitev parametra reltol v vektor a.
let a=$(reitol)
```

Če želimo vrednost parametra simulatorja nastaviti s pomočjo izraza, uporabimo aritmetično substitucijo.

```
* Nastavi parameter simulatorja reltol na 0.5e-6.
set reltol={1e-6/2}
```

5.9 Analize in obdelava rezultatov

V to skupino spadajo ukazi, ki izvršujejo analize oziroma izbirajo, kaj bo simulator shranil v skupino vektorjev.

Zagon analize vezja (op, dc, tf, ac, noise, pz, tran)

Ukazi, ki izvršijo analize (op, dc, tf, ac, noise, pz in tran), so bili že opisani. Omenimo samo, da vsi ti ukazi ustvarijo po eno skupino vektorjev, razen ukaza noise, ki izvrši malosignalno šumno analizo, in ustvari dve skupini vektorjev. Ustvarjena skupina ima zmeraj enako ime, kot ukaz za analizo, ki mu je pripeta zaporedna številka. Številčenje se začne pri 1. Če pobrišemo vse skupine vektorjev, se številčenje vrne nazaj na 1. Tako prva ac analiza ustvari skupino ac1, druga ac2, ...

Prva šumna analiza ustvari skupini noise1 in noise2, druga noise3 in noise4, ... Pri tem je prva skupina od obeh tista, ki hrani šumne spektre. Druga skupina hrani integrale šumnih spektrov. Po končani šumni analizi se nahajamo v drugi skupini. Da pridemo v prvo skupino, ki hrani šumne spektre, natipkamo setplot previous. Za vrnitev v skupino z integriranim šumom natipkamo setplot next.

Izpis imena vozlišča, ki povzroča težave pri simulaciji (where)

where

Omeniti velja, da se izpiše samo eno vozlišče, težave pa se lahko pojavijo pri večih vozliščih hkrati.

Vklop sprotnega izpisovanja izračunanih vrednosti tekom analize (trace)

`trace ime1 [ime2] ...`

Imena vozlišč navedemo v obliki `v(ime_vozlisca)`. Če želimo opazovati tok napetostnega vira, to povemo z `i(ime_vira)`. Izpisovanje vrednosti izklopimo s pomočjo ukaza `delete all`.

Primer:

```
* Vklopi zasledovanje napetosti vozlisca 100
*   in toka vira v9
trace v(100) i(v9)
* Pozeni analizo, ki bo izpisovala vrednosti
tran 1n 100n
* Vzpostavi prvotno stanje
delete all
```

Vklop shranjevanja vrednosti parametrov med analizo (save)

`save ime1 [ime2] ...`

Ime parametra podamo v enaki obliki, kot to počnemo na levi strani enačaja pri ukazu `let` (torej `@ime_elementa [ime_parametra]`). Če podamo vsaj en ukaz `save`, se vozliščne napetosti in tokovi napetostnih virov nehajo shranjevati. Če želimo shraniti tudi te, podamo pri ukazu `save` še besedo `all`. Prvotno stanje simulatorja (shranjevanje vozliščnih napetosti in tokov napetostnih virov) vzpostavimo z ukazom `delete all`.

Seznam parametrov, ki so na voljo za shranjevanje pri nekem konkretnem elementu, dobimo z ukazom `show ime_elementa : all`.

Primer:

```
* Vklopi shranjevanje toka upora r1
save @r1[i]
* Vklopi se shranjevanje toka upora r2,
*   vozlischnih napetosti in tokov napetostnih virov
save @r2[i] all
* Pozeni analizo, ki bo shranjevala vrednosti
tran 1n 100n
* Vzpostavi prvotno stanje
delete all
```

Vklop sprotnega izrisovanja napetosti in tokov med analizo (iplot)

Grafi se izrisujejo med analizo v grafičnem načinu. V konzолнем načinu ukaz nima učinka.

`iplot ime1 [ime2] ...`

Tudi tukaj navajamo veličine podobno, kot pri ukazu `trace`. Veličine, ki jih navedemo ob enem ukazu `iplot` se izrisujejo na en graf. Torej se med analizo izrisuje toliko grafov, kot je bilo podanih ukazov `iplot`. Grafi dobijo oznake, ki so sestavljene iz vsebine spremenljivke `iplottag` in zaporedne številke. Prvotno stanje simulatorja (brez sprotnega risanja grafov) vzpostavimo z ukazom `delete all`.

Primer:

```

* Izrisuj dva grafa
* 1. graf: napetost vozlisc 1 in 2
* 2. graf: tok napetostnega vira vin
iplot v(1) v(2)
iplot i(vin)
* Pozeni analizo, ki bo risala grafe
tran ln 100n
* Vzpostavi prvotno stanje
delete all

```

Izpis nastavitev izbranih z ukazi trace, save in iplot (status)

status

Seznam je oštevilčen. Številke uporabljamo pri ukazu delete.

Brisanje nastavitev izbranih z ukazi trace, save in iplot (delete)

delete *n1* [*n2*] ...

delete all

Ukazu podajamo številke, ki jih ukaz status izpiše zraven posameznih nastavitev. Če želimo izbrisati vse nastavitev ukazov trace, save in iplot, podamo ukaz delete all.

Izrisovanje grafov (plot)

Ukaz deluje samo v grafičnem načinu. V konzолнem načinu ne moremo izrisovati grafov.

```

plot [mode real|imag|mag|phase|cx|realz|imagz|realy|imagy]
+ [xlin] [ylin] [xlog] [ylog] [xygrid] [polar] [smith|smithz] [smithy]
+ [xlim|xl x1 x2] [ylim|yl y1 y2] [aspect]
+ [xdelta|xdel xd] [ydelta|ydel yd]
+ [ xlabel xime] [ ylabel yime] [title naslov]
+ izraz1a izraz1b ... [vs skupina1skala]
+ izraz2a izraz2b ... [vs skupina2skala]
+ ...

```

Izrišejo se vrednosti izrazov *izraz1a*, *izraz2a*, ..., *izraz1b*, *izraz2b*, ... Za vsako skupino izrazov lahko podamo vrednoti, ki se nanašajo na x-os (skalo) s pomočjo besede vs.

Z opcijo mode izbiramo način interpretacije kompleksnih vektorjev. Privzeti način je `real`. V tem načinu se izrisuje realni del vektorjev. Načini `imag`, `mag` in `phase` izrisujejo imaginarni del, absolutno vrednost in fazo kompleksnega vektorja. Način `cx` izrisuje realni del na os x, imaginarni del pa na os y. V tem načinu se izbrana skala za os x (opcija `vs`) ne upošteva. Načina `realz` in `imagz` izrisuje realni oziroma imaginarni del normirane impedance, pri čemer se vektor interpretira kot odbojnost. Načina `realy` in `imagy` sta podobna, le da izrisuje realni oziroma imaginarni del normirane admittance. Slika 5.1 prikazuje različne načine prikazovanja istega vektorja. Grafe dobimo z naslednjim zaporedjem ukazov.

```

* Nastavi enote na radiane
set units=radians
* Vektor parametra t (0 .. 8 pi)
let t=vector(10001)/10000*8*pi
* Izracunaj x in y
let x=cos(t)*exp(-0.2*t)

```

```

let y=sin(t)*exp(-0.2*t)
* Pripravi kompleksni vektor z=x+iy
let z=(x,y)
* Nastavi stopinje za enote faze (nacin phase)
set units=degrees
* Risi
plot mode real z vs t
plot mode imag z vs t
plot mode cx z vs t
plot mode mag z vs t
plot mode phase z vs t
plot mode realz z vs t
plot mode imagz z vs t
plot mode realy z vs t
plot mode imagy z vs t

```

Opcije `xlin`, `ylin`, `xlog` in `ylog` vklopijo linearno oziroma logaritemsko skalo za osi `x` in `y` ter prikažejo pravokotno mrežo (slika 5.2). Za vklop pravokotne mreže uporabimo opcijo `xygrid`. V tem primeru odloča o logaritemski skali privzeti vektor. Opcije `polar`, `smith` (`smithz`) in `smithy` vklopijo polarno mrežo, Smithovo impedančno mrežo oziroma Smithovo admitančno mrežo. Slika 5.3 ilustrira mreže, ki jih ponuja SPICE. Grafe na sliki dobimo z naslednjim zaporedjem ukazov.

```

* Nastavi enote na radiane
set units=radians
* Vektor parametra t (0 .. 8 pi)
let t=vector(10001)/10000*8*pi
* Izracunaj x in y
let x=cos(t)*exp(-0.2*t)
let y=sin(t)*exp(-0.2*t)
* Pripravi kompleksni vektor z=x+iy
let z=(x,y)
* Narisi na treh mrezah
plot mode cx xygrid aspect z vs t
plot mode cx polar z vs t
plot mode cx smithz z vs t

```

Meje območja, ki ga bo prikazovalo okno, nastavimo z opcijama `xlimit` (`x1`) in `ylimit` (`y1`). Opcija `aspect` ponastavi območje tako, da je prikazovano v razmerju 1:1. Tako so krogi na zaslonu res krogi.

Opciji `xdelta` (`xdel`) in `ydelta` (`ydel`) nastavita korak v katerem sta označeni osi `x` in `y`.

Za označevanje osi in grafa uporabimo opcije `xlabel`, `ylabel` in `title`. Ozname osi, ki vsebujejo presledke, damo v narekovaje, da si SPICE posameznih besed ne razlagata kot opcije ukaza `plot`.

Spremenljivki `plotwinwidth` in `plotwinheight` določata širino in višino grafičnega okna. Spremenljivka `plotwininfo` določa ali bo merilno okno za odčitavanje koordinat vklopljeno. Samodejno identifikacijo krivulje, ki je najbližja kurzoru, vklopimo s spremenljivko `plotautoindent`.

Način prikazovana krivulj določa `plottype` (point za točkovnen prikaz, line za črte, ki povezujejo točke in comb za navpične črte od osi `x` do vsake točke). Obliko točk v načinu point določa spremenljivka `pointtype` (možne so vrednosti `o`, `x`, `+`, `q`, `d`, `t`). Debelino črte na grafu določa `linewidth`. Velikost točk v načinu point določa spremenljivka `pointsiz`e.

Barvo ozadja in mreže določata spremenljivki `color0` in `color1`. Spremenljivke `color2`, `color3`, ... določajo barve krivulj. Barvo opišemo s sintakso `rcrgcgbcb`. Pri tem `cr`, `cg` in `cb` predstavljajo vrednosti rdeče,


zelene in modre barvne komponente. Njihova vrednost je lahko med 0 in 255. S spremenljivko `nogrid` izklopimo prikazovanje mreže.

Enote v načinu `phase` nastavimo s spremenljivko `units` (`degrees` za stopinje in `radians` za radiane). V načinu `mag` izbiramo način prikazovanja absolutne vrednosti s spremenljivko `magunits` (`absolute` za absolutno vrednost, `db20` za decibele ojačenja napetosti ali toka in `db10` za decibele ojačenja moči).


Primer:

```
* Okno 400x400, vklopi merilno okno, rdeča mreza
set plotwinwidth=400
set plotwinheight=400
set plotwininfo
set color1=r200g120b120
* Narisi
plot v(1) v(2) vs v(4) xl -5 5
plot mode cx v(out)/v(in) polar title 'Nyquistov diagram'
plot unwrap(phase(v(out)/v(in))) title Faza
```


Grafično okno ima svoj meni in omogoča meritve s pomočjo kurzorja. Podrobnosti o meniju in meritvah so bile opisane v poglavjih [2.3](#) in [2.4](#).

 

Slika 5.1: Kompleksna krivulja $0.5 \cos(t)e^{-0.2t} + 0.5i \sin(t)e^{-0.2t}$ v načinih prikazovanja real, imag, cx, mag, ph, r, x, g in b (od leve proti desni od vrha navzdol).

 

Slika 5.2: Funkcija x^n v različnih kombinacijah linearne in logaritemsko skale.

 

Slika 5.3: Kompleksna krivulja $0.5 \cos(t)e^{-0.2t} + 0.5i \sin(t)e^{-0.2t}$ na pravokotni (levo), polarni (sredina) in Smithovi (desno) mreži.

Interpolacija na skalo z enakomernim razmikom točk (linearize)

Predela skupino vektorjev tako, da imajo točke enake razmike na skali.

`linearize korak [ime1 ime2 ...]`

Za časovni korak lineariziranih vektorjev se vzame vrednost parametra *korak*. Rezultat je nova skupina vektorjev, ki postane trenutna skupina. V novi skupini imamo vektor skale in vektorje, katerih imena smo našeli kor argument ukaza. Če ne naštejemo vektorjev, se linearizirajo vsi vektorji iz trenutne skupine.

Primer:

```
* Analiza
tran 0.1m 10m
* Lineariziraj vse vektorje (korak 0.1m)
linearize 0.1m
```

Fourierova analiza vektorjev (fourier)

`fourier f1 [ime1 ime2 ...]`

Funkcija samodejno interpolira zadnjih $1/f_1$ skale podanih vektorjev na linearno skalo, ki je enakomerno razdeljena na `fourgridsize` točk. Stopnjo interpolacijskega polinoma določimo s spremenljivko `polydegree`. Funkcija uporablja nasledjo obliko Fourierove vrste.

$$y(t) = \sum_{n=0}^{nfreqs-1} A_n \cos(2\pi f_1 n t + \varphi_n) + \epsilon(t)$$

Analiza izpiše amplitude (A_n), faze (φ_n), normirane amplitude (faktor normiranja je A_1) in normirane faze (faza harmonske komponente zmanjšana za φ_1) posameznih harmonskih komponent. Iz amplitud se izračuna popačenje (THD) po formuli

$$THD = \frac{1}{A_1} \left(\sum_{n=2}^{nfreqs-1} A_n^2 \right)^{1/2}$$

Število frekvenc, ki se upoštevajo pri izračunu popačenja (THD), določa spremenljivka `nfreqs`.

Primer:

```
* Analizirala se bo zadnja perioda (od 10m do 20m)
tran 0.1m 20m
* Osnovna frekvenca 100Hz
* Harmonika analiza napetosti vozlisca 1 in toka skozi vin
fourier 100 v(1) i(vin)
```


Literatura

- [1] L. W. Nagel: *A Computer Program to Simulate Semiconductor Circuits*, Memorandum no. ERL-M5520, University of California, Berkeley, 1975.
- [2] A. R. Newton, D. O. Pederson, A Sangiovanni-Vincentelli: *SPICE3 Version 3f3 User's Manual*, Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California, Berkeley, 1993.
- [3] *IsSpice4 User's Guide*, Intusoft, San Pedro, California, 1994.
- [4] *PSpice User's Guide*, Cadence Design Systems, San Jose, California, 2003.
- [5] *HSPICE Simulation and Analysis User's Guide*, Synopsys, Mountain View, California, 2003.
- [6] *SPECTRE Circuit Simulator User's Guide*, Cadence Design Systems, San Jose, California, 2002.
- [7] H. Shichman and D. Hodges: *Modeling and simulation of insulated-gate field-effect transistor switching circuits*, IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC-3, pp. 285-289, 1968.
- [8] A. E. Parker, D. J. Skellern: *A Realistic Large-signal MESFET Model for SPICE*, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 45, no. 9, pp 1563-1571, 1997.
- [9] H. Stanz et. al.: *GaAs FET Device and Circuit Simulation in SPICE*, IEEE Transactions on Electron Devices, vo. 34, no. 2, pp 160-169, 1987.
- [10] J. S. Roychowdhury, D. O. Pederson: *Efficient Transient Simulation of Lossy Interconnect*, Proc. 28th ACM/IEEE Design Automation Conference, San Francisco, 1991.
- [11] G. Massobrio, P. Antognetti: *Semiconductor Device Modeling with SPICE*, McGraw-Hill, 1998.
- [12] D. P. Foty: *MOSFET Modeling with SPICE - Principles and Practice*, Prentice Hall, 1997.
- [13] C. C. Enz, E. A. Vittoz: *Charge-Based MOS Transistor Modeling: The EKV Model for Low-Power and RF IC Design*, Wiley, 2006.
- [14] *BSIM Homepage - Official Site*, <http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3>, oktober 2006.
- [15] *Spice OPUS homepage*, <http://www.fe.uni-lj.si/spice>, oktober 2006.

Stvarno kazalo

- *[,] 62
- +[,] 62
- ,[,] 62
- [,] 62
- .control, 38
- .end, 21
- .endc, 38
- .endl, 37
- .ends, 34
- .ic, 38, 46
- .include, 37
- .lib, 37
- .nodeset, 38
- .options, 37, 38, 48
- .param, 37
- .subckt, 34
- /[,] 62
- ;[,] 62
- [%], 62
- []], 62
- \$, 53
- %, 62
- števila, 22
- ^[,] 62

- abs, 64
- abstol, 39, 47–49
- ac, 14, 43, 72
- alias, 55
- analiza, 41
 - šumna, 45
 - delovne točke, 41
 - enosmerne prenosne funckije, 43
 - malosignalna kompleksna, 14, 43
 - odvisnosti delovne točke, 42
 - polov in ničel, 44
 - v časovnem prostoru, 17, 46
- and, 62
- appendwrite, 67
- area, 64
- atan, 64

- B, 23
- badcktfree, 67
- badcktstop, 67
- badmos3, 50
- binning, 33
- break, 66
- bypass, 49

- C, 28
- cd, 55
- ceil, 64
- chgtol, 49
- circuits, 67
- clock, 64
- cmin, 48, 51
- cminsteps, 48, 51
- color0, 67
- color1, 67, 76
- colorn, 67
- copy, 55
- copyplot, 58
- cos, 64
- cshunt, 47, 51
- curcirc, 67
- curcircitle, 67
- curplot, 67
- curplotdate, 67
- curplotname, 67
- curplotscale, 67
- cursor, 60

- D, 30
- datoteka
 - beleženje vsebine ukaznega okna, 9
 - izpis, 54
 - nalaganje vektorjev, 58
 - shranjevanje vektorjev, 58
- db, 16, 64
- dc, 12, 42, 72
- dcap, 50
- defad, 50
- defas, 50

define, 62
definstcheck, 50
defl, 50
defmodcheck, 50
defnrd, 50
defnrs, 50
defpd, 50
defps, 50
defw, 50
delcirc, 69
delete, 74
delovne točka
 izbira, 38
deriv, 64
destroy, 57
dioda, 30
display, 12, 58
dolge vrstice, 21
dowhile, 66
dpolydegree, 67

E, 23
echo, 56
element, 21
 polprevodniški, 30
else, 65
elseif, 65
end, 65, 66
eq, 62
exp, 64

F, 23
filetype, 58, 67
floor, 64
fourgridsize, 67
fourier, 79
fs, 46, 50
ft, 50
funkcije, 61

G, 22
ge, 62
gmin, 51
gmindc, 47, 51
gminpriority, 48, 51
gminsteps, 47, 48, 51
gt, 62

H, 23
help, 55

history, 56, 67

I, 24
icstep, 46, 50
if, 65
ilt1, 49
im, 64
imag, 64
integrate, 64
interpolate, 64
iplot, 73
iplottag, 67
itl1, 47
itl2, 49
itl3, 49
itl4, 49
itl5, 49
itl6, 49, 51
izhod, 54
izrazi, 61

J, 31

K, 29
keepopinfo, 50
komentarji, 21
kondenzator, 28
konvergenčna pomagala, 46
 izbira, 48
konvergenca
 nastavljanje opcij, 48
korakanje
 kapacitivnostno, 47
 neodvisnih virov, 47
 prevodnostno, 47

L, 29
le, 62
length, 64, 67
let, 59, 71
linearize, 79
linewidth, 67
linija, 32
 idealna, 32
 izgubna, 32
 RC, 33
listing, 69
ln, 64
load, 58
log, 64

log10, 64
lt, 62
lteabstol, 49
ltereltol, 49
lvltim, 50

M, 31
mag, 64
magnetni sklop, 29
magnitude, 64
magunits, 67
matrixcheck, 48, 51
max, 64
maxord, 49
mean, 64
merjenje, 14, 60
method, 49
min, 64
MOS model
 izbira, 33
 nivo, 31
move, 55

namecirc, 69
nameplot, 57
ne, 62
Newton-Raphsonova metoda, 47
 dušena, 47
newtrunc, 49
nfreqs, 68
noaskquit, 68
noautoconv, 39, 48, 51, 72
nobreak, 59, 68
noconviter, 47, 51
nofloatnodescheck, 48, 51
nogrid, 68
noinitsrcl, 48, 51
noise, 45, 72
noopiter, 48, 51
nopredictor, 49
noprinthead, 68
noprintindex, 59, 68
noprintscale, 67, 68
norm, 64
nosort, 68
nosrclift, 48, 51
not, 62
nsfactor, 49
nssteps, 49
numdgt, 68

NUTMEG, 53

O, 32
odložišče, 9
okno
 grafično, 13
 zapiranje, 10
 ukazno, 9
oldlimit, 50
op, 11, 41, 72
opdebug, 48, 51
operatorji, 61
or, 62

param:, 36
parametri simulatorja, 38, 48
pasivni element, 27
ph, 16, 64
phase, 64
pivrel, 49
pivtol, 49
plot, 13, 74
plotautoident, 68
plots, 68
plottype, 68
plotwinheight, 68, 76
plotwininfo, 68, 76
plotwinwidth, 68, 76
podvezja, 34
 gnezdjenje, 35
 parametrizirana, 36
pointsye, 68
pointtype, 68
polydegree, 67, 68
pos, 64
postopni vklop virov, 47
povečava, 14
print, 11, 59
prompt, 67, 68
pz, 44, 72
pziter, 49

Q, 30
quit, 54

R, 27
rawfile, 68
re, 64
real, 64
relq, 49

reltol, 39, 47–49, 72
remove, 55
reset, 69
rmax, 46, 50
rmin, 50
rnd, 64
rndinit, 68
round, 64
rshunt, 46, 51
rusage, 56

S, 29
save, 73
scale, 50
set, 66, 72
setcirc, 69
setplot, 57
setscale, 58
show, 70
showmod, 70
SI predpone, 22
siminfo, 54
sin, 64
sollim, 51
sollimdebug, 48, 51
sollimiter, 47, 51
source, 11, 54, 68
sourcepath, 67, 68
spremenljivke, 66
spreminjanje
 parametrov simulatorja, 72
 parametrov vezja, 71
sqrt, 64
srclconviter, 47, 51
srclmaxiter, 47, 51
srclmaxtime, 47, 51
srclminstep, 47
srclpriority, 48, 51
srclriseiter, 47, 51
srclrisetime, 47, 51
srcspriority, 48, 51
srcsteps, 47, 48, 51
status, 74
stikalo, 29
substitucija
 izrazna, 53
 spremenljivk, 53, 66
sum, 64
tan, 64

temp, 50, 72
temperatura, 37
tf, 43, 72
timer, 64
tipkanje ukazov, 9
tnom, 50
točka
 referenčna, 14
tok
 merjenje, 11
trace, 73
tran, 17, 46, 72
tranzistor
 bipolarni, 30
 MESFET, 31
 MOS, 31
 spojni FET, 31
trtol, 49
trytocompact, 50
tuljava, 29

U, 33
unalias, 56
undefine, 63
units, 16, 67, 68, 75
unitvec, 64
unlet, 60
unset, 67, 72
unwrap, 64
upor, 27

V, 24
vector, 64
vektor, 12, 59
 interpretacija, 16
 privzeti, 12, 41
 skupina, 12, 57
version, 54
vezje, 68
 modifikacija, 46
 nalaganje, 11, 54
 opis, 10, 21
 preverjanje, 48
 sploščeno, 35

vir
 krmiljen, 22
 linearen, 22
 nelinearen, 23
 neodvisen, 22, 24
 eksponentni, 26

fazno moduliran, 26

odsekoma linearen, 26

pulzni, 24

sinusni, 25

vključitev

datotek, 37

ukazov, 38

vntol, 39, 47, 49

voltagelimit, 51

vozlišča

globalna, 34

lokalna, 35

vzporedna vezava, 22

W, 29

where, 72

while, 65

width, 59, 68

workdir, 68

write, 58

Z, 31, 32

začetno stanje, 38

zagon, 53

zagonske opcije, 19